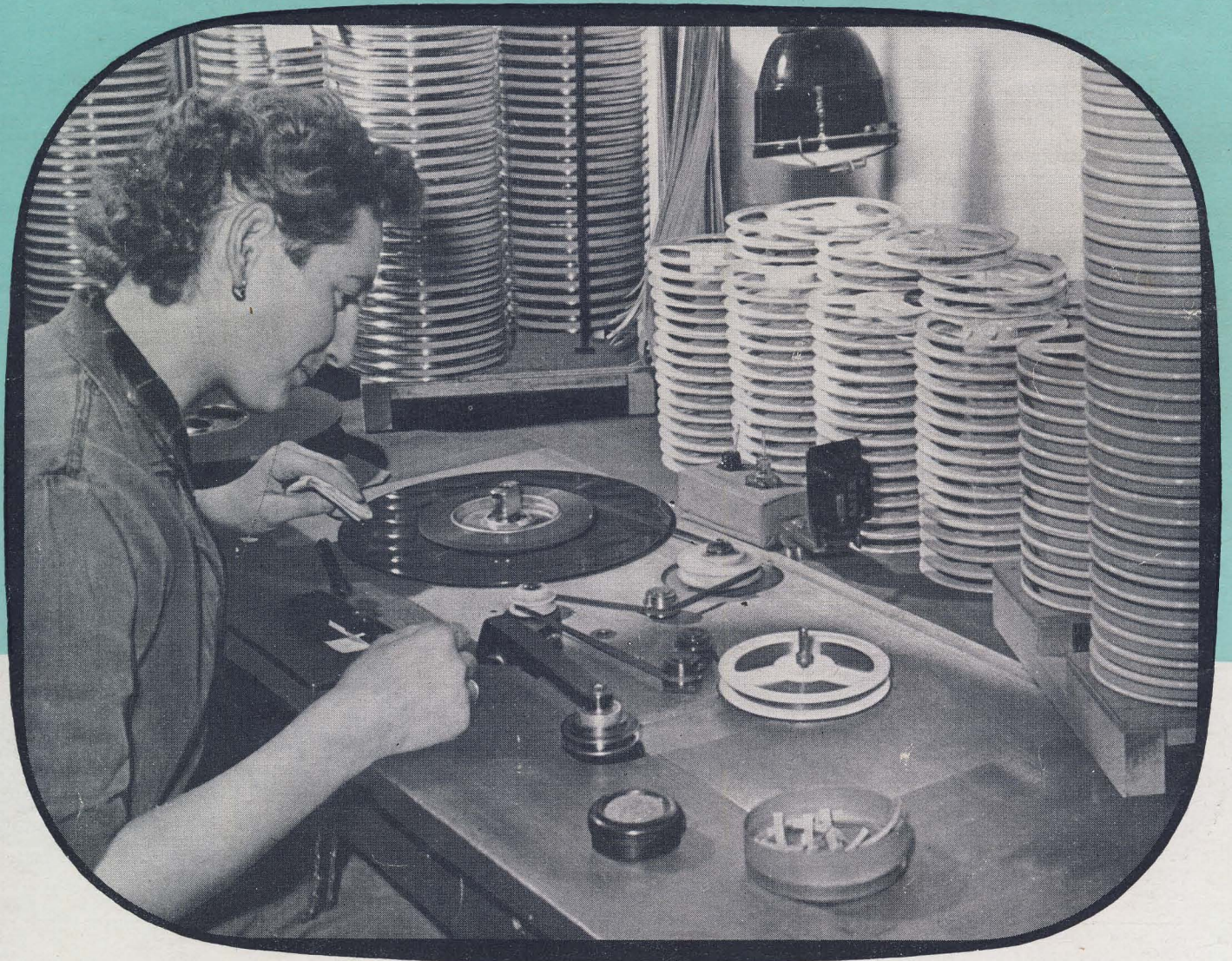


RADIO UND FERNSEHEN

ZEITSCHRIFT FÜR RADIO, FERNSEHEN, ELEKTROAKUSTIK UND ELEKTRONIK



4. JAHRGANG **24** DEZEMBER 1955



VERLAG DIE WIRTSCHAFT BERLIN NO 18

Aus dem Inhalt

SEITE

Der zweite Fünfjahrplan beginnt 735

Fritz Forner

Die Herstellung von Magnettonträgern 736

Dipl.-Phys. A. Herrmann

Ein Steuergerät zur Aussendung der Normalfrequenzen von 440 Hz und 1000 Hz 739

Dr.-Ing. Karl-Heinz Krutzsch

Empfindlichkeitsmessungen an UKW-Empfängern 742

cand. rer. not. Hans-Joachim Fischer

Berechnung der Eigenschwingungsdauer eines selbstschwingenden Multivibrators 748

Zwei neue

Resonanzwellenmesser 749

Dipl.-Ing. Friedrich Iser

Ein Fotoblitgerät mit normalen Glühlampen 750

Werner Taeger

Anschluß mehrerer Mikrofone oder Tontaster an einen Verstärker 752

Fernsehfrequenzen der BBC 753

Berechnung von Netztransformatoren – ganz einfach 754

Roland Seidel

Berechnung von Stromteilern 755

Rudolf Wilhelm

Messung der Störstrahlung von UKW-Empfänger 756

Daten und Kennlinien der Telefunken-Transistoren 758

Impuls- und Störsperr im UKW-Empfänger 759

Werner Taeger

Lehrgang Funktechnik Fernsehgrundfunk 761

Literaturkritik und Bibliographie 765

Dipl.-Ing. Hans Schulze-Manitius

Chronik der Nachrichtentechnik 766

Titelbild:

Unser Titelbild zeigt einen Wickeltisch zum Umspulen von Magnettonbändern. Die 190-m-Bänder für das Aufsatzbandgerät „Toni“ werden auf Kunststoffspulen gewickelt. Unser Bericht über die Herstellung von Magnettonträgern auf den Seiten 736 bis 738 dieses Heftes enthält interessante Einzelheiten über die Fertigung von Tonbändern im VEB Filmfabrik Agfa Wolfen. Aufnahme: Blunck

Die Rundfunkwellenausbreitung im November 1955

Mitteilung aus dem Observatorium Kühlungsborn, Meteorologischer und Hydrologischer Dienst der Deutschen Demokratischen Republik

Lang- und Mittelwellen

Für den Vormonat ist noch nachzutragen, daß am 29. 10. um 13.20 Uhr ein weiterer Mögel-Dellinger-Effekt und am Abend des 31. 10. eine stärkere Korpustarstörung der tiefen Ionosphäre beobachtet wurden. In der ersten Hälfte des November war dann die nächtliche Lang- und Mittelwellenausbreitung im wesentlichen ungestört, obwohl die Sonnenaktivität nur vorübergehend leicht zurückging und bereits am 12./13. 11. mit Sonnenfleckenzahlen um 130 einen neuen Höhepunkt erreichte. Diese relativ hohe Sonnenaktivität äußerte sich auch wieder im Auftreten zahlreicher Sonneneruptionseffekte: am 9. 11. um 14.20 Uhr, am 12. 11. um 12.28 Uhr, am 13. 11. um 11.55 Uhr, am 15. 11. um 13.52 Uhr und am 18. 11. um 9.39 Uhr.

Kurz nach dem oben angegebenen Höhepunkt der Sonnenfleckenzahl setzte ab 15. 11. eine Serie von Korpustarstörungen ein, die — nach kurzer Unterbrechung am 17. 11. — ihren Höhepunkt am 20. 11. erreichte und dann sehr rasch wieder zurückging. Während dieser Störungsperiode war die nächtliche Raumstrahlungsausbreitung im Mittel- und Langwellenbereich häufig durch stark beschleunigte Fadingerscheinungen und zeitweise auch durch sehr schlechte Reflexionsbedingungen beeinträchtigt. Ab 21. 11. waren bis zum Tage der Abfassung dieses Berichtes (28. 11.) keine nennenswerten Störungen der Mittel- und Langwellenausbreitung mehr zu verzeichnen. Spr.


Ultrakurzwellen

Unter dem Einfluß eines osteuropäischen Hochdruckgebietes bildeten sich am Monatsanfang im Berichtsraum kräftige Inversionsschichten aus, die vom 1. bis 4. 11. einen guten Fernempfang ermöglichten. Weitere Empfangsspitzen konnten am 7., 12., 13. und 17. des Monats beobachtet werden. Im ganzen war der Monat durch zwei gegensätzliche Ausbreitungsperioden gekennzeichnet. Während in der ersten Monatshälfte die Fernempfangsbedingungen auch an den vorher nicht angeführten Tagen noch leicht übernormal waren, verschlechterten sie sich ab 15. 11. ständig. Die am Ost- und Rand eines Hochdruckgebietes über Großbritannien bei uns einfließenden Meeresluftmassen führten insbesondere vom 22. bis 28. 11. zu stärker unternormalen Ausbreitungsverhältnissen. Kurzfristige Feldstärkeanstiege von einigen Stunden Dauer konnten den zunehmend winterlichen Bedingungen entsprechend aber auch in diesem Zeitraum im „präfrontalen“ Absinkbereich vor Durchgang von Wetterfronten [vgl. RADIO UND FERNSEHEN Heft 6 (1955)] beobachtet werden.

Die Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Ultrakurzwellenausbreitung während der letzten Jahre haben gezeigt, daß auch in großen Entfernungen außerhalb der optischen Sicht noch ein relativ hohes permanentes Feld auftritt. So werden zum Beispiel am hiesigen Institut leistungsstarke UKW-Sender bis zu Entfernungen von 500 km bei allen Wetterlagen mit Hilfe von hochempfindlichen Empfängern beobachtet und angemessen. Auf die Bedeutung dieses Feldes für die Senderplanung wurde an dieser Stelle bereits mehrfach hingewiesen. Man hofft neuerdings aber auch, dieses Feld für

den Ausbau von Richtfunkverbindungen, maximal bis 700 km, ausnutzen zu können. Nach jüngsten Berichten ist es bereits gelungen, unter Verwendung leistungsstarker Sender, großem Antennengewinn und hochempfindlicher Empfänger selbst die für Fernsehen und Trägerfrequenztelefonie erforderlichen großen Bandbreiten über mehr als 300 km sicher zu übertragen. Im Hinblick auf diese Entwicklung soll die Entstehung dieses Fernfeldes etwas näher erläutert werden.

Während für die nur sporadisch auftretenden Überreichweitenbedingungen, die auch mit normalen Empfangsgeräten einen Fernempfang über sehr große Strecken gestatten, besonders günstige Refraktions- und Reflexionsbedingungen in der Atmosphäre verantwortlich sind, wird das permanente Feld durch eine andere Eigenschaft der uns umgebenden Lufthülle hervorgerufen. Letztere befindet sich in einer ständigen horizontalen und vertikalen Durchmischung, als

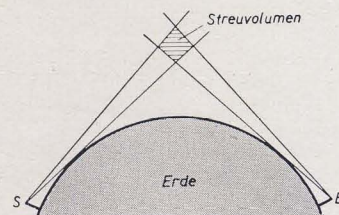


Fernausbreitung durch Streuprozesse (S=Sender, E=Empfänger)

deren Folge sich sogenannte Turbulenzzellen ausbilden. Diese unterscheiden sich in ihrer Temperatur und ihrer Feuchte und damit auch in ihren dielektrischen Eigenschaften von ihrer Umgebung. Nach neueren Untersuchungen haben diese Zellen, die dem Auge normalerweise nicht sichtbar sind, eine räumliche Ausdehnung von einigen zehn bis zu wenigen hundert Metern. An ihnen findet eine allseitige Streuung der elektromagnetischen Energie statt, die somit, wenn die Streuung in größeren Höhen erfolgt, bis in große Entfernungen jenseits des optischen Horizontes übertragen werden kann. Eine ähnliche Erscheinung ist in der Streuung des Sonnenlichtes an den molekularen Dichtesprüngen der Atmosphäre, die Anlaß zu der diffusen Himmelsstrahlung gibt, bereits allgemein bekannt. Im Falle der Ultrakurzwellen, die ja eine wesentlich niederfrequente elektromagnetische Schwingung als das Licht darstellen, findet die diffuse Streuung an entsprechend größeren Inhomogenitäten statt. Man kann sich den Vorgang so veranschaulichen, daß man die Turbulenzzellen als in der Atmosphäre enthaltene Fremdkörper ansieht, deren Dielektrizitätskonstante gegenüber derjenigen der Luft um einen Bruchteil abweicht. Die durch das einfallende Feld in ihnen erzeugten dielektrischen Verschiebungsströme erzeugen ein elektrisches Moment, das heißt, die Turbulenzzellen wirken wie Elementardipole, die längs der einfallenden elektrischen Energie orientiert sind und die so zu Sekundärstrahlern werden. Das wirksame Streuvolumen der Atmosphäre befindet sich bei diesem Ausbreitungsmechanismus in direkter Sicht von Sender- und Empfangsantenne, wie unser Bild veranschaulicht.

Verlag „Die Wirtschaft“, Verlagsdirektor Heinz Friedrich

Chefredakteur: Rudolf Nehring, Berlin NO 18, Am Friedrichshain 22, Fernruf: 53 08 71, Fernschreiber 1448. Veröffentlicht unter Lizenznummer 4102 des Amtes für Literatur und Verlagswesen der Deutschen Demokratischen Republik. — Anzeigenannahme: Verlag „Die Wirtschaft“, Berlin NO 18, Am Friedrichshain 22, und alle Filialen der DEWAG-Werbung. Zur Zeit gültige Preisliste Nr. 1. — Druck: Tribüne-Verlag, Druckerei III, Leipzig III/18/36. — Nachdruck und Auszüge nur mit Quellenangabe gestattet. Alle weiteren Rechte vorbehalten. — Die Zeitschrift „Radio und Fernsehen“ erscheint zweimal im Monat; Einzelheft 2,— DM. Bestellungen können bei den Postämtern der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik sowie Westberlins oder direkt beim Verlag abgegeben werden. Auslieferung für den Postbezug in der Bundesrepublik und Westberlin durch Helios-Vertriebs-GmbH, Berlin-Borsigwalde, Eichborndamm 141/157.

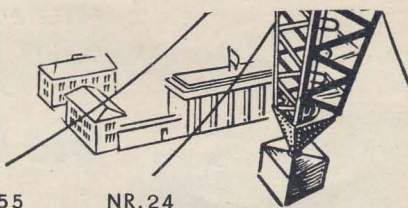Zuschriften an Redaktion „Radio und Fernsehen“, Berlin NO 18, Am Friedrichshain 22.



Der zweite Fünfjahrplan beginnt

Die Entwicklung der Betriebe unseres Industriezweiges Radio- und Fernmeldetechnik, die im ersten Fünfjahrplan ständig aufwärts ging, zeigt, daß die Beschlüsse der Partei und die Maßnahmen unserer Regierung von den Werktätigen unserer Betriebe richtig verstanden und tatkräftig unterstützt worden sind. Viele Betriebe, die zu Beginn des ersten Fünfjahrplanes noch am Anfang ihres Aufbaues standen, teilweise noch die Organisation von Handwerksbetrieben aufwiesen und nicht in der Lage waren, den dringendsten Bedarf der Bevölkerung und Industrie zu decken, haben sich zu leistungsfähigen Industriebetrieben entwickelt, die heute nicht nur hochwertige Erzeugnisse zur Deckung des Bedarfs in unserer Deutschen Demokratischen Republik produzieren, sondern auch auf dem Weltmarkt anerkannt sind und ihre Erzeugnisse nach vielen Ländern exportieren. Diese Erfolge sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß besonders auf dem Gebiet des Rundfunks der technische Rückstand, gemessen am Weltstandard, aufgeholt wurde.

Neben der Verbesserung der Organisation in den Betrieben wurde gleichzeitig die Struktur unseres Industriezweiges so verändert, daß heute alle volkseigenen Betriebe der Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik in der Hauptverwaltung RFT des Ministeriums für Allgemeinen Maschinenbau zusammengefaßt sind. Dadurch wurde eine bessere Koordinierung und Lenkung erreicht. Die Ergebnisse des vergangenen Jahres zeigen, daß die strukturellen Veränderungen richtig waren und daß diese besonders von der technischen Seite noch weiter ausgebaut und verbessert werden müssen.

Bereits jetzt kann gesagt werden, daß die Werktätigen unseres Industriezweiges in diesem Jahr den Gesamtjahresplan mit 104 Prozent erfüllen werden und damit eine Steigerung von über 10 Prozent gegenüber 1954 erreicht wird. Die höchste Steigerung der Produktion wurde in der Vakuumtechnik und den rundfunk- und fernsehergerätekauenden Betrieben erreicht. Das betrifft besonders den Anteil der Konsumtionsgüter, die unserer Bevölkerung heute als formschöne und qualitätsmäßig hochwertige Geräte angeboten werden. Damit wird die Zielsetzung unserer Wirtschaftspläne, das soziale und kulturelle Niveau der Werktätigen zu heben, verwirklicht.

Trotzdem gibt es gerade in unserem Industriezweig noch eine Reihe von großen Aufgaben, die es jetzt mit aller Kraft zu lösen gilt. Im Vordergrund steht die Verwirklichung des „Planes der neuen Technik“, der unter Mitwirkung der Arbeitskreise, der Chefkonstrukteure und des technisch-wissenschaftlichen Rates der Hauptverwaltung entstanden ist und der der Technik die Zielsetzung für die Zukunft gibt. Dieses Dokument ist die Grundlage für eine exakte Produktionsvereinbarung in den Betrieben und legt die Spezialisierung der Produktion fest. Ausgehend davon sind die Schwerpunkte der Produktion festgelegt, die jetzt mechanisiert und automatisiert werden müssen, z. B. Einführung der Fließfertigung auf dem Gebiet der Elektronenröhren usw., Vollautomatisierung einiger Spezialgebiete unseres Industriezweiges. Ebenso sind Standardisierung und Normung eine vordringliche Aufgabe.

Der wichtigste Teil des Planes der neuen Technik legt die Richtung für die Modernisierung der Erzeugnisse selbst fest, für die Bauelementeindustrie beispielsweise das Verkleinern der Typen, die Erhöhung der Klimafestigkeit, größere Spannungsfestigkeit, erhöhte Betriebssicherheit und längere Lebensdauer.

Der Fernsprech- und Übertragungstechnik sind ebenfalls große Entwicklungs- und Produktionsaufgaben gestellt, um die Volkswirtschaft mit den modernsten Mitteln des Fernmeldewesens zu versorgen.

Die Rundfunktechnik hat Spitzensuper mit allem Komfort, wie Fernbedienung, Motorabstimmung, Zweikanalverstärker usw., Autosuper mit Einstellautomatik, mehrere Typen Koffergeräte und ein größeres Sortiment an Fernsehempfängern mit erhöhter Empfindlichkeit in die Produktion aufzunehmen.

Diese Beispiele sind ein kleiner Teilausschnitt der vor uns stehenden Aufgaben, die bereits zum „Tag der Planbereitschaft“ Anfang dieses Monats mit den Werktätigen der Betriebe des Industriezweiges beraten worden sind. Die planmäßige Lösung derart umfassender technischer Aufgaben kann nur in einem Staat geschehen, der frei von einer konjunktur- und konkurrenzbedingten Wirtschaft ist.

Der Plan der neuen Technik unseres Industriezweiges wie auch die ökonomische Aufgabenstellung, die für das erste Jahr des zweiten Fünfjahrplanes 1956 eine weitere Steigerung der Produktion um 10 Prozent und der Arbeitsproduktivität um 14 Prozent gegenüber dem Jahre 1955 vorsieht, dient der weiteren Stärkung unseres Arbeiter- und Bauern-Staates. Nun kommt es darauf an, in jedem Betrieb die Ergebnisse der vergangenen Periode auszuwerten, aus den gesammelten Erfahrungen und erkannten, noch vorhandenen Mängeln und Schwächen die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen und danach die Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, daß die von Partei und Regierung gestellten politischen und ökonomischen Aufgaben erfolgreich gelöst werden.

Rudolf Schmidt,

Leiter der Hauptverwaltung Radio- und Fernmeldetechnik

● Am 14. September 1955 wurde in Sofia zwischen der Volksrepublik China und der Volksrepublik Bulgarien ein Abkommen über Post- und Fernmeldeverbindungen abgeschlossen.

● Die zur Leipziger Herbstmesse gezeigten neuen Supraphon-17-cm-Langspielplatten für 45 U/min sind nahezu unzerbrechlich und wiegen nur etwa 40 g. Ihre Wiedergabequalitäten entsprechen etwa denen der Langspielplatten für 33 1/3 U/min. Die Spieldauer einer Platten-seite beträgt 5 bis 7 Minuten. Gegenüber den Normalplatten mit einem Mittelloch von 9 mm Ø werden die neuen Platten mit einem solchen von 38 mm Ø gefertigt. Beim Abspielen muß die zu jedem Supraphon-Koffer oder -Chassis gehörende Zusatzspindel auf die Plattentellerachse gesetzt werden. Der VEB Deutsche Schallplatten beabsichtigt im Jahre 1956 ebenfalls die Produktion von 17-cm-Langspielplatten für 45 U/min.

● Auf Einladung der British Broadcasting Corporation weilt kürzlich eine Delegation von Mitarbeitern des sowjetischen Rundfunks mit dem Stellvertreter des Ministers für Post- und Fernmeldewesen der UdSSR, S. W. Topuria an der Spitze, in London. Die sowjetischen Gäste nahmen Verbindung mit der britischen Rundfunkgesellschaft auf und machten sich mit der Arbeit in den Studios der BBC vertraut.

● Das neue Direktorium der Union des Foires International (Vereinigung der Internationalen Messen, UFI) wurde am 13. und 14. 10. 1955 auf einem außerordentlichen Kongreß der UFI in Paris gewählt. Zu den zwölf Räten des Direktoriums gehört zum ersten Male nach dem zweiten Weltkrieg auch wieder der Vertreter der Leipziger Messe. Der Kongreß gab außerdem die Zustimmung zur Neuaufnahme der Messen von Metz und Osaka.

● Ende Oktober eröffnete das Leipziger Messeamt auf dem Liebfrauenberg in Frankfurt am Main seine erste Zweigstelle in Westdeutschland. Hierdurch wird den zahlreichen Interessenten aus Westdeutschland die Verbindung mit dem Leipziger Messeamt noch weiter erleichtert.

● Großen Anklang fand der Großsuper „Stradivari“ vom VEB Stern-Radio Rochlitz bei den tschechoslowakischen Käufern, der im Rahmen eines zusätzlichen Konsumgüteraustausches zwischen der CSR und der DDR in tschechoslowakischen Fachgeschäften angeboten wird. Demnächst werden auch die Mittelsuper „Pagani“ sowie Fernsehempfänger vom Typ „Rembrandt“ in der Tschechoslowakei in den Handel kommen.

● Zur Fernsehübertragung der Galavorstellung von Beethovens „Fidelio“ anlässlich der Wiedereröffnung des Wiener Burgtheaters am 5. November stellte Telefunken der österreichischen Postverwaltung eine Dezimeterfunkstrecke zur Verfügung. Mit dieser Sendung begann der offizielle Fernsehstart in Österreich.

● Anlässlich der zweiten Vollversammlung der OIR, die im November in Leipzig abgehalten wurde, wählten die Vertreter aus insgesamt 20 Ländern das Präsidium des Verwaltungsrates für das Jahr 1956. Zum Präsidenten der OIR wurde der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees der CSR, Frantisek Necasek, gewählt. Vizepräsidenten sind der Programmleiter des Finnischen Rundfunks, Rissanen, und der stellvertretende Vorsitzende des Rundfunkkomitees der Volksrepublik China, Wen Tse-tse.

● Die in unserer Nachrichtenspalte im Heft 22 (1955) veröffentlichte Mitteilung über Arbeiten im Institut für Werkstoffkunde und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung an der Hochschule für Elektrotechnik, Ilmenau, enthält zu unserem Bedauern einige sinnentstellende Fehler. So ist lediglich beabsichtigt, zur Prüfung des Gefügebau von Metallen und gewissen Umwandlungen das Echoimpulsverfahren zu benutzen, aber kein Ultraschallverfahren. Ebenso beruht die Mitteilung von der Entwicklung eines Zusatzsichtgerätes auf einem Mißverständnis.

Die Herstellung von MAGNETTONTRÄGERN

Ein Bericht aus dem VEB Filmfabrik AGFA Wolfen



Ferromagnetische Tonträger

Der Grundgedanke für die magnetische Tonaufzeichnung ist seit etwa 60 Jahren bekannt. In den neunziger Jahren entwickelte der dänische Physiker Poulsen ein Verfahren, akustische Signale in Form magnetischer Remanenz auf hartmagnetischen Stahldrähten zu fixieren. 17 Jahre lang hatte Poulsen an seiner als „Telephonograph“ bezeichneten und 1898 in Deutschland patentierten Erfindung gearbeitet. Die physikalischen Grundlagen des Verfahrens sollen hier nicht diskutiert werden. Der interessierte

Leser findet sie in der angegebenen Literatur. Allerdings konnte sich das Drahttonverfahren zunächst nicht allgemein durchsetzen. Erst die Erfindung der Glühkathodenröhre (1916) ermöglichte den Aufbau der erforderlichen Verstärkungsorgane, die das Verfahren musikalisch verwertbar machten. Seitdem ist auf diesem Gebiete Beachtliches geleistet worden, und noch heute sind Drahttongeräte von großer Leistungsfähigkeit im Gebrauch.

Die unerwünschten Nebengeräusche sowie die unzureichende Wiedergabegüte der PoulSENSchen Stahldrähmaschinen befriedigten aber noch keineswegs. Ein entscheidender Schritt auf dem Wege zur hochwertigen magnetischen Tonaufzeichnung war der Übergang auf bandförmige Tonträger aus Kunststoff (Pfleumer 1928). Billigere Herstellung, leichtere Bedienung, die Möglichkeit, mehrere Tonspuren nebeneinander zu legen sind neben der verbesserten Wiedergabequalität einige der Vorteile des neuen Verfahrens.

Es ergaben sich von vornherein zwei Möglichkeiten für die Herstellung von Magnettonträgern aus Kunststoffbändern: Entweder man mischt das Ferromagnetikum dem Trägerstoff bei und erhält sogenannte Massebänder, oder es wird eine ferromagnetische Schicht auf eine Kunststoffolie aufgebracht, dann entstehen die sogenannten Schichtbänder. Beide Verfahren wurden erprobt, doch hat sich gezeigt, daß die Schichtbänder den gestellten Anforderungen besser entsprechen. Heute sind nur noch wenige Typen von Massebändern auf dem Markt.

Als Material für die Folie verwendet man gewöhnlich Azetylzellulose (Sicherheitsfilm) oder Polyvinylkunststoffe, neuerdings sind auch schon Folien aus Polyterephthalsäureester und anderen Kunststoffen hergestellt worden. Das Ferromagnetikum ist ein bestimmtes Eisenoxyd. Während früher zum Teil Bänder mit dem schwarzen Magnetit (Fe_3O_4) gefertigt wurden, hat sich heute fast ausschließlich das braune γ -Eisenoxyd (Fe_2O_3) durchgesetzt. Man unterscheidet dabei mehrere Arten mit verschiedenen ferromagnetischen Eigenschaften, die entweder durch Oxydation von Fe_2O_3 oder auf einem

komplizierten Wege aus Eisenoxydhydraten hergestellt werden. In jedem Falle haben die verwendeten Eisenoxyde das Kristallgitter des Magnetits, ein inverses Spinellgitter.

Für die Herstellung der Folien kommen zwei grundsätzlich verschiedene Verfahren in Frage: Walzen oder Gießen. Die Polyvinylfolien werden gewalzt, die Azetylzellulosefolien gegossen.

Herstellung von Tonträgern aus Azetylzellulose

Im folgenden wird das Verfahren zur Herstellung von Tonträgern aus Azetylzellulose beschrieben. Azetylzellulose ist auch der Rohstoff für den Sicherheitsfilm. Es ist verständlich, daß bei den hohen Anforderungen, die an die Qualität des fertigen Produkts gestellt werden, bei der Auswahl und der Aufbereitung der Ausgangsmaterialien äußerste Sorgfalt aufgewendet werden muß.

Die Unterlage

Für die Herstellung der Unterlage wird Azetylzellulose in organischen Lösungsmitteln gelöst und im Laboratorium durch Löse- und Gießversuche ständig auf ihre Eignung kontrolliert. Neben einer besonderen Filterung (Bild 1) muß auch darauf geachtet werden, daß die Lösung gut entlüftet ist. Sie darf keinerlei Unreinheiten oder Bläschen enthalten. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird sie in Vorratsbehälter gepumpt und aus diesen dann der Gießmaschine zugeleitet.

Die aktive Schicht

Der wichtigste Bestandteil der aktiven Schicht ist das Ferromagnetikum, in unserem Falle γ -Eisenoxyd. Wir nennen es der Einfachheit halber auch Magnetit, obwohl das chemisch nicht exakt ist.

Die Magnetitherstellung erfolgt in einem besonderen Betriebsteil. Ferrosulfat besonderer Reinheit wird in Wasser gelöst, das Eisen als Hydroxyd gefällt und mit einem Sauerstoffträger zu Fe_2O_3 oxydiert. Das schwarze Fällungsprodukt wird mehrmals ausgewaschen und dann in einem Infrarotofen geröstet, das heißt,


Bild 1: In der sogenannten Filterdose wird die Cellitlösung von allen Unreinheiten befreit



Bild 2: Am ballistischen Meßplatz werden die elektromagnetischen Eigenschaften von Magnetitproben untersucht. Hierzu gehören die Messung der Remanenz und der Koerzitivkraft



Bild 3: Die vordere Trommel mit dem Gießer für die Unterlage an der Gießmaschine. Die hier arbeitenden Kollegen müssen u. a. auf einen völlig gleichmäßigen Lauf des Metallbandes achten

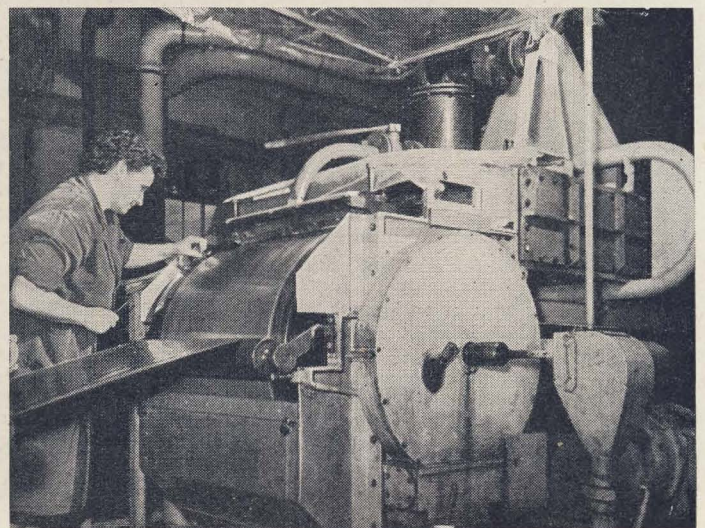

zu braunem $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$, den sogenannten Schollen, aufoxydiert. Fällungs- und Rösttemperatur sind neben der Reinheit der Ausgangsstoffe für die magnetischen Eigenschaften des Magnetits maßgebend. Eine Kontrolle dieser Eigenschaften erfolgt an einem ballistischen Meßplatz (Bild 2).

Nachdem die in Glasröhrchen enthaltenen Magnetitproben in einer Feldspule magnetisiert sind, werden in einer Induktionsspule die Remanenz und die Koerzitivkraft mit Hilfe eines ballistischen Galvanometers gemessen. Zur Aufzeichnung der Hysteresisschleife steht eine mit Katodenstrahloszillograf ausgerüstete Apparatur zur Verfügung.

Im weiteren Fertigungsgang wird der Magnetit in Kugelmøhlen unter Zusatz von Lösungsmitteln durch längeres Mahlen feinst dispergiert. Wenn die entnommenen Proben die geforderte Feinstdispersion zeigen, wird ein Bindemittel, in der Regel Wolle, zugesetzt, die Viskosität gemessen und auf bestimmte Werte eingestellt. Die fertige „Farbe“ wird mehrmals filtriert, in RøhrgefäÙe gepumpt und von da aus zur GieÙmaschine geleitet. Durch die ständige Bewegung der Masse verhindert man ein Absetzen der winzigen Magnetiteilchen.

Der GuÙ

Erfordert schon die Zubereitung der GieÙlösungen hohe Exaktheit und Gewissenhaftigkeit, so stellt das GieÙen selbst höchste Anforderungen an die Präzision der Maschinen und an die Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit aller Beteiligten. Man muÙ sich einmal vor Augen halten, welche Ansprüche an die Genauigkeit der Arbeit hier gestellt werden. Die Dicke der Unterlagenfolie beträgt etwa 40 Tausendstel Millimeter, das sind 40 μ , die der aktiven Schicht etwa 12 Tausendstel Millimeter, also 12 μ . Und diese Dicke muÙ mit einer Genauigkeit von $\pm 1 \mu$ (ein Tausendstel Millimeter) gehalten werden!

Die GieÙmaschinen für Magnettonbänder (Bild 4) wurden in Anlehnung an die beim GuÙ fotografischer Filme verwandten Maschinen konstruiert. Endlose, 61 cm breite Metallbänder laufen über zwei Trommeln, gestützt von einer Reihe von Walzen. An die GleichmäÙigkeit der Dicke und der Oberfläche dieser Bänder müssen höchste Anforderungen gestellt werden, denn von ihr hängen die Eigenschaften des Tonträgers sehr wesentlich ab.

Auf dem Scheitelpunkt der vorderen Trommel steht der „GieÙer“ (Bild 3) für die Unterlage. Aus diesen GefäÙen mit trapezförmigem Querschnitt flieÙt die GieÙlösung auf das Band. Die untere GieÙerkante ist neben der Oberfläche des Kupfer- oder Nickelbandes das wichtigste formgebende Element der Fabrikation. Nur ihre absolute Linearität und Unversehrtheit garantieren einen einwandfreien GuÙ.

Die GieÙlösung hat etwa die Konsistenz von dickflüssigem Honig und bildet auf dem GieÙband einen Flüssigkeitsfilm. Das GieÙband ist von einem Schacht umgeben, durch den trok-

kene, warme Luft strömt. Die Lösungsmittel werden zum großen Teil von diesem Luftstrom aufgenommen, der nach mehreren Metern abgesaugt wird. An dieser Stelle ist die Unterlage so trocken geworden, daß man nun die „Farbschicht“ mit einem zweiten GieÙer auftragen kann. Wieder bildet sich ein Flüssigkeitsfilm, der in gleicher Weise getrocknet wird. Nach nahezu einem vollen Bandumlauf wird der GuÙ vom GieÙband abgezogen, durch einen Nachtrockenschrank geführt und anschließend auf einen Holzkern gewickelt.

Die wertvollen, von der Trockenluft aufgenommenen Lösungsmittel können nicht einfach in die Außenluft geblasen werden. Man leitet die Luft zur Rückgewinnung der Lösungsmittel durch mit A-Kohle gefüllte Adsorber (Bild 5). A-Kohle nimmt die Lösungsmittel begierig auf. Nach einigen Stunden werden andere Adsorber eingeschaltet, und die beladene A-Kohle der zuerst verwendeten Adsorber wird mit Wasserdampf von den adsorbierten Lösungsmitteln befreit. Dieses Gemisch aus Lösungsmitteln und Wasserdampf verflüssigt in einem Kondensator und gelangt über einen Sammelbehälter zur Rektifikation. Nach dem Trocknen und Abkühlen sind die Adsorber wieder einsatzbereit. Auf diese Weise kann man durchschnittlich 75 % Azeton und 50 % Alkohol für die Produktion zurückgewinnen.

Die Aufarbeitung

Die an der GieÙmaschine aufgewickelte, etwa 1000 m lange Bahn wird in den Schneideraum transportiert und dort zunächst in Blöcke zerteilt. Gleichzeitig erfolgt der Aufdruck der Fabrikationsnummer, der Firmen- und Typenbezeichnung auf der Bandrückseite (Bild 6). Die Blöcke werden dann auf der „Bändchenmaschine“ (Bild 7) durch rotierende Messer in 6,3 mm breite Rollen geteilt und von den geschickten, flinken Händen der Kolleginnen getrennt. Nun kommen diese 1000-m-Rollen auf Pappringe von 6,3 mm Breite in die Wickelei, wo sie auf dem „Wickeltisch“ umgespult werden (siehe Titelbild). Beim Umspulen erhält der Bandwickel seine endgültige Form. Anfang und Ende eines jeden Bandes sind durch farbige Vorspannbänder gekennzeichnet (grün für Bandanfang und rot für Bandende). Die 1000-m-Bänder für die großen Studiogeräte mit einer Bandgeschwindigkeit von 76,2 oder 38,1 cm/s werden auf einen Metallkern gewickelt, während man für die 500-m-, 350-m- oder 190-m-Bänder für Heimtonbandgeräte mit Geschwindigkeiten von 19,05 oder 9,5 cm/s Kunststoffspulen verwendet.

Der VEB Filmfabrik AGFA Wolfen stellt zwei Arten von Magnettonbändern her: „Typ C“ und „Typ CH“¹⁾. „Typ C“ ist für Geräte mit einer Laufgeschwindigkeit von 76,2 cm/s, also be-

¹⁾ Siehe auch den Beitrag „Über die Verwendung der Agfa-Magnettonbänder Typ C und Typ CH“ von Dr. K. A. Mittelstraß in RADIO UND FERNSEHEN Nr. 9 (1954) S. 273.

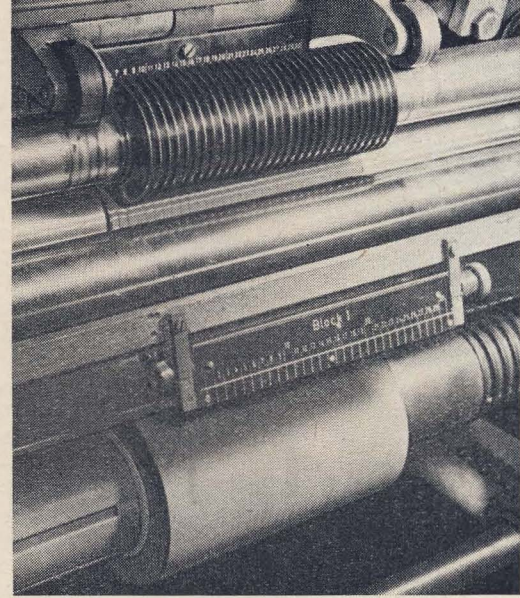


Bild 7: Mit Hilfe rotierender Messer wird jeder Block an der Bändchenmaschine in 30 Tonbandrollen zerteilt

Bild 6: Die Blockschneidemaschine zerteilt die an der GieÙmaschine aufgewickelten Rollen zunächst in drei einzelne Blöcke ↓



Bild 4: Eine GieÙmaschine im VEB Agfa Wolfen. Im Vordergrund sehen wir den Nachtrockenschrank, davor ist die Aufwickelvorrichtung für den fertigen Tonträger zu erkennen

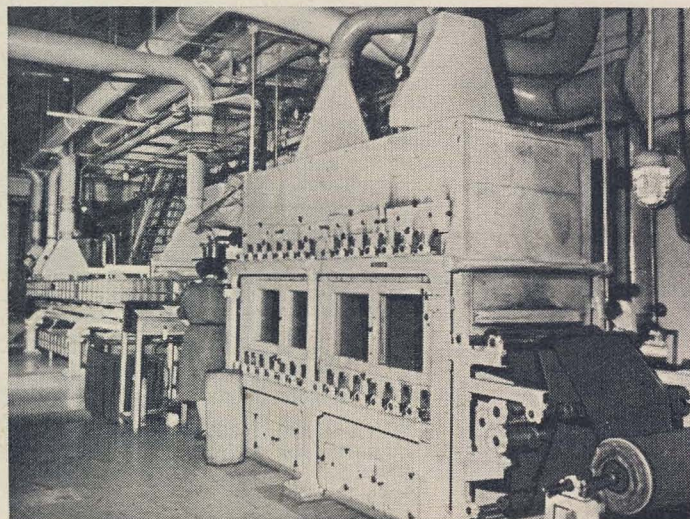


Bild 5: Ein wichtiger Betriebsteil in der Magnettonbandfertigung ist die Rückgewinnungsanlage. Sie dient zur Rückgewinnung eines großen Prozentsatzes der von der Trockenluft aufgenommenen Lösungsmittel

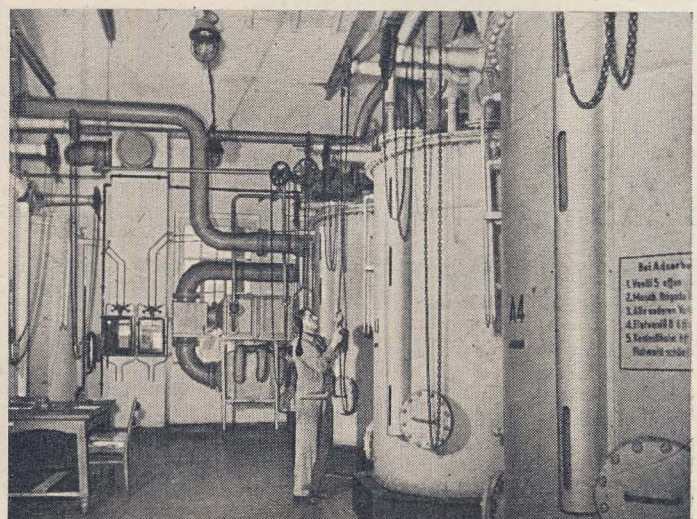




Bild 8: Meßplatz für die Prüfung von Magnettonfilm in der Filmfabrik Agfa Wolfen

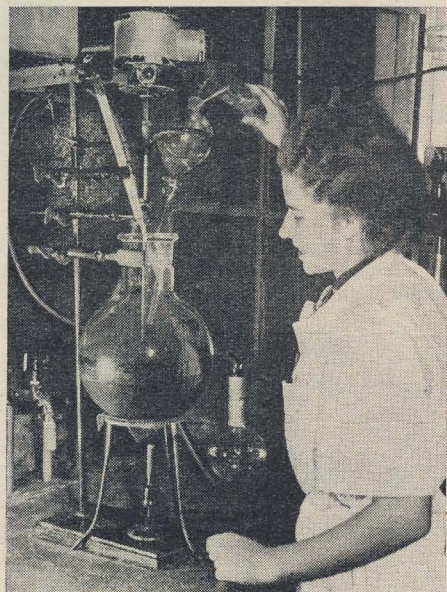


Bild 9: Die Werkstoffprüfung ist für den Produktionsprozeß von besonderer Bedeutung. Unser Bild zeigt den Laboratoriumsansatz einer Magnetitfällung



Bild 10: Endprüfung der Tonbänder am automatischen Prüfstand. An diesem Meßplatz, der einen Tonfrequenzgenerator, Aufsprech- und Wiedergabeverstärker sowie verschiedene Dämpfungsglieder und Filter enthält, werden u. a. die Empfindlichkeit, der Frequenzgang, die Ruhedynamik, der Gleichfeldrauschspannungsabstand und die Klirrdämpfung gemessen

sonders als Band für den Studiobetrieb geeignet. Aber auch die Heimtonbandgeräte Typ BG 19—1, BG 19—2, MTG 19, MTG 20, MTG 21 und das Aufsatzbandgerät „Toni“ sind noch auf C-Band eingestellt. Typ „CH“ ist ein hartmagnetisches Band für Heimtongeräte mit der Bandgeschwindigkeit von 19,05 cm/s. Es kann aber auch im Studiobetrieb auf Geräten mit der Bandgeschwindigkeit 38,1 cm/s verwendet werden.

Für Sonderzwecke ist das Band auch in einigen anderen Formaten zu beziehen, so in Breiten von 58, 19, 12,5 und 3,5 cm.

Außer Magnettonband fertigt die Filmfabrik AGFA Wolfen noch Magnettonfilm und Vorspannband. Der Magnettonfilm wird bei der Filmaufnahmetechnik verwendet. Tonfilmaufnahmen werden zunächst auf Tonband aufgenommen und dann zur Synchronisation auf Magnettonfilm übertragen. Dieser „Film“ ist 35 mm breit, mit „Magnetit“ beschichtet und perforiert wie Kinofilm, die Gesamtdicke beträgt je nach Typ 100 bis 120 μ .

Die Produktionskontrolle

Alle wesentlichen an die Magnettonbänder gestellten Anforderungen sind aus der Tabelle mit den technischen Daten zu ersehen. Für die Produktion sind umfangreiche Prüfeinrichtungen notwendig.

Die ersten Prüfungen auf gleichmäßige Dicke der Schicht und der Unterlage erfolgen bereits im Gießraum. Für die weitere Überwachung ist zunächst das Betriebslabor zuständig. Hier werden die Rohstoffe untersucht, es werden Versuchsansätze (Bild 9) für Magnetit und Versuchsgüsse hergestellt, der Magnetit wird magnetisch geprüft und schließlich das fertige Band einer Reihe von Prüfungen unterzogen.

Für die Güteprüfung, von der die Freigabe für den Verkauf abhängt, besteht eine besondere Prüfstelle, in der das Band entsprechend den Beanspruchungen, denen es beim Verbraucher ausgesetzt ist, sorgfältig gemessen wird. Sämtliche nach den technischen Lieferbedingungen erforderlichen elektroakustischen Daten werden an einem Spezialmeßplatz bestimmt und teilweise von einem Pegelschreiber registriert. Daneben erfolgt nochmals eine Dickenkontrolle, Messung der Haftfestigkeit und des Abriebs sowie der Dehnung und der Stoßbelastung.

Ein den Praktiker besonders interessierendes Problem ist die Schleifwirkung der Bänder, die die Tonköpfe vorzeitig „auffrißt“. Sie ist mit der Verwendung von Eisenoxypulver als Ferromagnetikum naturgemäß verbunden. Auch diese Schleifwirkung wird ständig überwacht und darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Der Prüfstelle ist ein Forschungs- und Entwicklungslabor angeschlossen, in dem an der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung der Tonbänder gearbeitet wird.

Aufgaben der Zukunft

Die Entwicklung auf dem Gebiete der magnetischen Tonaufzeichnung geht in raschem Tempo weiter. Eine dringende Aufgabe der nächsten Zukunft ist die Schaffung von Hochleistungsbändern für Studiomaschinen mit der Bandgeschwindigkeit 38,1 cm/s, zum anderen für Heimtonbandgeräte mit kleinen Bandgeschwindigkeiten. Der Bedarf an Bändern und Folien für die Maschinenteknik, zum Aufzeichnen von Steuersignalen, zur Überwachung technischer Prozesse wächst stetig. Ein ganz neues Aufgabengebiet erschließt sich dem Magnettonverfahren bei der magnetischen Aufzeichnung von Lichtsignalen für die Fernsehtechnik. Höchste Steigerung des Frequenzganges bei gleichzeitiger starker Erhöhung der mechanischen Festigkeit sind die Forderungen an einen Magnettonträger für diese Zwecke. Umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten und technischer Erfindergeist werden notwendig sein, um die großen Zukunftsaufgaben auf diesem Gebiete zu meistern.

Literatur

- Sutaner, Schallplatte und Tonband, Fachbuchverlag, Leipzig 1954.
- Poulsen, Das Telegraphon, Annalen der Physik 1900, S. 754.
- Lübeck, Heinz, Magnetische Aufzeichnung mit Filmen und Ringköpfen, Akustische Zeitschrift Nr. 6 (1937).
- Müller-Ernesti, Das Magnetophon, Funk Nr. 13 (1939) S. 349.
- Braunmühl und Weber, Das verbesserte Magnettonverfahren, Zeitschrift VDI (1941) S. 628.

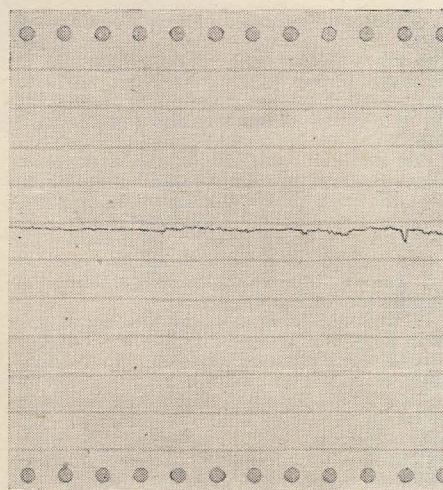


Bild 11: Registrierstreifen von der Gleichmäßigkeitsmessung eines Tonbandes mit der Frequenz von 1000 Hz

Das Magnetophon und seine physikalischen Grundlagen, Funkschau Nr. 4 (1949) S. 59 und Nr. 5 (1949) S. 90.

Dr. Mittelstraß, Das Magnettonbandverfahren, Filmfabrik Agfa Wolfen, Wolfen, Kreis Bitterfeld.

Kluth, Heinrich, Tönende Schrift, Radio-Praktiker-Bücherei Band 57, Franzis-Verlag, München.

Mechanische und elektroakustische Daten der Agfa-Magnettonbänder

Die elektroakustischen Eigenschaften wurden auf einem Saja-Gerät Typ SJ 100 (Bandgeschwindigkeit 76,2 cm/s) bei der in Studios üblichen Vormagnetisierung von 15 mA und einem Sprechstrom von 5 mA ermittelt.

		Typ C	Typ CH
Breite	mm	6,25 ± 0,05	6,25 ± 0,05
Elastische Dehnung gemessen an 100 cm Band bei Belastung mit 1 kg nach 1 Min.	%	1,2	1,2
Plastische Dehnung	%	0,1	0,1
Zerreißfestigkeit	kg	3	3
Empfindlichkeit bei 1000 Hz gegen Be- zugsband 76	db	0 ± 2	+6 ± 2
Frequenzgang 10000 Hz gegen 1000 Hz bei normgerechter Ent- zerrung	db	0	+3 ¹⁾
Löschdämpfung gemessen mit einem 1000-Hz-Ton	db	77	70
Kopierdämpfung gemessen mit einem 1000-Hz-Ton nach einer Kopierzeit von 24 Std.	db	50	53
Ruhegeräusch- spannungsabstand	db	66	66
Gleichfeldrausch- spannungsabstand	db	34	37
Vormagnetisierungs- strom für maximale Empfindlichkeit	mA	6	11

Die Magnettonbänder müssen bei Temperaturen von 10 bis 20°C und bei einer Raumfeuchtigkeit von 50 bis 60 % gelagert werden. Bei der Lagerung in sehr trockenen Räumen mit wesentlich höheren Temperaturen verändern sich die magnetischen und elektrischen Eigenschaften der Tonbänder unzulässig, wogegen eine Aufbewahrung in kühlen, feuchten Räumen weniger schädlich wirkt.

¹⁾ Frequenzgang (10000 Hz gegen 333 Hz) des Magnettonbandes Typ CH bei der Bandgeschwindigkeit 19,05 cm/s gegenüber Typ C: +15 db.

Ein Steuergerät zur Aussendung der Normalfrequenzen von 440 Hz und 1000 Hz

Mitteilung aus dem Deutschen Amt für Maß und Gewicht

Das genaue Messen von Frequenzen bildet eine unentbehrliche Grundlage für viele Gebiete der heutigen Technik, insbesondere der Nachrichten- und Hochfrequenztechnik, sowie für viele wissenschaftliche Zwecke. In ihrer Eigenschaft als Oberbehörde für das physikalisch-technische Meßwesen war es deshalb eine der Hauptaufgaben der früheren Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR) in Berlin-Charlottenburg, eine Frequenzskala aufzustellen und diese mit Hilfe zuverlässiger Normale festzulegen. Dank der Entwicklung von Quarzuhren durch A. Scheibe und U. Adelsberger war es ab 1932 möglich, Normalfrequenzen — meist handelte es sich um die 1-kHz- und 10-kHz-Frequenzen — mit der außerordentlich hohen absoluten Genauigkeit von $\pm 2 \cdot 10^{-8}$ ihres Wertes wissenschaftlichen Instituten, Postbehörden und Prüflaboratorien von Firmen in Berlin über Telefonkabel ständig zur Verfügung zu stellen.

Wenn auch die genannte hohe absolute Genauigkeit für viele Meßzwecke nicht erforderlich war, so wurde beim Messen und Prüfen doch gern auf diese Normalfrequenzen zurückgegriffen, da sie infolge des Dauerbetriebes der Quarzuhren ständig zur Verfügung standen und die Aufrechterhaltung eigener Frequenzanlagen minderer Genauigkeit überflüssig machten. Infolge des Bedarfes an Normalfrequenzen von interessierten Stellen außerhalb Berlins wurden von Februar 1939 bis April 1945 die Normalfrequenzen von 440 Hz und 1000 Hz über den Deutschlandsender ausgestrahlt (A. Herrmann: Über Normalstimmtone und Normalfrequenz, Wissenschaftliche Annalen, 3. Jg., 1954, S. 801).

Das Deutsche Amt für Maß und Gewicht (DAMG), das die Nachfolge der PTR in der Deutschen Demokratischen Republik antrat, hat inzwischen wieder drei Quarzuhren, sowie auch die Einrichtungen zur Abgabe der beiden genannten Normalfrequenzen gebaut.

In dieser Mitteilung wird die Konstruktion des neuen Steuergerätes dieses Amtes beschrieben, außerdem wird ein Rückblick auf das entsprechende Gerät der PTR für die Aussendung der beiden Normalfrequenzen und auf die damit erzielten Ergebnisse gegeben.

Das PTR-Steuergerät

Im Jahr 1939 hat U. Adelsberger in der PTR ein Gerät für die Aussendung der Normalfrequenzen von 440 Hz und 1000 Hz entwickelt und in einer Veröffentlichung „Das Steuergerät für die Aussendung von Normalfrequenzen über den Deutschlandsender“ (Hochfrequenztechnik und Elektroakustik, Bd. 53, 1939, S. 146) ausführlich beschrieben. Zur

Orientierung sei hier ein kurzer Hinweis auf die technische Ausführung der Apparatur gegeben; das Schaltprinzip wird bei der Schilderung des DAMG-Steuergerätes mitbehandelt.

Die im Bild 1 wiedergegebene Anordnung gliedert sich in drei Hauptteile:

1. Der 1000-Hz-Teil mit Vor- und Leistungsverstärker sowie Siebkreis ist auf der oberen senkrechten Platte montiert. Man erkennt rechts oben die Eingänge für die 1000-Hz-Frequenz von der Hauptquarzuhren und von der Ersatzuhren sowie links oben den Ausgang.

2. Der Teil zur Erzeugung des Kammertones von 440 Hz befindet sich auf der oberen waagerechten Platte. Es wird hier besonders auf die im Bild sichtbaren großen Luftspulen für die Siebkreise des 11000-Hz-Teiles hingewiesen. Auch für die Frequenzteilung von 11000 Hz auf 440 Hz wurde diese Art von Spulen auf Grund der Erfahrungen mit den Spulen für die Frequenzteilungsstufen der Quarzuhren der PTR und infolge der damaligen technischen Möglichkeiten verwendet. Neben einigen anderen schaltungstechnischen Maßnahmen bewirkten vor allem die Eigenschaften dieser Spulen, daß der Synchronismus der Frequenzteilungsstufe viele Monate hindurch im Dauerbetrieb des Gerätes erhalten blieb. (Die Abschirmkappen der einzelnen Teile wurden bei dieser Aufnahme entfernt.)

3. Die Energieversorgung mit Netzanschluß über Gleichrichter für Anoden-, Heiz- und Gitterspannung und die entsprechenden Filter sowie die Bedienungstafel mit Meßinstrumenten und Regelein-


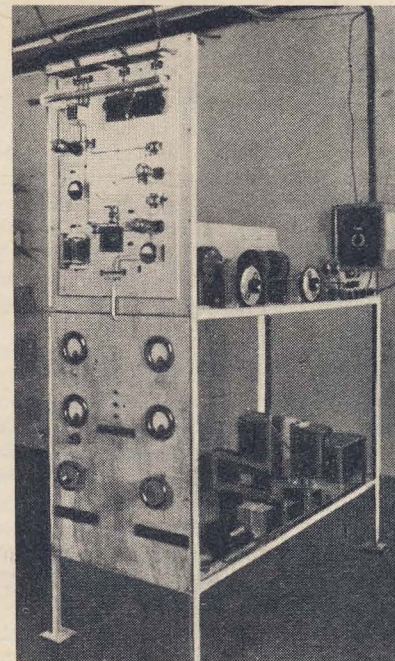


Bild 1: Steuergerät der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt für 440 Hz und 1000 Hz (1939–1945)

richtungen sind im unteren Teil der Anlage angeordnet.

Die von diesem Steuergerät mit Hilfe der 1-kHz-Frequenz einer Quarzuhren der PTR gelieferten beiden Frequenzen wurden von Februar 1939 bis April 1945 werktäglich für einige Minuten über den Deutschlandsender ausgestrahlt. Bild 2 zeigt die Abweichungen vom Sollwert der 1-kHz-Normalfrequenz in 10^{-9} in den Jahren 1940 bis 1944. Dieselben Abweichungen gelten auch für die ausgestrahlte Frequenz des Kammertones. Als wenige Tage vor der Kapitulation von Berlin die letzte Aussendung erfolgte, waren in den vorangegangenen sechs Jahren diese beiden Frequenzen, abgesehen von wenigen „Herausfallern“, höchstens bis zu $\pm 3 \cdot 10^{-8}$ vom absoluten Betrag ihres Sollwertes abgewichen. Das ist um so be-

Bild 2: Abweichung in 10^{-9} vom Sollwert 1000,000 000 Hz der Normalfrequenzaussendung der PTR über den Deutschlandsender von 1940 bis 1944

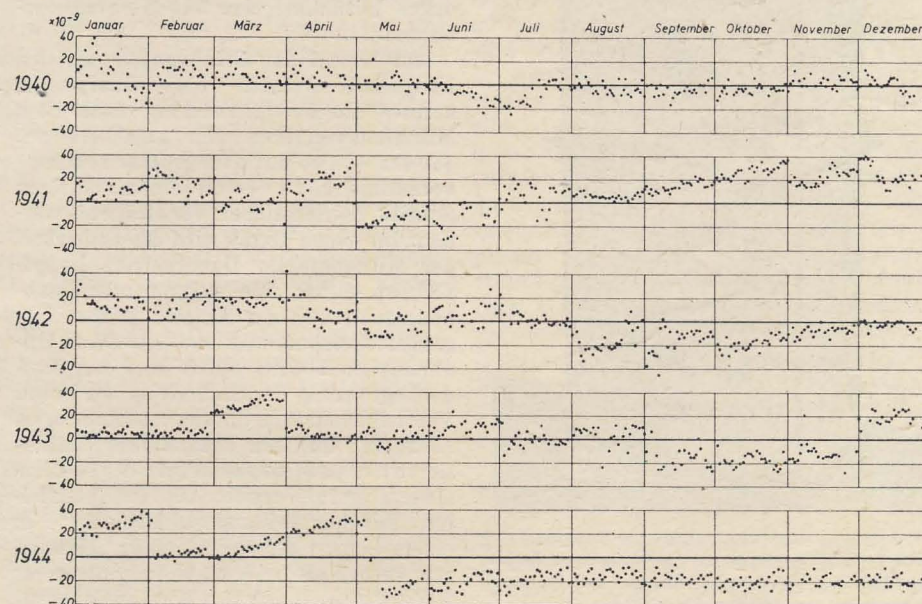

merkenswerter, als die im Zentrum von Berlin aufgestellten Quarzuhren und das genannte Steuergerät den stärksten Kriegseinwirkungen in dieser Zeit ausgesetzt gewesen waren. Die astronomischen Präzisionspendeluhr werden dagegen durch die vielen mehr oder weniger starken Erdschütterungen — selbst wenn diese in anderen Ländern oder Kontinenten stattfinden — vielfach sehr stark und für lange Zeit in ihrem Gangverhalten gestört.

Das neue Steuergerät des DAMG

Nach dem Totalverlust aller Quarzuhren und des Steuergerätes der PTR mußte sich das DAMG auch auf diesem Gebiet neue Apparaturen schaffen. Unter Beibehaltung des bei dem Kammertongerät der PTR bewährten Prinzips wurden zugleich die inzwischen gesammelten Erfahrungen und technischen Fortschritte berücksichtigt.

Das im Bild 3 schematisch dargestellte Gerät gliedert sich im wesentlichen in den 1000-Hz-Teil, den Stimmtonerzeuger, die Verstärker für die beiden Frequenzen, die Einrichtung zur betrieblichen Kontrolle und schließlich den Netzteil.

Der 1000-Hz-Teil

Für die Apparatur wird zunächst die Frequenz von 1000 Hz der zweiten Frequenzteilungsstufe der Quarzuhr unmittelbar entnommen. Infolge der Schaltungsart enthält die 1-kHz-Frequenz in starkem Maße auch die Frequenzen der

beiden benachbarten Frequenzteilungsstufen von 250 Hz und 10 kHz sowie deren Oberwellen. Zur Abgabe als Normalfrequenz und infolge der erforderlichen Vervielfachung zur Erzeugung des Stimmtones ist jedoch eine saubere Frequenz erforderlich. Die 1000-Hz-Quarzfrequenz wird deshalb durch Filter weitgehend von Fremdfrequenzen gereinigt und anschließend verstärkt.

Der Stimmtonerzeuger

Im Gegensatz zu der 1000-Hz-Frequenz kann der Kammerton von 440 Hz nicht unmittelbar einer der Frequenzen der Quarzuhr entnommen werden. Seine Erzeugung stellt deshalb größere technische Anforderungen als die Herstellung einer sauberen 1000-Hz-Frequenz. Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Erzeugung des Kammertones aus den Quarzfrequenzen. Bei dem Entwurf des ersten Gerätes hielt man den Weg am einfachsten und am sichersten, der die für die Aussendung benutzte 1000-Hz-Frequenz selbst verwendete. Da 440 : 1000 sich verhält wie 11 : 25, wurde eine Frequenzvervielfachung um den Faktor 11 und eine Frequenzteilung im Verhältnis 25 : 1 als Lösungsweg gewählt. Infolge der guten Erfahrungen, die mit der PTR-Apparatur in sechs Jahren gesammelt werden konnten, wurde auch bei dem neuen Gerät wieder das bewährte Prinzip verwendet. Hierzu wird die 1000-Hz-Frequenz in einer Verzerrereinrichtung vervielfacht, dann wird die 11. Harmonische ausgesiebt, anschließend erfolgt die Frequenzteilung von 11 kHz auf 440 Hz.

Bei der Durchführung dieses Verfahrens wird zunächst in einem Vorverstärker des neuen Gerätes die Spannung der 1000-Hz-Frequenz auf etwa 18 V erhöht und diese dann dem Gitter der Verzerrerröhre zugeführt. Die Vervielfachung erfolgt in einer stark übersteuerten Pentode. Die Aussiebung der 11-kHz-Frequenz geschieht durch einen der Röhre angepaßten Schwingkreis mit nachfolgendem Doppelfilter; anschließend wird die 11-kHz-Frequenz über einen Resonanzverstärker zur Steuerung eines kleinen 11-kHz-Generators benutzt. Dieser Generator steuert durch Mitnahme eine 440-Hz-Frequenzteilerstufe.

Auf Grund der Erfahrungen mit den Frequenzteilerstufen der Quarzuhren konnte die Frequenzteilung nach dem Mitnahmeverfahren von 11 000 Hz auf 440 Hz — also mit dem großen Teilungsverhältnis 25 : 1 — in einem einzigen Schritt betriebssicher verwirklicht werden. Im neuen Gerät wird die Sicherheit der Mitnahme im Dauerbetrieb hauptsächlich durch eine weitgehende Unabhängigkeit von der Amplitude der Eingangssteuerspannung erreicht. Diese Unabhängigkeit wird durch eine Amplitudenbegrenzung der Steuerfrequenz in der Vervielfacherstufe, durch ein stabilisiertes Netzgerät und ein zusätzliches Stabilisieren der Anodenspannung in der 11-kHz-Generatorstufe erzielt. Die Frequenzteilung mit dem Teilungsverhältnis 25 : 1 in einem Schritt ermöglicht einen einfacheren Aufbau als bei Verwendung mehrerer Teilerstufen. Durch den Wegfall der sonst

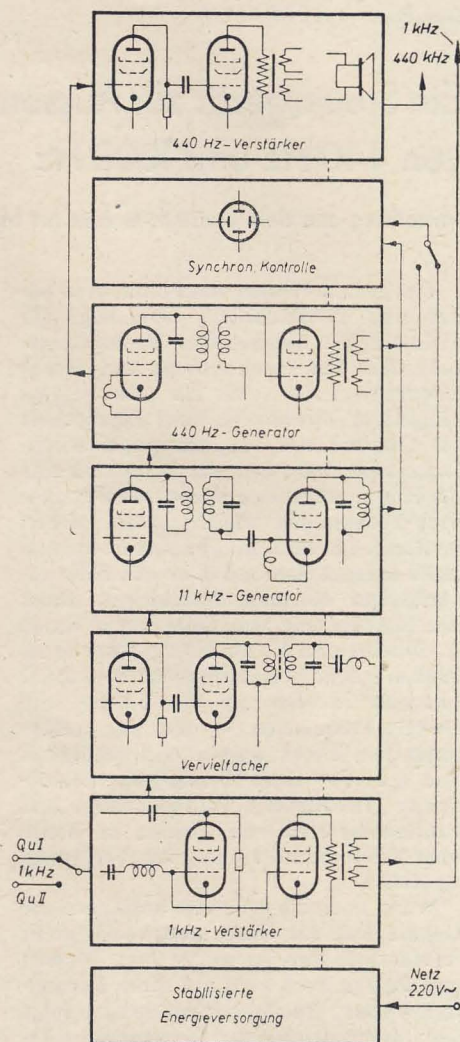


Bild 3: Prinzipschema des DAMG-Steuergerätes zur Erzeugung des Stimmtones

noch erforderlichen weiteren Zwischenfrequenzen verringern sich auch die Sieb- und Abschirmmittel. Die 440-Hz-Frequenz wird anschließend durch ein Filter von störenden Frequenzen gereinigt und auf den für die Abgabe über Telefonkabel zulässigen Spannungswert gebracht.

Einrichtungen zur betrieblichen Kontrolle und Frequenzmessung

Von großer Bedeutung sind auch die Einrichtungen zur betrieblichen Kontrolle und zur Frequenzmessung. Die Überwachung der Vervielfachung und der Teilung geschieht mit Hilfe eines eingebauten speziellen Elektronenstrahloszillografen, einem Frequenzvergleichs des VEB Fernmeldewerk Leipzig. Seinen Platten werden wahlweise die 1 kHz und 11 kHz oder die 11 kHz und die 440 Hz zugeführt. Das Vervielfachungs- und Untersetzungsverhältnis, die Mitnahme der einzelnen Stufen und die Sinusform der verschiedenen Frequenzen können dadurch optisch überwacht werden. Die akustische Kontrolle erfolgt über Verstärker und einen Lautsprecher, auf den wahlweise eine der beiden Aussendefrequenzen gegeben werden kann. Bei Bedarf kann das Gerät auch von der 1-kHz-Frequenz einer anderen Quarz- uhr gesteuert werden.

Die mit Hilfe dieses Gerätes abgegebene Frequenz von 1 kHz wird mit den Fre-

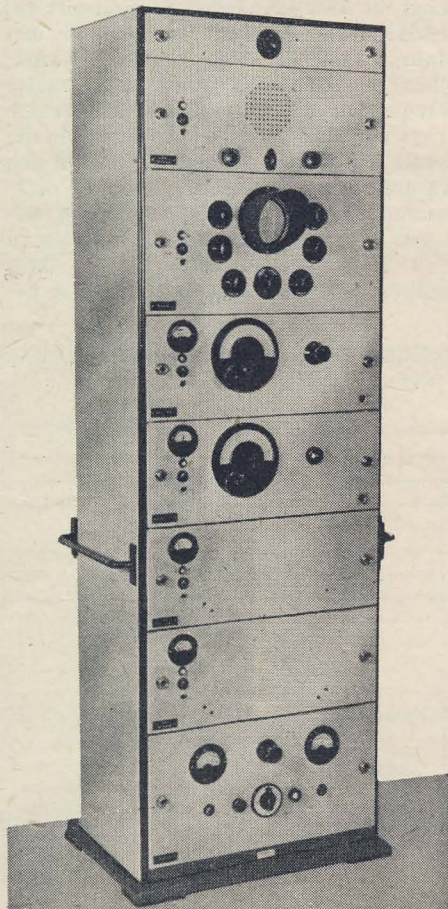


Bild 4: Das Steuergerät des Deutschen Amtes für Maß und Gewicht zur Abgabe der Normalfrequenzen von 440 Hz und 1000 Hz

quenzen der anderen Quarzuhren des DAMG und mit einer 1000-Hz-Normalfrequenz des Geodätischen Institutes von Potsdam verglichen. Die beiden Institute sind durch ein Kabel ständig miteinander verbunden. Ferner wird die Trägerfrequenz von 200 kHz des Senders Droitwich und die von 60 kHz des Senders Rugby mit Hilfe spezieller und auf diese Frequenzen abgestimmter Mehrkreis-Geradeempfänger mit den Normalfrequenzen des Amtes täglich verglichen.

Die seit der vorjährigen Sonnenfinsternis sporadisch und seit dem 2. Januar dieses Jahres werktäglich durchgeführten Messungen ergaben, daß nach Anbringen der Korrekturen die absoluten Frequenzwerte der deutschen und englischen Stationen sich höchstens um $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ voneinander unterscheiden. Dabei ist zu beachten, daß das Geodätische Institut Potsdam bei der Berechnung der Korrekturen seiner Normalfrequenz sich auf die astronomische, also die etwas ungleichförmige Zeit bezieht, während die den Sender Droitwich überwachende Sternwarte Abinger bei ihren Korrekturen auch die Effekte der Polschwankungen und der ungleichförmigen Rotationsgeschwindigkeit der Erde provisorisch abschätzend anbringt, um damit eine gleichmäßige Frequenz herzustellen. Im Hinblick, daß durch die Unterscheidung in astronomische und gleichförmige Zeit allein schon ein definitionsmäßig bedingter Frequenzunterschied von rund $1 \cdot 10^{-8}$ gegeben ist, stimmen auf Grund des oben angegebenen Meßresultates die Frequenzmaßstäbe von Potsdam und Droitwich-Abinger ausgezeichnet überein. Diese beiden und andere gleichgeartete Institute sind in der Lage, mit einer gewissen Genauigkeit Absolutwerte der Zeit und damit auch der Frequenz anzugeben. Da das DAMG dagegen keinen astronomischen Zeitdienst betreibt, muß es seine Quarzuhren an die Zeitzeichen- bzw. Frequenzaussendungen astronomischer Institute anschließen, um den Absolutwert der Frequenz und Zeit der eigenen Quarzuhren zu ermitteln. Dank des jetzigen technischen Standes dieser Apparaturen im DAMG und des Zeitdienstes im allgemeinen sowie des allmonatlich stattfindenden Austausches der Ergebnisse auf internationaler Ebene sind die Frequenzen der Quarzuhren des DAMG bis auf $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ ihres absoluten Wertes bekannt. Der erste internationale Vergleich der Frequenzskalen zwischen den Staatsinstituten von England (National Physical Laboratory), Amerika (National Bureau of Standards) und Deutschland (Physikalisch-Technische Reichsanstalt) im Frühjahr 1924 ergab dagegen eine Übereinstimmung bestenfalls bis auf ein Promille. Diese Steigerung der Meßgenauigkeit um fünf Dezimalen in 30 Jahren zeigt deutlich den sehr raschen, ja direkt revolutionären Fortschritt in der Messung der Zeit und der Frequenz.

Im DAMG erfolgen die Frequenzmessungen meistens mit einem Frequenzvergleich und häufig überprüften Präzisionsstoppuhren. Da die Differenzfrequenzen der hierbei verglichenen Normal-

frequenzen zwischen $1 \cdot 10^{-6}$ und wenigen 10^{-8} liegen, wird bei einer Meßzeit von höchstens 200 Sekunden selbst bei einem bewußt hoch angenommenen Stoppfehler von insgesamt 0,1 Sekunde im ungünstigsten Fall für eine Einzelmessung bereits eine innere Meßgenauigkeit von $5 \cdot 10^{-10}$ für die Frequenz erreicht. Zur Vermeidung des Zeitmeßfehlers werden demnächst Synchronuhren eingesetzt, die mit einer Normalfrequenz betrieben und deren Ein- und Ausschaltvorgänge automatisch durch Frequenzimpulse gesteuert werden. Für höhere Genauigkeitsansprüche wird ein Drehspulschreibers verwendet. Sein Schreibstreifen wird von einem Synchronmotor mit einer Geschwindigkeit von 100 mm/s bzw. 300 mm/s gezogen. Bei Antrieb des Motors durch eine Normalfrequenz und bei Verwendung von Quarzuhrensekundenkontakten kann mittels eines bis auf 0,5 mm geteilten Glasmaßstabes eine Strecke von 0,2 mm noch sicher geschätzt und somit schon bei der langsamen Geschwindigkeit die Zeit bis auf $2/1000$ Sekunde sicher erfaßt werden.

Die täglichen Frequenzschwankungen der Quarzuhren des Amtes liegen bei wenigen 10^{-9} , dagegen ist der mittlere tägliche Frequenzanstieg seit über einem Jahr kleiner als $2 \cdot 10^{-10}$. Auf Grund von Versuchsergebnissen besteht begründete Aussicht, die tägliche Konstanz der Quarzuhren noch zu erhöhen. Die Frequenz der beiden Uhren wird so geregelt, daß die Abweichung vom absoluten Betrag ihres Nennwertes nicht größer als $\pm 2 \cdot 10^{-8}$ sein wird. Die Frequenzzeineinrichtungen von Quarzuhren wurden in

dieser Zeitschrift (1955, Heft 8, S. 240) bereits ausführlich beschrieben.

Das Steuergerät

Das Bild 4 zeigt die Ansicht des neuen Steuergerätes des DAMG. Die erste Ausführungsform (Bild 1) hatte vor allem Rücksicht auf die physikalischen Belange genommen. Bei der neuen Konstruktion wurde versucht, auch den Anforderungen auf einen kleineren Raumbedarf nachzukommen. Die Apparatur wurde deshalb in einer Gestellform mit Einschüben untergebracht. Diese Bauart erleichtert zugleich die Bedienung und Überwachung. Das Gerät hat eine Abmessung von $175 \times 55 \times 35$ cm.

In dem untersten Einschubist der Netzteil untergebracht, dann folgen in je einem Einschub der 1000-Hz-Endverstärker, der 1-kHz-Vervielfacher, die 11-kHz-Stufe, die 440-Hz-Stufe, das Überwachungsfeld mit dem Frequenzvergleich, der 440-Hz-Verstärker mit der Abhörmöglichkeit für beide Frequenzen und schließlich die Ein- und Ausgänge der Frequenzen mit der Umschaltmöglichkeit auf eine Ersatzuhr. Das Gerät befindet sich seit längerer Zeit im Dauerbetrieb. Sobald als möglich sollen die beiden Normalfrequenzen von 1 kHz und 440 Hz wieder über den Deutschlandsender ausgestrahlt werden.

Der Verfasser dankt auch an dieser Stelle seinen Mitarbeitern, vor allem Herrn W. Klein, der sowohl das erste als auch das zweite Gerät mitentwickelt und im wesentlichen gebaut hat.

Ionosphärentagung in Tübingen

Etwa 70 Wissenschaftler und Ingenieure aus Forschung und Praxis trafen sich in der Zeit vom 20. bis 22. Oktober 1955 in Tübingen zur Jahrestagung der „Arbeitsgemeinschaft Ionosphäre“ und der westdeutschen Landeskommissionen II, III, IV und V (Troposphärische Wellenausbreitung, Ionosphäre, atmosphärisches Rauschen und Radioastronomie) der URSI (Union Radio-Scientifique Internationale). In der Arbeitsgemeinschaft Ionosphäre, die zuletzt unter dem Vorsitz von Prof. Bartels (Göttingen) stand, vereinigen sich alle westdeutschen Institute und Organisationen, die an Fragen der Wellenausbreitung und Ionosphärenforschung interessiert sind. Die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft liegt in den Händen des Fernmeldetechnischen Zentralamtes der Bundespost, dem auch der gute organisatorische Ablauf der Tagung zu verdanken war. Auch aus der Deutschen Demokratischen Republik nahmen mehrere Wissenschaftler vom Heinrich-Hertz-Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften und vom Observatorium Kühlungsborn des Meteorologischen Dienstes an der Tagung teil, ebenso Gäste aus Japan und der Schweiz.

Während das Vortragsprogramm des ersten Tages im wesentlichen allgemeinere Fragen der Physik der Atmosphäre, der Sonnenforschung und des Erdmagnetismus sowie Berichte über wissenschaftliche Tagungen im Ausland umfaßte, war der zweite Konferenztag speziellen Problemen der Ionosphärenforschung gewidmet. Dabei wurden einerseits besonders theoretische und experimentelle Fragen der Dämpfung (Absorption) der Kurzwellen in der Ionosphäre,

andererseits die in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnenden Kurzwellenimpulsversuche auf großen Übertragungsstrecken, zum Beispiel zwischen Deutschland und Nordafrika sowie zwischen Deutschland und Finnland, behandelt. Die Auswertung solcher Versuche bereitet noch gewisse Schwierigkeiten, läßt aber sehr aufschlußreiche Ergebnisse, besonders für den praktischen Funkverkehr, erhoffen.

Die Vorträge des dritten Tages befaßten sich mit der UKW-Ausbreitung, vor allem mit der Erklärung der Feldstärkeschwankungen durch meteorologische Einflüsse wobei in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt worden sind. Jedoch scheint auf die Ultrakurzwellenausbreitung ganz wesentlich eine Feinstruktur der Troposphäre einzuwirken, zu deren Erfassung die räumliche Verteilung und die Genauigkeit der meteorologischen Messungen bisher noch nicht ausreichen.

Neben den Vortragsitzungen boten gesellige Veranstaltungen und eine gemeinsame Autofahrt in den Schwarzwald zur Besichtigung der Funksendestelle Hornisgrunde Gelegenheit zu einem regen Erfahrungsaustausch, vor allem zwischen den Wissenschaftlern der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik. Am Schluß der Tagung wurde der Tübinger Astrophysiker Prof. Siedentopf zum neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Ionosphäre und Dr. Fleischer (FTZ Darmstadt) zum Geschäftsführer gewählt. Den Vorsitz des westdeutschen URSI-Landesausschusses führt weiterhin Dr. Dieminger (Lindau/Harz).

J. Taubenheim

Empfindlichkeitsmessungen an UKW-Empfängern

Die Empfindlichkeit von UKW-Empfängern wird zur Zeit von unserer Industrie noch nach unterschiedlichen Meßverfahren angegeben, läßt also keinen konkreten Vergleich verschiedener Typen zu. Die folgende Mitteilung aus dem Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronenröhren der Technischen Hochschule Dresden, die im wesentlichen einem Vortrag entspricht, den Herr Dr. Krutzsch zur 6. Jahrestagung der Elektrotechniker in Weimar hielt, soll im Vergleich der verschiedenen Definitionen für die Empfindlichkeit von UKW-FM-Empfängern die beste Meßmethode und den Weg zu einer Einheitlichkeit der Empfindlichkeitsangaben in der Deutschen Demokratischen Republik zeigen.

Eine der wesentlichen Größen zum Vergleich der Güte von Rundfunkempfängern ist die Empfindlichkeit. Ganz allgemein kann man die Empfindlichkeit nach den Empfehlungen des internationalen beratenden Ausschusses für den Radiodienst (le comité consultatif international des radiocommunications, abgekürzt CCIR) folgendermaßen definieren: *Die Empfindlichkeit eines Empfängers ist ein Maß für die Fähigkeit, schwache Signale zu empfangen und sie mit ausreichender Stärke und annehmbarer Güte wiederzugeben.* Die dabei maßgebenden Größen sind die Bandbreite, die Ausgangsleistung und das Signal-Rausch- bzw. Signal-Geräuschverhältnis. Weiterhin kann man nach den Empfehlungen des CCIR zwei verschiedene Empfängerarten unterscheiden, bei denen die Empfindlichkeit einmal verstärkungsbegrenzt oder das andere Mal rausch- bzw. geräuschbegrenzt ist. Für einfache, verstärkungsbegrenzte Empfänger, zum Beispiel für Empfänger im Mittelwellengebiet, ist es üblich, die kleinste Eingangsspannung bei einem Modulationsgrad von 30% zu messen, bei der an den Lautsprecherklemmen bei voller Lautstärke eine Leistung von 50 mW entsteht. UKW-FM-Empfänger sind meist rausch- bzw. geräuschbegrenzt. Aus diesem Grund wird dieses Meßverfahren für UKW-Empfänger hinfällig, da die verlangten 50 mW Ausgangsleistung einen beträchtlichen Teil Rauschleistung enthalten. Daraus ergibt sich, daß eine andere Meßmethode angewendet werden muß, um die Empfindlichkeit eines UKW-Empfängers zu messen. Diese Methode kann nur darin bestehen, daß sich die Messung auf das Verhältnis Nutz- zu Rauschspannung bezieht.

Danach kann man die folgenden Definitionen für die Empfindlichkeit von UKW-FM-Empfängern unterscheiden:

1. Hochfrequenter Rauschabstand, das heißt das Verhältnis der Nutz- zur Rauschspannung vor der Gleichrichterstufe bzw. Begrenzerstufe bei einer bestimmten Eingangsspannung und bei einem bestimmten Frequenzhub;
2. niederfrequenter Rauschabstand, das heißt das gleiche Verhältnis nach dem Gleichrichter und Begrenzer am Empfängeranfang bei einer bestimmten Eingangsspannung und bei einem bestimmten Frequenzhub;
3. niederfrequenter Geräuschabstand, das heißt das gleiche wie der niederfrequente Rauschabstand, nur daß das Verhältnis der Nutz- zur Rauschspannung durch Vorschalten eines Ohrkurvenfilters dem menschlichen Gehör nachgebildet ist;
4. Grenzepfindlichkeit, eine Definition, die von K. Fränz und H. T. Friis entwickelt wurde. Nach dieser Definition wird das Nutz-Rauschverhältnis gleich 1 gesetzt und an den Empfängeranfang eine Ersatzantenne angelegt, die mit der Zimmertemperatur T_0 rauscht, um das atmosphärische Rauschen auszusenden.

Von diesen Definitionen scheidet die erste von vornherein aus, da die Messung des hochfrequenten Rauschabstandes den Einfluß des Demodulators, des Begrenzers und des Deemphasisgliedes sowie der NF-Bandbreite außer acht läßt. Diese Größen sind aber für die Größe der Empfindlichkeit bei UKW-FM-Empfängern besonders maßgebend. Die zweite Definition ist ebenfalls ungünstig, da zum Beispiel ein im Gerät vorhandener Netzbrumm die Messung der Empfindlichkeit stark herabsetzen kann, während sich rein gehörmäßig ein viel geringerer Einfluß ergibt. Es verbleiben also noch die Definitionen 3 und 4. Es sei zunächst auf die Definition 4 etwas näher eingegangen:

Die in der Antenne induzierte Spannung U_e muß gleich der Rauschspannung U_R des Antennenwiderstandes R_A sein, um einen Rauschabstand von 1 zu erzielen. Nach Nyquist ergibt sich:

$$U_e^2 = U_R^2 = 4 k T_0 \cdot R_A \cdot \Delta f. \quad (1)$$

Hierin bedeuten:

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ws}}{\text{Grad}}, \text{ Boltzmannsche Konstante,}$$

$$T_0 = \text{absolute Temperatur in Kelvingraden } (273^\circ + t^\circ \text{C} = T_0^\circ \text{ Kelvin}),$$

$$\Delta f = \text{Bandbreite in Hz.}$$

Wenn man auf die Leistung übergeht, kann man die Gleichung vom Antennenwiderstand unabhängig gestalten. Bei Anpassung ist:

$$N = \frac{U^2}{4 R_A} = k T_0 \Delta f, \quad (2)$$

und um außerdem unabhängig von der Bandbreite Δf zu sein, entwickelt man die Gleichung wie folgt:

$$\frac{N}{\Delta f} = 1 k T_0 = 400 \cdot 10^{-23} \text{ Ws.} \quad (3)$$

Die Grenzepfindlichkeit gibt man als Vielfaches dieses Wertes an.

$$\text{Grenzepfindlichkeit} = n \cdot k T_0, \quad (4)$$

wobei n mit dem oft benutzten Rauschfaktor F übereinstimmt, der das Signal-Rauschverhältnis am Eingang zum Signal-Rauschverhältnis am Ausgang des Verstärkers angibt, was leicht nachzuweisen ist. Der theoretisch niedrigste Wert für einen Idealempfänger ist gleich 1, denn mit diesem $k T_0$ -Wert rauscht die Ersatzantenne. (In der Literatur wird häufig auch die Rauschzahl $= F - 1$ angegeben.)

Zum Messen des Rauschfaktors verwendet man eine Diode, die im Sättigungsgebiet arbeitet. Die Diode gibt im Sättigungsgebiet einen mittleren Rauschstrom ab von der Größe

$$I_R^2 = 2 e I_a \Delta f, \quad (5)$$

e = Elementarladung, I_a = Anodenstrom, Δf = Bandbreite.

Über einem Widerstand fällt eine Rauschspannung ab von der Größe

$$\bar{U}_R^2 = 2 e I_a \Delta f R_A^2. \quad (6)$$

Durch Regeln von I_a mit Hilfe des Heizstromes kann die abgegebene Rauschspannung verändert werden. R_A (meist 70 Ω) wird dabei so groß gewählt, daß Anpassung an den Empfängeranfang besteht.

Die Rauschleistung ist dann

$$N_R = \frac{\bar{U}_R^2}{4 R_A} = \frac{1}{2} e I_a R_A \Delta f, \quad (7)$$

und wiederum auf die Bandbreite 1 Hz bezogen, erhält man nach Gleichung (3)

$$\frac{N_R}{\Delta f} = \frac{1}{2} e R_A I_a = F k T_0, \quad (8)$$

F ist dann:

$$F = \frac{1}{2} \cdot \frac{e \cdot R_A \cdot I_a}{k T_0} = 20 \cdot R_A \cdot I_a. \quad (9)$$

Die Messung wird nun so vorgenommen, daß zunächst die Rauschspannung an der letzten ZF-Stufe bei kalter Katode der Rauschdiode und dann die Rauschspannung mit einer zusätzlichen Rauschspannung der geheizten Diode gemessen wird. Die zusätzliche Rauschspannung wird so gewählt, daß sich der $\sqrt{2}$ -fache Wert der ursprünglichen Rauschspannung einstellt. Dann hat die Rauschspannung des Empfängers denselben Wert wie die zugeführte Rauschspannung, da sich die beiden Spannungen addieren zu

$$U_{\text{ges}} = \sqrt{U_e^2 + U_d^2}, \quad (10)$$

U_d = zusätzliche Rauschspannung des Rauschgenerators, und bei einem HF-Rauschabstand von 1 ist $U_e = U_d$ und

$$U_{ges} = U_e \cdot \sqrt{2}. \quad (11)$$

Damit kann F leicht aus Gleichung (9) berechnet werden.

Beim Aufbau des Rauschgenerators mit einer Diode muß darauf geachtet werden, daß der Ausgang des Generators rein ohmisch ist, da die Blindkomponente sonst den Eingangskreis des Empfängers verstimmt und dadurch Fehlmessungen möglich sind. In einem ausgeführten Beispiel (Bild 2) wurde deshalb die Rauschdiode in den Mittelleiter einer Koaxialleitung eingekoppelt, die mit einem 70-Ω-Widerstand reflexionsfrei abgeschlossen war.

Die Messung mit einem Rauschgenerator (Bild 1) ist einfach, da hierbei die Kenntnis der Bandbreite des Empfängers nicht nötig ist. Dabei ist noch zu erwähnen, daß die Messung der Rauschspannung auch nach einem nichtlinearen Schaltelement (zum Beispiel Demodulator) erfolgen kann.

Ist der Rauschfaktor F eines Empfängers bekannt, so ist die Berechnung des niederfrequenten Rauschabstandes nach einer

Bild 1: Rauschgenerator mit Rauschdiode und Koaxialleitung


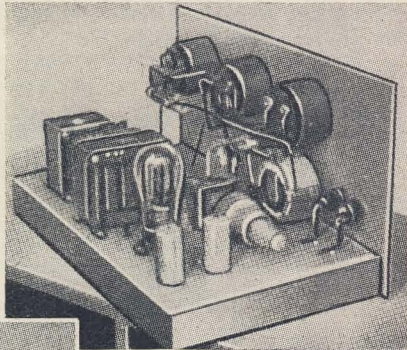


Bild 2: Rauschdiode auf eine Koaxialleitung aufgesetzt

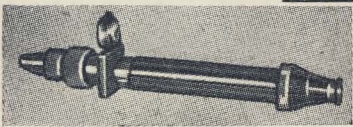

von Strutt angegebenen Gleichung möglich. In diese Gleichung ist der Einfluß der Umformerstufe, der Gleichrichtung, und der Amplitudenbegrenzerstufe sowie der Bandbreite nach der Gleichrichtung einbezogen, wobei allerdings eine lineare Gleichrichtung und ein idealer Amplitudenbegrenzer angenommen wurden. Aus der von Strutt [1] angegebenen Gleichung der Störschalleistung zur Nutzschalleistung

$$\frac{N_R}{N_S} = \frac{2 I_R^2}{I_0^2} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{\pi B}{\Delta f} \right)^2 \quad (12)$$

kann man durch Umformen leicht das Spannungsverhältnis gewinnen. Es ergibt sich dann:

$$\frac{U_S}{U_R} = \frac{U_e}{\sqrt{8 F k T_0 \cdot R_A \cdot B_n}} \cdot \frac{\Delta f}{\sqrt{\frac{1}{3} B_n^2}} \quad (13)$$

Darin sind:

U_S = Signalspannung in V,

U_R = Rauschspannung in V,

U_e = Eingangsspannung in V,

F = Rauschfaktor,

$k T_0 = 400 \cdot 10^{-23}$ Joule bei $T = 293^\circ \text{K}$ (20°C),

R_A = Widerstand der Antennennachbildung in Ω

B_n = Wirksame Rauschbandbreite nach der Gleichrichtung in Hz,

Δf = Frequenzhub in Hz.

Die Gleichung (13) ist identisch mit der vom CCIR angegebenen Formel

$$U_e^2 = \frac{8 k T_0 \cdot B_n \cdot R_A \cdot n \cdot F \cdot 4 \cdot B_n^2}{3 D^2} \quad (14)$$

Dabei ist D = Frequenzabstand von Spitze zu Spitze, also $\frac{D}{2} = \Delta f$ und $n = \frac{U_S^2}{U_R^2}$ = Rauschabstand (Leistungsverhältnis).

Sind also der Rauschfaktor, die wirksame Rauschbandbreite nach der Gleichrichtung und der Widerstand der Antennennachbildung bekannt, so kann man für die verschiedenen Rauschabstände die entsprechenden Eingangsspannungen berechnen. Die Bandbreite des NF-Verstärkers ist meist bekannt bzw. bereitet deren Messung keine Schwierigkeit. Ebenso ist der

Widerstand der Antennennachbildung durch den verwendeten Rauschgenerator und durch den Antenneneingangswiderstand des zu prüfenden Gerätes (meist 70 Ω) festgelegt. Die Anpassung muß natürlich, um keine Fehlmessung des Rauschfaktors hervorzurufen, gewahrt werden. Allerdings ist in der angegebenen Formel der Einfluß der Deemphasis noch unberücksichtigt geblieben. Auch diesen Einfluß kann man nach einer theoretischen Entwicklung von Nowak in dem Buch: „Die Röhre im UKW-Empfänger“ Band III mit einbeziehen. Für eine Deemphasis von 50 μs ergeben sich theoretisch folgende Werte:

$$D^x \text{ bei } 10 \text{ kHz NF - Bandbreite} = 1,58,$$

$$D^x \text{ bei } 15 \text{ kHz NF - Bandbreite} = 1,86,$$

wenn kein Begrenzer im Gerät vorhanden ist.

Bei einem Gerät mit idealem Begrenzer ist

$$D^x \text{ bei } 10 \text{ kHz NF - Bandbreite} = 2,34,$$

$$D^x \text{ bei } 15 \text{ kHz NF - Bandbreite} = 3,24.$$

Diese theoretischen Werte werden durch Herabsetzen des maximal möglichen Frequenzhubes des Senders etwas verkleinert, so daß sich für ein Gerät mit idealem Begrenzer folgende Werte ergeben:

$$D \text{ bei } 10 \text{ kHz NF - Bandbreite} = 1,25,$$

$$D \text{ bei } 15 \text{ kHz NF - Bandbreite} = 1,73.$$

Eine derartige, bei verschiedenen Rauschabständen berechnete Kurve zeigt Bild 3. Es sind die HF-Eingangsspannung und der Rauschabstand aufgetragen und folgende gemessene Werte eingesetzt:

$$B_n = 14 \text{ kHz}; R_A = 70 \Omega;$$

$$\Delta f = \pm 12 \text{ kHz}, 25 \text{ kHz}, 50 \text{ kHz}, 75 \text{ kHz};$$

$$F = 13 \text{ kT}_0; D = 1,73 \text{ kHz}.$$

Um nun nur einen Wert für die Empfindlichkeit angeben zu müssen, hat sich allgemein der Wert der Eingangsspannung eingeführt, bei dem der Rausch- bzw. Geräuschabstand, das heißt das Verhältnis der Nutz- zur Rauschspannung, 26 db beträgt. Bei dieser Eingangsspannung ist der Empfänger noch nicht rauschfrei, dies ist nur eine untere Grenze, bei der ein mäßiger Empfang im Zimmer möglich ist. Dies wäre bei dem gewählten Beispiel (Bild 3), bei einem Frequenzhub von 12 kHz, 5 μV. Für andere Frequenzhübe ergeben sich parallele Geraden.

Die angegebene theoretische Formel fordert, wie das Ergebnis im Diagramm zeigt, daß der auf diese Art gemessene und berechnete Empfänger linear ist, das heißt, daß ein linearer Zusammenhang zwischen dem Signal-Rauschverhältnis (Rauschabstand) am Ausgang und der Eingangsspannung besteht. Außerdem besteht noch ein linearer Zusammenhang mit dem Modulationsgrad oder besser mit dem Frequenzhub, wie ebenfalls leicht der Gleichung (14) entnommen werden kann. Es entsteht nun die Frage, wie weit dieser lineare Zusammenhang wirklich vorhanden ist. Wie weit kann man die Messung des Rausch-

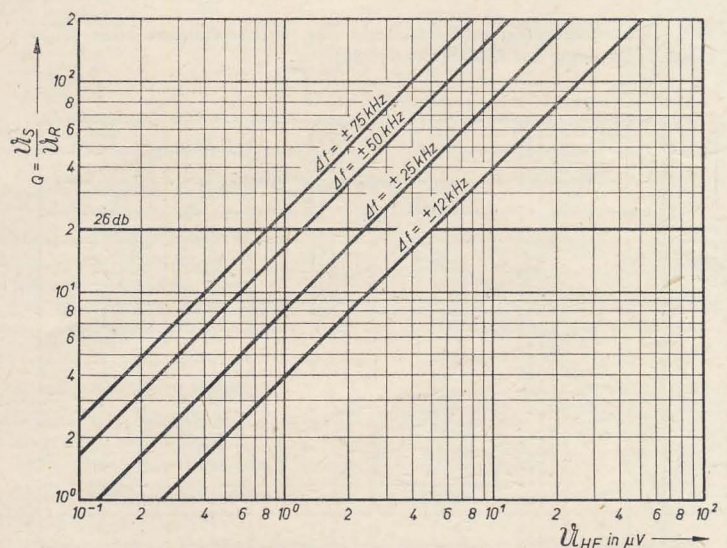


Bild 3: Aus dem Rauschfaktor berechnete Empfindlichkeitsgeraden (Δf Parameter) Grenzempefindlichkeit 13 kT₀.

$$B_n = 14 \text{ kHz}$$

$$R_A = 70 \Omega$$

$$D = 1,73$$

faktors benutzen, um die wirkliche Empfindlichkeit von UKW-FM-Empfängern aus der angegebenen Formel zu berechnen?

Um diese Frage zu entscheiden, soll ein Vergleich mit der am Anfang erwähnten Messung des niederfrequenten Geräuschabstandes nach der Definition 3 gezogen werden. Diese direkte Messung des niederfrequenten Geräuschabstandes ist allerdings umständlicher, da mindestens zwei Kurvenäste mit einer Reihe von Meßpunkten aufgenommen werden müssen. Dagegen ist die Messung des Rauschfaktors einfacher, bei der ein Meßwert genügt. Für die Messung des niederfrequenten Geräuschabstandes sind außer einem UKW-FM-Meßsender, der, abstimbar für verschiedene Meßbereiche, eine möglichst genaue HF-Spannung von Bruchteilen von μV bis zu mehreren mV abgeben und außerdem fremdmodulierbar sein soll, wobei die Größe des Frequenzhubes einstellbar sein muß, ein Ohrkurvenfilter und ein NF-Röhrenvoltmeter erforderlich. Das Ohrkurvenfilter oder Geräuschfilter soll so beschaffen sein, daß es die Ohrkurve für eine Lautstärke von etwa 50 bis 60 Phon nachbildet. Damit sollen die Ergebnisse frequenzmäßig bewertet werden, das heißt, es soll den gehörmäßigen Eindruck vermitteln. Die Ohrkurve hat sich nun im Laufe der letzten 20 Jahre mehrfach geändert. Man kann nun entweder die Kurve nach DIN 5045 festlegen, die allerdings nur bis 8 kHz angegeben wird, oder die Störbewertungskurve für Rundfunkleitungen nach CCIR 1949. Bild 4 zeigt die Schaltung des CCIR-Filters und dessen Frequenzgang. Dabei ist der Eingang für niederohmigen Anschluß der Schwingspule des Lautsprechers von 2 bis 15 Ω und der Ausgang für den hochohmigen Eingang des NF-Röhrenvoltmeters ausgelegt. Im Bild 5 ist die Schaltung des Filters nach DIN 5045 und dessen Frequenzgang dargestellt. Es wird später noch gezeigt, wie sich diese zwei Filter bei der Empfindlichkeitsmessung unterscheiden.

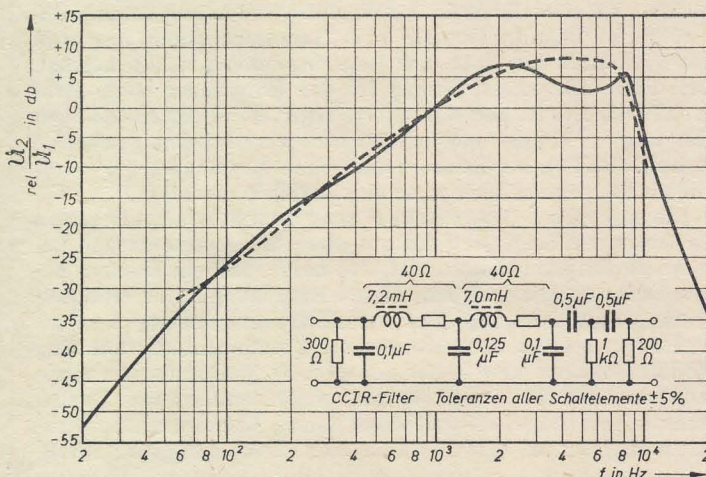


Bild 4: Frequenzgang und Schaltung des Ohrkurvenfilters nach CCIR (Grunddämpfung bei 1000 Hz = 9,1 db)

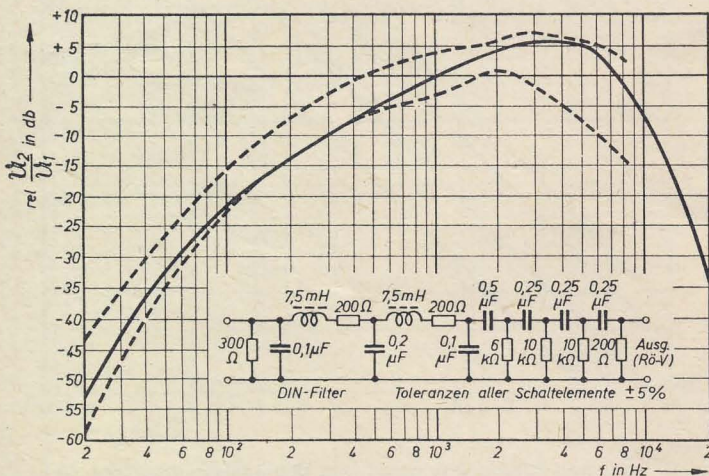


Bild 5: Frequenzgang und Schaltung des Ohrkurvenfilters nach DIN 5045 (Toleranzen nach DIN 5045 für 30 bis 60 Phon; Grunddämpfung bei 1000 Hz = 21 db)

Die gesamte Meßanordnung ist im Bild 6 veranschaulicht. Der UKW-Meßsender wird mit HF-Kabel an den Empfänger eingang angeschlossen; dabei ist besonders auf eine kurze, gute Erdung zu achten. Der Anschluß des Ohrkurvenfilters erfolgt an der Verbindung zur Schwingspule, wobei die Schwingspule durch einen ohmschen Widerstand ersetzt werden soll. An das Ohrkurvenfilter wird das NF-Röhrenvoltmeter angeschlossen. Die Messung sollte stets in einem Faradaykäfig erfolgen, da bereits sehr kleine, durch äußere Störer verursachte Störspannungen Fehlmessungen verursachen können. Der Meßsenderausgang muß an das zu prüfende Gerät angepaßt werden. Meist



Bild 6: Meßanordnung zur Aufnahme von Nutz-Geräuschspannungskurven

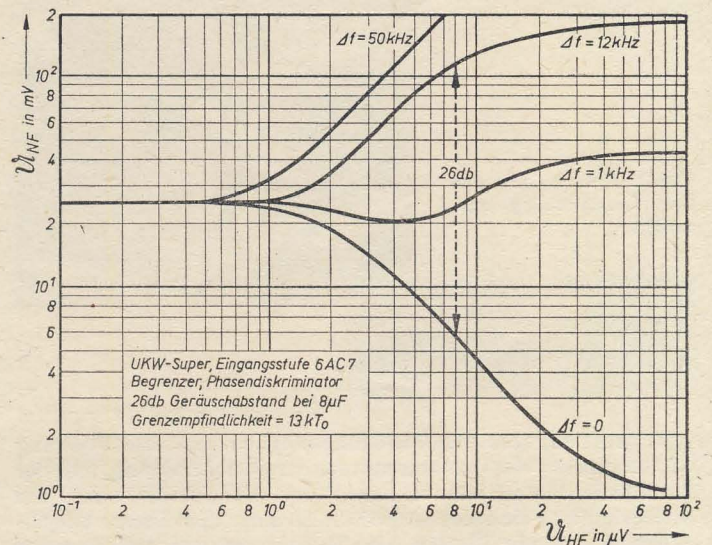


Bild 7: Nutz-Geräuschspannungskurve eines Empfängers (Δf Parameter)

wird ein 70- Ω -Ausgangswiderstand am Meßsender vorhanden sein und am Gerät ein 70- Ω -Eingangswiderstand. Ist der Meßsenderausgang nicht an den Empfänger eingang angepaßt, so ergibt sich aus der Fehlanpassung ein Empfindlichkeitsverlust, was noch untersucht werden wird.

Mit dieser Meßanordnung werden zwei Kurvenäste aufgenommen, und zwar bei einer festen Frequenz im Frequenzgebiet von 92 bis 94 MHz, also in der Mitte des UKW-Bandes (87,5 bis 100 MHz), einmal unmoduliert und das andere Mal mit 12 kHz Frequenzhub mit einer Modulationsfrequenz von 1000 Hz bei verschiedenen HF-Eingangsspannungen. Dann erhält man die bekannten Nutz-Geräuschspannungskurven. Beim Messen ist zu beachten, daß der Empfänger bzw. der Meßsender bei jedem Meßpunkt auf Rauschminimum nachgestellt werden muß, denn wie die Praxis gezeigt hat, verstimmen sich die Geräte sehr schnell während der Messung.

Im Bild 7 ist auf der Abszisse die HF-Eingangsspannung und auf der Ordinate die NF-Ausgangsspannung aufgetragen. Das Diagramm zeigt die Nutz-Geräuschspannungskurven eines Empfängers für verschiedenen Frequenzhub.

Der Abstand der beiden Kurven gibt Auskunft über den Geräuschabstand. Zur Angabe nur eines einzigen Wertes für die Empfindlichkeit hat sich, wie bereits beschrieben wurde, der Wert für die Eingangsspannung bei 26 db (Spannungsverhältnis 1:20) Rausch- bzw. Geräuschabstand eingeführt. Dabei ist der Frequenzhub zu 12 kHz und die Modulationsfrequenz zu 1000 Hz gewählt worden. Der Frequenzhub von 12 kHz entspricht etwa einem Modulationsgrad von 30% bei AM, da durch die Preemphasis der maximale Frequenzhub des Senders bei 1000 Hz etwa ± 40 kHz beträgt und davon 30% 12 kHz sind.

Bevor wir diese Kurven und deren Abwandlungen näher betrachten, soll ein Vergleich zwischen den beiden Meßmethoden,

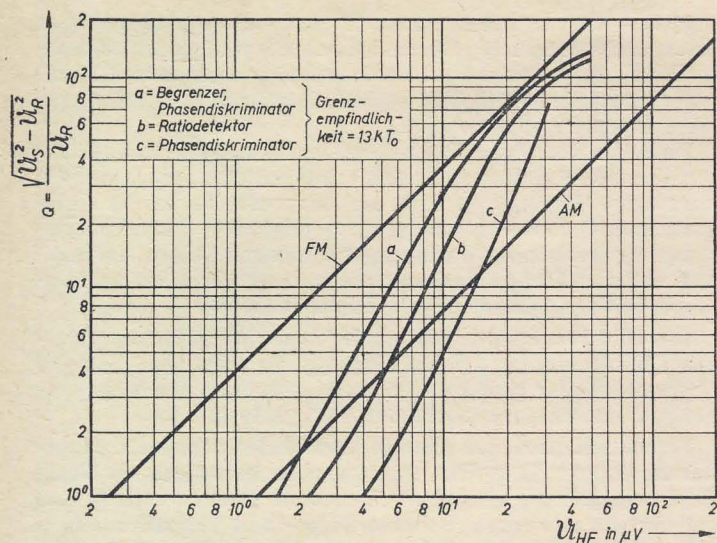


Bild 8: Empfindlichkeitskurven (Geräusch- bzw. Rauschabstandskurven) eines Empfängers nach zwei verschiedenen Meßverfahren

einmal die niederfrequente Rauschabstandsberechnung nach der Messung des Rauschfaktors und dieser letzten Methode, der direkten Messung des niederfrequenten Geräuschabstandes, vorgenommen werden. Dazu wird die gleiche Bezeichnung wie im Bild 3 benutzt, wo auf der Abszisse die HF-Eingangsspannung und auf der Ordinate die Rausch- bzw. Geräuschabstände aufgetragen wurden. Im Bild 8 wurden einmal die gemessenen Geräuschabstände eines Empfängers mit verschiedenem Demodulator- und Begrenzerteil und außerdem die berechneten Rauschabstände nach der Messung des Rauschfaktors eingetragen. Da es sich um den gleichen Empfänger handelt, war der gemessene Rauschfaktor einheitlich 13 kT_0 . Man erkennt daran, daß zwischen den beiden Empfindlichkeitsmeßverfahren bei dem üblichen Geräuschabstandswert von 26 db ein beträchtlicher Unterschied besteht, der außerdem noch je nach dem verwendeten Demodulator- und Begrenzerteil variiert, obwohl die kT_0 -Zahl die gleiche ist. Die Ursache der Abweichung ist vor allem durch die Annahme einer idealen Begrenzung bei der Berechnung entstanden, die volle Begrenzerwirkung ist jedoch bei kleinen Eingangsspannungen nicht mehr gewährleistet. Die Abweichung wird um so größer, je kleiner die Eingangsspannung und damit der Rauschabstand wird. Außerdem ist eine, mit dem gleichen Rauschfaktor berechnete Kurve für einen AM-Empfänger eingetragen, an der man sehen kann, daß, wie allgemein bekannt, der FM-Empfänger bei sehr kleinen Geräuschabständen unempfindlicher werden kann als ein AM-Empfänger mit 30% Modulationsgrad und derselben Bandbreite und demselben Rauschfaktor. Weiterhin ist zu beachten, daß bei der berechneten Empfindlichkeitsgeraden der Rauschabstand und nicht der Geräuschabstand aufgetragen wurde, das heißt, das Ohrkurvenfilter ist bei der theoretischen Geraden unberücksichtigt geblieben. Würde man diesen Einfluß noch mit einbeziehen, so würde die theoretische Gerade weiter nach links, also nach empfindlicheren Werten, parallel verschoben sein und damit den Unterschied zwischen den beiden Methoden noch vergrößern. Bei größeren Eingangsspannungen müßten die theoretischen Geraden und die Kurve der direkten Geräuschabstandsmessung ineinanderlaufen, da die Begrenzung voll wirksam ist. Das Abbiegen von der berechneten Kurve bei größeren Eingangsspannungen rührt von dem Restnetzbrumm her, wodurch ein weiteres Ansteigen des Geräuschabstandes über einen gewissen Wert auch bei großen Eingangsspannungen nicht mehr erreicht wird. Man kann daran erkennen, welches Maximum an Geräuschabstand erzielt wird. Es ist dabei anzustreben, daß der maximale Wert des Geräuschabstandes nicht unter 40 db liegt und möglichst 60 db erreicht.

Aus diesen Feststellungen heraus ist also bereits begründet, daß nur das direkte Messen des niederfrequenten Geräuschabstandes geeignet ist, eine exakte Empfindlichkeitsmessung durchzuführen. Dies liegt, wie nochmals betont werden soll, an dem nichtlinearen Verhalten des Empfängers, insbesondere bei dem verhältnismäßig kleinen Geräuschabstand von 26 db.

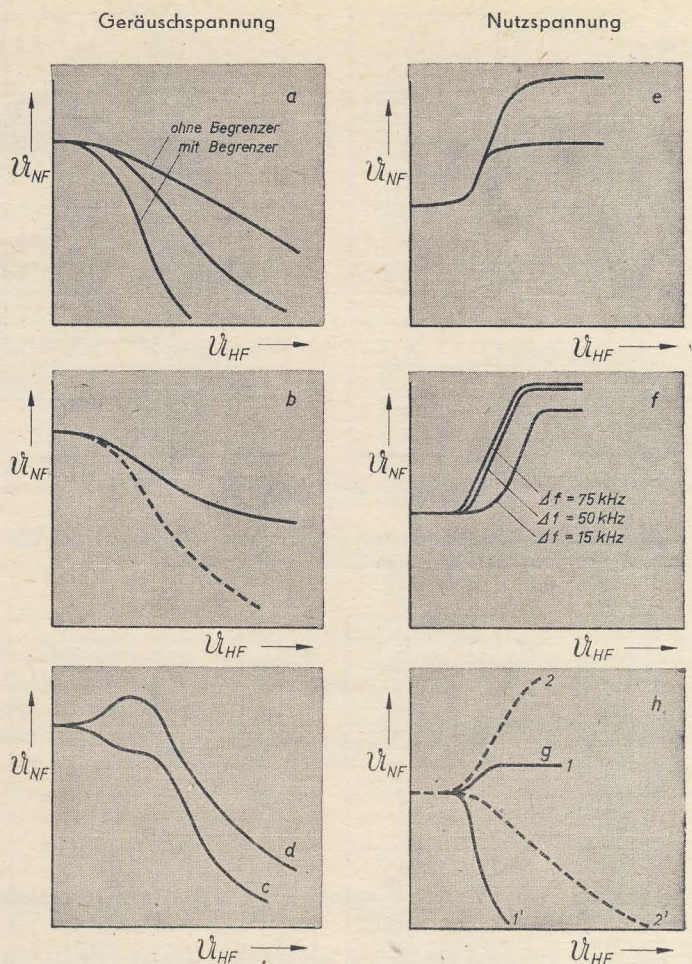


Bild 9: Der prinzipielle Verlauf der Geräusch- und Nutzspannungskurven bei verschiedenen Eigenschaften des Empfängers

Damit ist die Frage über die beste Methode zur Messung der Empfindlichkeit entschieden.

Die direkte Messung des niederfrequenten Geräuschabstandes bietet noch eine Reihe weiterer Vorteile, da sie einen Einblick in die Funktionen des UKW-Empfängers gestattet. Aus diesem Grunde sollen zunächst die prinzipiellen Eigenschaften der Nutz- bzw. Geräuschspannungskurve (Bild 9) behandelt werden.

Der Verlauf der Geräuschspannungskurve läßt folgende Schlüsse zu:

a) Bei fehlender Begrenzung fällt der Störpegel flach ab, während bei guter Begrenzung der Abfall steiler ist.

b) Bei großem Netzbrumm biegt der Störpegel schon bei kleinen Eingangsspannungen zu einer parallelen Geraden zur Abszissenachse um und weist damit auf einen Fehler im Netzteil hin.

c) Höcker auf der Störspannungskurve deuten auf Schwingneigung im HF- oder ZF-Teil hin.

d) Höcker können auch auftreten, wenn die Zwischenfrequenz verstimmt wird, was bei schwundgeregelten Empfängern durch Verändern der Röhreneingangskapazität geschehen kann.

Aus dem Verlauf der Nutzspannungskurve kann man folgende Schlußfolgerungen ziehen:

e) Das Umbiegen der Nutzspannungskurve gibt Auskunft über den Begrenzereinsatz. Der Begrenzereinsatz erfolgt bei kleinen Spannungswerten, wenn das Umbiegen der Nutzspannungskurve zur Waagerechten bei kleinem Nutzpegel erfolgt. Ist auch nach dem Umbiegen die Nutzspannungskurve noch nicht waagerecht, so ist die Wirkung des Begrenzers unvollständig.

f) Betrachtet man verschiedene Nutzspannungskurven, die durch verschiedenen Frequenzhub entstehen, so müssen die einzelnen Kurvenzüge bei größeren Eingangsspannungen parallel verschoben sein. Liegen die Kurven bei großen Frequenzhuben dicht beisammen oder überdecken sie sich, so ist die HF- bzw. ZF-Bandbreite des Empfängers oder der Durchlaßbereich des Umformers zu schmal.

g) Macht der Nutzpegel einen plötzlichen Knick, so kann auch eine Übersteuerung des NF-Teiles vorliegen.

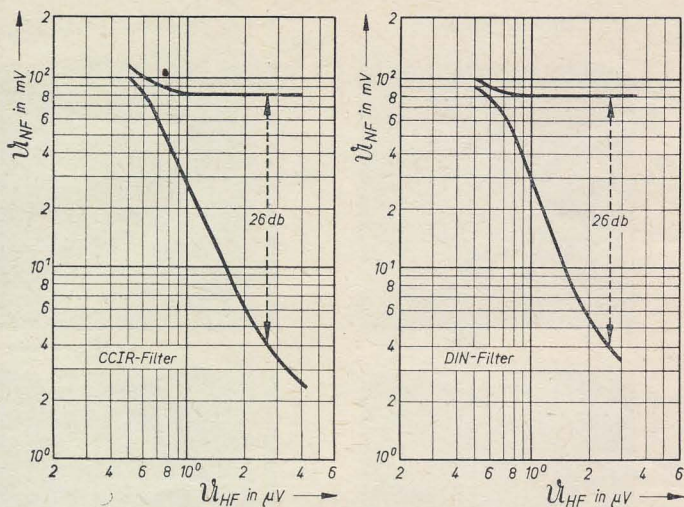


Bild 10: Die Nutz-Geräuschspannungskurven eines Empfängers bei Verwendung von zwei verschiedenen Ohrkurvenfiltertypen


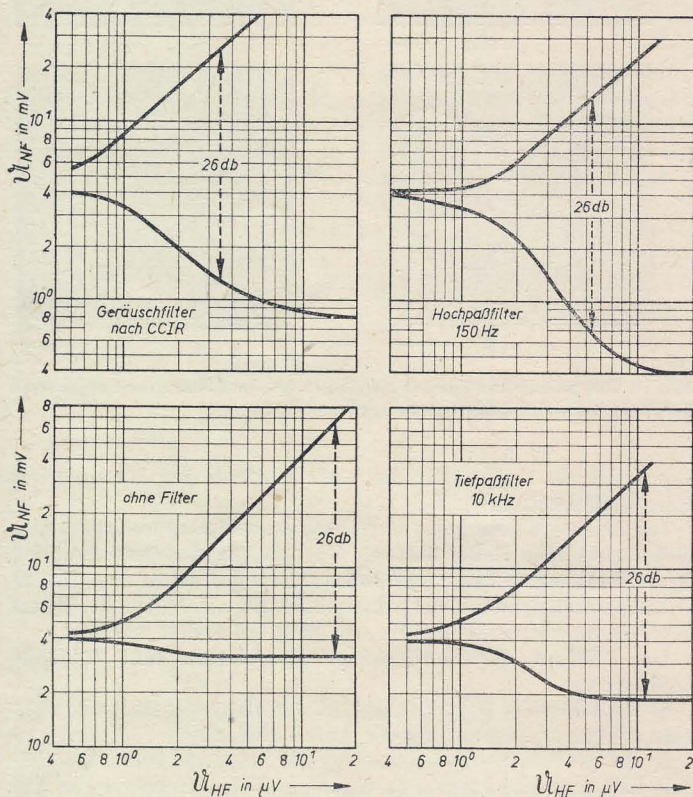


Bild 12: Die Nutz-Geräuschspannungskurven eines Empfängers bei Antenneneingangsanpassung und Fehlanpassung

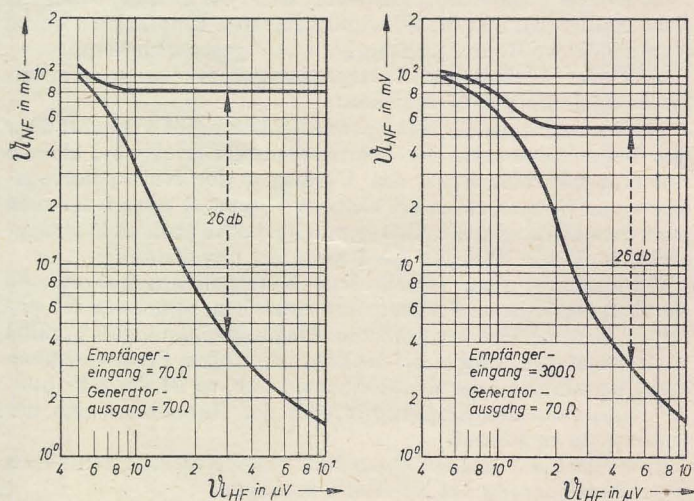

h) Die Kurven zeigen nochmals den Unterschied zwischen einem Empfänger mit guter und einem Empfänger mit schlechter Begrenzung. Bei schlechter Begrenzung ergeben sich Nachteile, wie starke Anfälligkeit gegen äußere Amplitudenstörungen (zum Beispiel Fading usw.).

Eine Ausnahme von dieser Regel macht nur der Ratiodektektor, der eine Begrenzung in sich selbst enthält, jedoch nur für kurzzeitige Vorgänge, je nach der Zeitkonstante. In der Nutzsprachspannungs-Geräuschspannungskurve zeigt sich, daß die Nutzsprachspannung bei niedrigen Eingangsspannungen keinen Maximalwert besitzt, während die Geräuschspannung wie bei einem Empfänger mit zusätzlicher Begrenzung steil abfällt.

Das Bild 10 zeigt den Einfluß der zwei oben näher angegebenen Ohrkurvenfilter auf die Messung. Es zeigt sich, daß der Unterschied sehr gering und bei der Aufnahme der Nutzsprachspannungs-Geräuschspannungskurven völlig belanglos ist.

Ferner soll noch der Einfluß verschiedener anderer Filterkurven untersucht werden. Dafür wurden Messungen der Nutzsprachspannungs-Geräuschspannungskurve einmal mit und ohne Ohrkurvenfilter und andererseits mit vorgeschaltetem Hoch- und Tiefpaß durchgeführt (Bild 11). Aus den Diagrammen ist zu erkennen, daß die Messung ohne Filter zu falschen Resultaten, das heißt zu sehr viel geringeren Empfindlichkeiten, führt. Vor allem wirkt sich der Netzbrumm stark aus; das läßt sich leicht nachweisen, wenn man ein Hochpaßfilter verwendet (obere rechte Kurve). Die Empfindlichkeit ist hier gegenüber der Messung ohne Filter schon beträchtlich angestiegen. Aber auch die oberen Frequenzen, die nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, spielen eine Rolle, wie die 4. Kurve zeigt, die mit einem Tiefpaßfilter aufgenommen wurde. Jedoch geht aus dem Diagramm klar hervor, daß besonders die Dämpfung des Netzbrumms durch das Filter sehr wesentlich ist. Für Vergleichszwecke ist es also wichtig, daß beim Messen der Empfindlichkeit unter keinen Umständen das Geräuschfilter weggelassen wird.

Weiterhin ist zu beachten, daß der Meßsenderausgang richtig an den Empfängereingang angepaßt ist. Bild 12 zeigt zwei Nutzsprachspannungs-Geräuschspannungskurven, die mit einem Meßsenderausgangswiderstand von 70 Ω, einmal an den Empfänger angepaßt und das andere Mal an den 300-Ω-Eingang desselben Empfängers angelegt, aufgenommen wurden. Der Unterschied der 26-dB-Empfindlichkeit ist verhältnismäßig groß.

Wie bereits in Bild 9 b als Prinzipkurve angegeben, kann die ZF-Bandbreite überschlägig aus den Nutzsprachspannungs-Geräuschspannungskurven erkannt werden, wenn man die Kurven für verschiedenen großen Frequenzhub aufnimmt. Bild 13 zeigt zwei derartige Diagramme, die erkennen lassen, daß der eine Empfänger eine große und der andere eine wesentlich kleinere ZF-Bandbreite besitzt. Diese Messung ergibt allerdings nur überschlägige Werte, da die Einstellung des Frequenzhubs am Meßsender nicht genau genug ist und der Durchlaßbereich des De-

Bild 11: Die Nutz-Geräuschspannungskurven eines Empfängers bei Verwendung von verschiedenen Filtern, Grenzempfindlichkeit 12 kT₀. B_n = 14 kHz, R_a = 70 Ω, Δf = ± 12 kHz

Bild 13: Die Nutz-Geräuschspannungskurven zweier Empfänger mit großer und kleiner ZF-Bandbreite

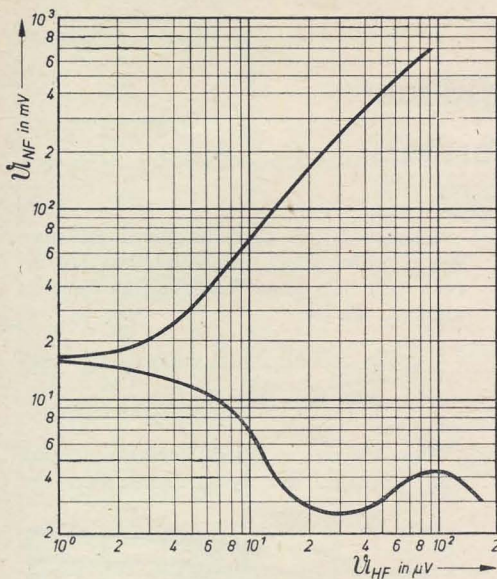


Bild 14: Die Nutz-Geräuschspannungskurve eines Empfängers mit Schwingneigung

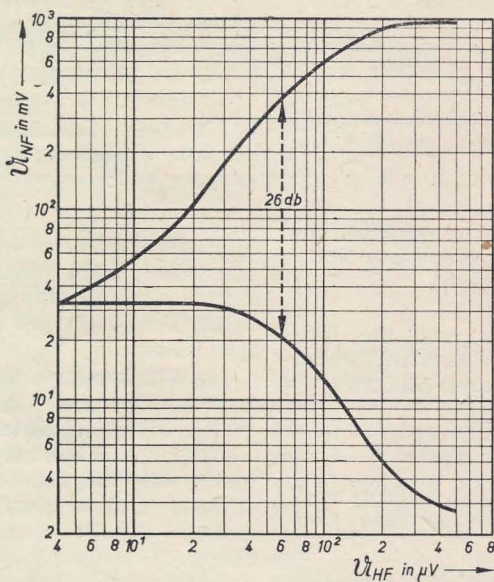


Bild 15: Die Nutz-Geräuschspannungskurve eines Empfängers mit verspätetem Begrenzeinsatz

modulators außerdem die gleiche Erscheinung hervorrufen kann.

Entsprechend der Prinzipkurve (9c) ist im Bild 14 das Diagramm eines Empfängers wiedergegeben, der eine starke Schwingneigung zeigt. Als weiteres Beispiel ist die gemessene Nutzspannungs-Geräuschspannungskurve eines Industrieempfängers mit einem verspäteten Begrenzeinsatz dargestellt (Bild 15).

Zusammengefaßt ergibt sich, daß die Berechnung der Empfindlichkeit eines UKW-Empfängers aus der Rauschfaktormessung infolge des nichtlinearen Verhaltens verschiedener Schaltelemente nicht genügt, um die wirkliche Empfindlichkeit zu bestimmen. Demgegenüber ist die direkte Aufnahme der Nutzspannungs-Geräuschspannungskurven unter Einschaltung eines Ohrkurvenfilters oder Geräuschfilters so vorteilhaft, daß diese Methode vorzuziehen ist, da sie außerdem die Möglichkeit bietet, Fehler im Gerät oder besondere Eigenschaften des Empfängers zu erkennen. Um den Vergleich der Empfindlichkeit für verschiedene UKW-Empfänger zu ermöglichen, wobei die Empfindlichkeit durch einen Eingangsspannungswert charakterisiert ist, sollen zum Schluß nochmals die Bedingungen für die Messung angegeben werden. Die Empfindlichkeit wird als ein Wert der Eingangsspannung in μV bei einem Geräuschabstand von 26 db und bei einem Frequenzhub von $\pm 12\text{ kHz}$ angegeben. Der Modulationston soll dabei 1000 Hz betragen. Die feste Trägerfrequenz, bei der die Messung ausgeführt wird, soll im Gebiet von 92 bis 94 MHz liegen. Dabei ist darauf zu achten, daß die Empfindlichkeit an den Grenzen des UKW-Bereiches (87,5 bis 100 MHz) nicht wesentlich von der Messung bei 92 bis 94 MHz abweicht. Der Meßsenderausgang sollte mit $70\ \Omega$ an den Empfängereingang angepaßt und die Messung stets mit einem

Geräuschfilter in einem abgeschirmten Raum durchgeführt werden. Die NF-Bandbreite sollte 15 kHz betragen bzw. stets genau angegeben werden, um zum Vergleich eine überschlägige Umrechnung nach Gleichung (14) vornehmen zu können.

Literatur

- [1] Strutt, M. J. O.: Lehrbuch der drahtlosen Nachrichtentechnik, Bd. IV „Verstärker und Empfänger“. Springer-Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg.
- [2] Rothe, H.: „Die Röhre im UKW-Empfänger“, Teil III, Franzis-Verlag, München.
- [3] Zeiger, G.: Diplomarbeit, Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronenröhren der Technischen Hochschule Dresden.
- [4] Rint, C.: „Handbuch für Hochfrequenz- und Elektro-Techniker“, Bd. III, Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik GmbH, Berlin-Borsigwalde.
- [5] Archiv Technisches Messen (ATM) V 373—14 und V 373—15.

Zum Kündigungsschutz im Rundfunkmechanikerhandwerk

Die Verordnung über Kündigungsrecht macht den Ausspruch von Kündigungen durch die Betriebe von der Erfüllung verschiedener Voraussetzungen abhängig. Es muß deshalb immer wieder darauf verwiesen werden, daß die Schutzvorschriften dieser Verordnung von allen Betrieben ohne Rücksicht auf ihre Art und Größe angewendet werden müssen. So schreibt auch der für das Rundfunkmechanikerhandwerk geltende „Tarifvertrag für die Handwerksbetriebe des Wirtschaftszweiges Metall“ vom 1. Januar 1954 ausdrücklich vor: „Bei Kündigungen und Entlassungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Gesetz der Arbeit § 38 und Verordnung über Kündigungsrecht vom 7. Juli 1951)“. Ebenso wie alle anderen tariflichen Bestimmungen trägt auch diese zwingenden Charakter. Damit nicht aus Unkenntnis gegen die Bestimmungen des Kündigungsschutzes verstoßen wird, ist die Verordnung über Kündigungsrecht dem erwähnten Tarifvertrag als Anlage beigefügt.

Kündigungen dürfen nur schriftlich unter gleichzeitiger Angabe der Gründe und unter Einhaltung der Kündigungsfristen von drei bzw. 14 Tagen ausgesprochen werden. Darüber hinaus bedarf jede Kündigung eines Arbeitsrechtsverhältnisses, die vom Betrieb ausgeht, der vorherigen Zustimmung der Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL). All diese Voraussetzungen müssen gemeinsam erfüllt sein, um eine Kündigung rechtswirksam zu machen. Betriebsgewerkschaftsleitungen bestehen jedoch nur in größeren Betrieben, nicht auch in handwerklichen Betrieben. Mit Recht ist deshalb die Frage aufgetaucht, ob auch in derartigen Kleinbetrieben zu Kündigungen eine gewerkschaftliche Zustimmung erforderlich ist und wer diese auszusprechen hat. Diese Frage hat das Oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik in einem Urteil vom 22. Februar 1955 in einem für die Werkstätigen günstigen Sinne wie folgt geklärt: „Das gewerkschaftliche Mitbestimmungsrecht bei Kündigungen gilt auch für kleingewerbliche Betriebe, in denen eine gewerkschaftliche Vertretung nicht besteht“. Zuständig für die Erteilung der Zustimmung ist in diesen Fällen die Orts- oder Dorfwerkschaftsleitung. Der Handwerksmeister muß sich deshalb an diese wenden und vor der beabsichtigten Kündigung eines Beschäftigten deren Zustimmung einholen.

Unterläßt der Handwerker die Einholung dieser Zustimmung und spricht er eine Kündigung ohne diese aus, so ist sie rechtswirksam. Die Rechtsunwirksamkeit tritt jedoch nicht automatisch ein. Nach einem Urteil des Bezirksarbeitsgerichts Suhl vom 20. Juli 1954 ist auch eine solche Kündigung an sich rechtswirksam und bringt das Beschäftigungsverhältnis zur Beendigung. Dem Gekündigten steht jedoch das Recht zu, innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zugang der Kündigung das Kreisarbeitsgericht anzurufen und bei diesem Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung einzureichen. Das Gericht muß dann dem Klagebegehren entsprechen und die Kündigung wegen des Fehlens der gewerkschaftlichen Zustimmung für unwirksam erklären. Dies hat zur Folge, daß das Beschäftigungsverhältnis bestehen bleibt und der Werkstätige an seinem bisherigen Arbeitsplatz zu den gleichen Arbeitsbedingungen weiter zu beschäftigen ist. Ihm etwa entgangener Arbeitsverdienst ist durch den Betrieb zu ersetzen.

kl.-s.

Berechnung der Eigenschwingungsdauer eines selbstschwingenden Multivibrators

Nachdem in RADIO UND FERNSEHEN Heft 23 (1955) die Wirkungsweise der einzelnen Schaltungen erläutert wurde, soll hier ein Versuch der rechnerischen Bestimmung einiger Kenngrößen der Multivibratorschaltung gemacht werden. Eine genaue Rechnung stößt auf Schwierigkeiten, so daß man (um zu tragbarem Aufwand zu gelangen) Verein-

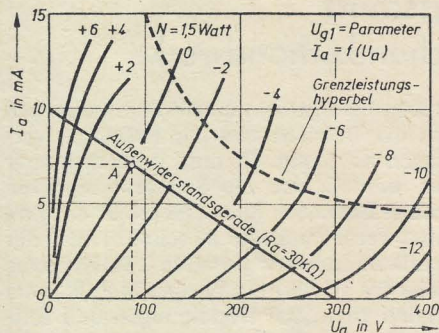


Bild 1: Anodenstrom-Anodenspannungs-Diagramm einer Doppeltriode mit Außenwiderstandsgerade und Arbeitspunkt

fachungen einführen muß. Man geht am besten vom Kennlinienfeld der verwendeten Röhren aus und bestimmt die Arbeitspunkte, die Größen der Schaltelemente und damit schließlich die Eigenfrequenz.

Das I_a - U_a -Kennlinienfeld einer häufig verwendeten Triode (ECC 81 oder 6 SN 7) zeigt Bild 1. Man zeichnet zuerst die Außenwiderstandsgerade ein. Zur Konstruktion dieser Geraden sei ein Beispiel gegeben: $U_b = 300$ V als Speisespannung, $R_a = 30$ kΩ als Außenwiderstand. Dann verläuft die Außenwiderstandsgerade von $I_a = 0$, $U_a = 300$ V = U_b bis zum Punkte $U_a = 0$ und $I_a = 10$ mA als Anodenstrom in diesem Punkte. Die eingezeichnete Gerade schneidet die Kennlinie für $U_{g1} = 0$ V im Arbeitspunkt A. Hieraus ergeben sich die Anodenspannung $U_{a0} = 80$ V und der Ruhestrom

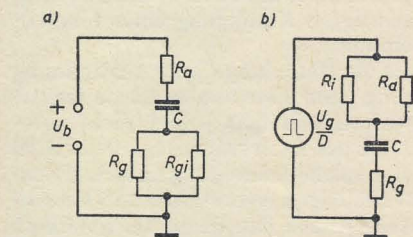


Bild 2: Ersatzschaltbilder für Ladung (a) und Entladung (b) der Koppelkondensatoren im Multivibrator (Bild 2, RADIO UND FERNSEHEN HEFT 23 (1955)); U_b = Anodenspeisespannung; R_a = Außenwiderstand; C = Koppelkondensator; R_g = Gitterableitwiderstand; R_{g1} = Gitter-Katoden-Widerstand; R_i = Röhreninnenwiderstand; $\frac{U_g}{D}$ = Ersatzspannungsquelle für die Röhre

$I_{a0} = 7$ mA. Die für die Ladung und Entladung der Koppelkondensatoren geltenden Ersatzschaltbilder zeigt Bild 2. Aus diesen läßt sich nun der Gesamtwiderstand im Ladekreis berechnen.

Es ist

$$R_{ges, L} = R_a + \frac{R_g \cdot R_{g1}}{R_g + R_{g1}} \quad (1)$$

Dabei bedeuten R_g den Gitterableitwiderstand und R_{g1} den Innenwiderstand der Gitter-Katodenstrecke der verwendeten Röhre im leitenden Zustand.

Im Lade Falle wird der wirksame Gitterwiderstand

$$R_{gg1} = \frac{R_g \cdot R_{g1}}{R_g + R_{g1}} \approx R_{g1} \quad (2)$$

Der fließende Kondensatorladestrom I_c ruft an R_{gg1} einen Spannungsabfall von

$$U_g = I_c \cdot R_{gg1} \quad (3)$$

hervor.

Dadurch wird die Röhre gesperrt. Die Zeitkonstante dieser Sperrperiode ist

$$\tau_1 = R_{ges, L} \cdot C \quad (4)$$

Anschließend hieran setzt die Entladung von C ein. Der Gesamtwiderstand im Entladekreis wird nach Bild 2 b

$$R_{ges, E} = \frac{R_1 \cdot R_a}{R_1 + R_a} + R_g \quad (5)$$

Dieser Wert weicht nur wenig von R_g ab. Die Entladungszeitkonstante wird dann

$$\tau_2 = R_{ges, E} \cdot C \quad (6)$$

Ist das Entladen beendet, fällt U_a auf den Wert der Ruhespannung U_{a0} ab. Der Abfall wird

$$\Delta U_a = U_b - U_{a0} \quad (7)$$

Der beginnende Stromfluß des Entladestromes von C beträgt dann

$$I_c = \frac{U_b - U_{a0}}{R_{ges, E}} \quad (8)$$

Damit wird die maximale Gittervorspannung

$$|U_{gm}| = I_c \cdot R_{ges, E} \quad (9)$$

Die Entladung erfolgt exponentiell. Man findet aus der Exponentialgleichung dieses Vorgangs nach einigen Umformungen leicht die Halbperiodendauer zu

$$\frac{\tau}{2} = \tau_2 \cdot \frac{\log \left| \frac{U_{gm}}{D \cdot U_a} \right|}{\log e} \quad (10)$$

wobei $-D \cdot U_a$ die Gittervorspannung ist, bei der die Röhre gerade beginnt, Strom zu führen. Als Kehrwert dieser Periodendauer ergibt sich dann schließlich der Wert der Eigenfrequenz

$$f_1 = \frac{1}{\tau} \quad (11)$$

Ebenso ist es auch möglich, daß man die Eigenfrequenz des Multivibrators direkt aus den oben berechneten Werten ableitet. Es ist

$$f_1 = \frac{1}{2 \cdot R_{ges, E} \cdot C \cdot \ln \left| \frac{U_{gm}}{D \cdot U_a} \right|} \quad (12)$$

Das Anwenden dieses Verfahrens setzt die Kenntnis der I_a - U_a -Kennlinien der

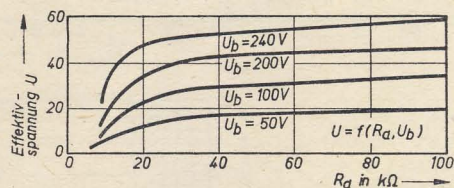


Bild 3: Anodenwechselspannung als Funktion des Außenwiderstandes mit der Anodenspeisespannung als Parameter (gemessene Werte)

Multivibratorröhren voraus. Diese können jedoch leicht aufgenommen werden. Zur näheren Erläuterung des hier beschriebenen Verfahrens soll das folgende Beispiel dienen.

Die Widerstandsgerade im Bild 1 ist für $R_a = 30$ kΩ und $U_b = 300$ V gültig. Weiter wird festgelegt: $R_{g1} = R_{g2} = R_g = 500$ kΩ, $R_{g1} = 1$ kΩ und $R_1 = 10$ kΩ (durch die verwendeten Röhren bestimmt) und schließlich $C_1 = C_2 = C = 1$ nF. Es ist demnach nach Gleichung (1)

$$R_{ges} = 30 + \frac{500 \cdot 1}{500 + 1} \approx 31 \text{ kΩ} \quad (13)$$

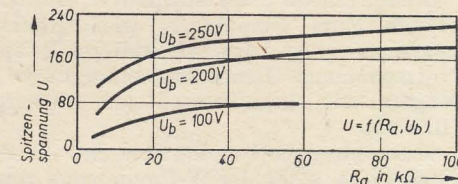


Bild 4: Theoretische Werte der Anodenwechselspannung des Multivibrators analog zu Bild 3

Der Gesamtwiderstand im Entladekreis wird:

$$R_{ges} = \frac{10 \cdot 30}{10 + 30} + 500 \approx 508 \text{ kΩ} \quad (14)$$

Die Entladungskonstante ergibt sich dann zu

$$\tau_2 = 508 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-9} = 508 \text{ μs} \quad (15)$$

Nach Gleichung (10) findet man

$$\begin{aligned} \frac{\tau}{2} &= \frac{508 \cdot 10^{-6} \cdot \log \frac{230}{10}}{0,4343} \\ &= 508 \cdot 10^{-6} \cdot 3,08 = 1,54 \text{ ms}, \end{aligned} \quad (16)$$

wobei $D \cdot U_a$ für die verwendete Röhre gleich 10 V und U_{gm} nach den Gleichungen (7), (8) und (9) berechnet ist.

Die Eigenfrequenz wird schließlich

$$f_1 = \frac{1}{3,18 \cdot 10^{-1}} = 315 \text{ Hz.} \quad (17)$$

Man kann verschiedene Kenngrößen des Multivibrators bestimmen, ebenso wie man sein Verhalten im Betrieb näher untersuchen kann. Für die Anwendungsinteressen, welche Ausgangsspannungen der Multivibrator bei gegebener Speisespannung und gegebenem Außenwiderstand liefern kann. Diese Werte der Funktion $U = f(R_a, U_b)$ können berechnet werden. Ihre Messung ist eine der gestellten Teilaufgaben. In den Bildern 3 und 4 sind die gemessenen und berechneten Werte der Ausgangsspannung dargestellt.

Zwei neue Resonanzwellenmesser

Für viele Meßaufgaben werden sich Resonanzwellenmesserschaltungen trotz ihrer beschränkten Meßgenauigkeit immer neben Überlagerungswellenmessern behaupten. Es sollen hier zwei einfache Wellenmesser beschrieben werden, die von Grundig Electronic und von Philips in ähnlicher Konstruktion herausgebracht wurden.

Die Geräte dienen als Resonanzfrequenzmesser in der Griddipmeterschaltung zur Bestimmung der Resonanzfrequenz von Schwingkreisen, als Wellenmesser zur Frequenzmessung schwingender Oszillatoren, als amplitudenmodulierte Prüfoszillatoren und als Empfänger. Die Frequenz ist in mehreren Bereichen durch Steckspulen wählbar und läßt sich mittels eines Drehkondensators auf 1,5 bzw. 2 % genau einstellen.

Grundig-Resonanzmeter I Typ 709 und II Typ 701

Das Grundig-Gerät wird in zwei Ausführungen geliefert, die sich außer in kleinen schaltungstechnischen Abweichungen nur durch die Frequenzbereiche unterscheiden: I hat sechs Steckspulen, mit denen

In der Praxis sind einer Berechnung von Kennwerten durch die stets vorhandenen Streukapazitäten Grenzen gesetzt. Die Streukapazitäten sind von dem jeweiligen Aufbau abhängig und können nicht vorher einkalkuliert werden. Weiterhin sind die Röhrenkenngrößen nicht so exakt festzulegen und stellen Mittelwerte dar, so daß man für die Praxis mit einem Fehler bis zu 20% rechnen kann, der zwischen Rechnung und Messung besteht. Man verwendet die Rechnung dann zur Orientierung und gleicht das aufgebaute Gerät auf die geforderten Werte ab.

Für spezielle Zwecke, zum Beispiel für Taktgeber beim Fernsehen, kann man die Genauigkeit eines Multivibrators durch Einbau einer Laufzeitkette auf sehr hohe Werte bringen.

strom zurückgeht. Die unbestimmte Frequenz des getesteten Schwingkreises wird beim Durchstimmen des Resonanzmeters angezeigt. Zur Ausnutzung der maximalen Anzeigegenauigkeit muß die Kopplung zwischen Prüfling und Instrument so lose sein, wie es die Anzeige gerade noch zuläßt. Bei Betriebsart S wird der mit 50 Hz amplitudenmodulierte Oszillator induktiv an eine Empfängerschaltung gekoppelt. In der Betriebsart W arbeitet die EC 92 ohne Anodenspannung als HF-Gleichrichter. Die Meßspannung wird wieder induktiv in die Steckspule eingekoppelt. Maximalauschlag des Instrumentes zeigt die Resonanzstellung der Frequenzkala. Bei der Betriebsart E ist die Schaltung ähnlich wie bei W, nur daß an Stelle des Instrumentes ein Kopfhörer als Indikator dient und die niederfrequente Modulationsfrequenz angezeigt.

Philips-Wellenmesser GM 3121

Das Gerät umfaßt mit sieben Steckspulen die Frequenzen von 2,5 bis 260 MHz. Es unterscheidet sich von dem oben beschriebenen dadurch, daß es an Stelle des Instrumentes eine Neon-Glimmröhre 4662 als Resonanzindikator benutzt. Außerdem ist durch Bestückung mit der Doppeltriode ECC 85 eine Steigerung der Empfindlichkeit durch Benutzen einer Spannungsverstärkerstufe erreicht worden.

Buchsen für den Anschluß eines hochohmigen Instrumentes (100 kΩ) oder eines 4000-Ω-Kopfhörers sind vorhanden. Das eine Triodensystem dient wieder als Oszillator oder nach Abschalten der Anodenspannung als Diodengleichrichter. Die Richtspannung wird von dem als Gleichspannungsverstärker wirkenden zweiten Triodensystem verstärkt und von der Resonanzglimmröhre angezeigt. Ein Kompensationsregler dient als Empfindlichkeitseinsteller. Die Richtspannung kann auch durch ein eingestecktes Instrument oder Röhrenvoltmeter gemessen werden. Der Kopfhörerstecker schaltet die Verstärkerröhre als NF-Verstärker für das niederfrequente Modulationssignal. Läßt man bei angeschlossenem Kopfhörer den Oszillator schwingen, so kann man die zu messende Frequenz nach der Interferenzmethode bestimmen. Bild 2 zeigt die Schaltung dieses Wellenmessers.

Heimann

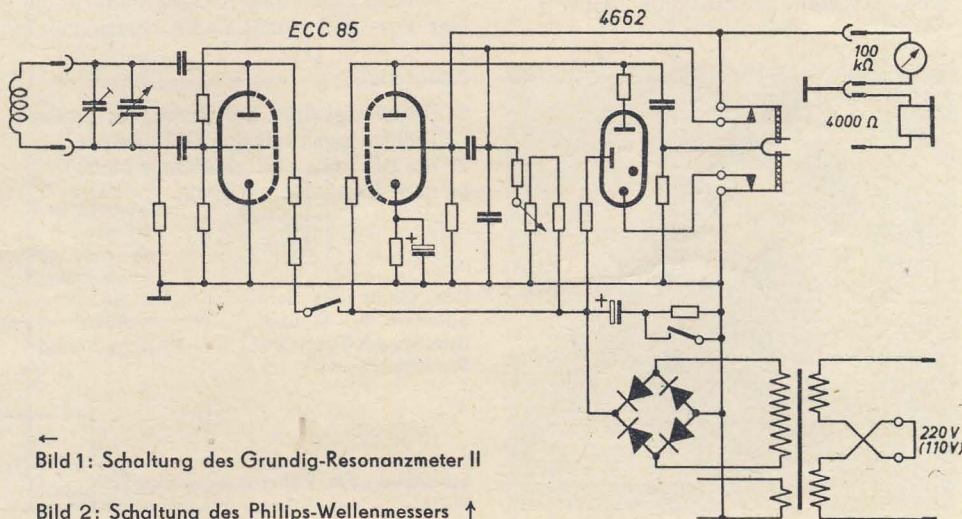
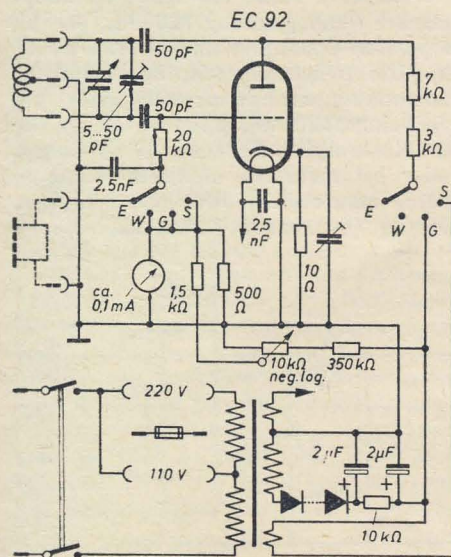


Bild 1: Schaltung des Grundig-Resonanzmeter II

Bild 2: Schaltung des Philips-Wellenmessers ↑

Ein Fotoblitzgerät mit normalen Glühlampen

Dem Fotoamateur und natürlich auch jedem Berufsfotografen sind die heute in großer Zahl auf dem Markt erhältlichen Fotoblitzgeräte bekannt. Sie lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Geräte mit Blitzlampen und Geräte mit Blitzröhren.

Bei den Blitzlampen (Vakublitz) ist der aus den Anfängen der Fotografie bekannte offene Verbrennungsvorgang, bei dem das Blitzlichtpulver verwendet wurde, in einen gasdicht zugeschmolzenen Glaskolben verlagert, und brennbare Leichtmetallfolie wird bei Anwesenheit von Sauerstoff zum Entzünden gebracht. Für jede Aufnahme ist also ein Vakublitz erforderlich.

Bei den Blitzröhren handelt es sich um eine Gasentladung von meist mit Xenon gefüllten Gasentladungslampen. Der Vorgang wird durch einen Hochspannungsimpuls eingeleitet; als Stromquelle dient entweder ein Spezialkondensator hoher Kapazität oder die positive Halbwelle des Netzwechselstroms (durch die Blitzröhre fließt der Strom immer nur in einer Richtung). Die Stromstärke dabei ist sehr hoch und der Stromimpuls sehr kurz ($\frac{1}{300}$ bis $\frac{1}{5000}$ s). Die Zahl der möglichen Entladungen einer Blitzröhre beträgt 10000 bis 50000. Im Gegensatz zu den Blitzlampen stellen also die Blitzröhren sozusagen eine Dauerblitzquelle dar.

Man kann also feststellen, daß Blitzlampen nur einmal zu verwenden und daher teuer sind. Die Blitzdauer beträgt $\frac{1}{40}$ s und länger.

Blitzröhren (Dauerblitze) sind dagegen billig im Betrieb, wobei die Anschaffungskosten mit dem erforderlichen Gerät jedoch verhältnismäßig hoch sind. Blitzröhren haben eine Blitzdauer von etwa $\frac{1}{300}$ bis $\frac{1}{5000}$ s (je nach Röhrentyp und Schaltung).

In diesem Zusammenhang seien erst einige Bemerkungen zur Synchronisation des Fotoblitzes gemacht. Bei einer einwandfreien Synchronisation wird die selbstverständliche Bedingung erfüllt, daß das Maximum der Lichtstärke des Fotoblitzes mit der vollen Öffnung des Kameraverschlusses zusammenfällt.

Da in der Praxis in den meisten Fällen entweder der Blitz oder der Verschluss schneller ist, hat man bei den Fotoapparaten die M- oder die X-Synchronisation eingeführt.

Bei der M-Synchronisation erfolgt die zum Auslösen des Blitzes in der Kamera notwendige Kontaktgabe etwa 16 ms vor dem Öffnen des Verschlusses. Daher wird diese Synchronisation in Verbindung mit Blitzlampen (Vakublitz) angewendet.

Besitzt der Fotoapparat X-Synchronisation, ist der in der Kamera vorhandene Kontakt so eingestellt, daß er im Moment der vollen Öffnung des Verschlusses schließt. Für diesen Fall kommen infolge der kurzen Brenndauer hauptsächlich nur Blitzröhren in Frage. Praktisch sind also die Verschlusszeiten immer länger als die Blitzdauer. Wir sprechen dann von der „Offenblitztechnik“.

Bei Kunstlichtaufnahmen verwendet man allgemein Nitraphotlampen und andere ähnliche Lampenarten, die sich den Vorteil der für das lichtempfindliche Material günstigen Verschiebung der spektralen Zusammensetzung des Lichtes einer mit Überspannung brennenden Glühlampe zunutze machen. Die stark verminderte Brenndauer der Glühlampe muß dabei in Kauf genommen werden. Es liegt nun nahe, eine solche mit Überspannung brennende Lampe nur solange als unbedingt nötig brennen zu lassen, eine Möglichkeit, die der in der Kamera vorhandene Synchronkontakt, allerdings unter Verwendung einiger zusätzlicher elektrischer Schaltelemente, bietet. Wir kommen damit zu einem Gerät, das folgende prinzipielle Wirkungsweise aufweist: Ausgelöst vom Synchronkontakt der Kamera wird eine normale Glühlampe von 110 V kurzzeitig an 220 V angeschlossen. Ein Umschalter ermöglicht durch vorheriges Hintereinanderschalten zweier 110-V-Lampen (oder durch Einschalten eines Widerstandes, wenn nur eine Lampe vorhanden ist) außerdem ein Beurteilen, ob der aufzunehmende Gegenstand genügend ausgeleuchtet wird.



Wie bei jedem anderen Gerät sind auch hier Vor- und Nachteile zu verzeichnen.

Nachteile:

1. Schwierigkeiten des Erzeugens großer Lichtmengen mit den Glühlampen,
2. die Blitzdauer ist nicht sehr kurz,
3. vom Lichtnetz abhängig.

Das Gerät mit den Schaltern S_1 , S_2 und dem Anschluß für den Synchronkontakt

Schaltbild des Fotoblitzes

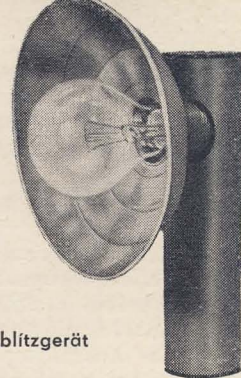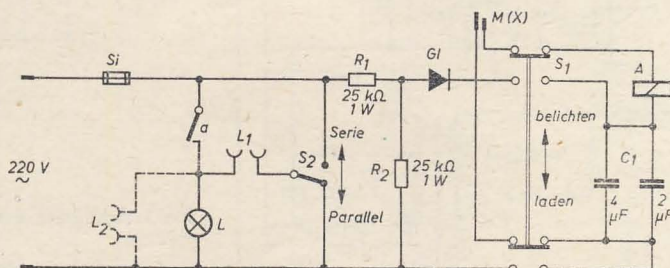

Das fertige Fotoblitzgerät

Vorteile:

1. Geringe Anschaffungskosten,
2. billig im Betrieb wegen der großen Anzahl der möglichen Blitze und des geringen Stromverbrauches,
3. Beurteilung der Beleuchtungswirkung in fototechnischer Hinsicht, bevor die eigentliche Blitzaufnahme erfolgt, was weder beim Vakublitz noch bei den Blitzröhren erfolgen kann.

Zusammenfassend kann man also feststellen, daß die Eigenschaften des Lampenblitzes zwischen dem Vakublitz und dem Elektronenblitz liegen. Man kann zwar keine ausgesprochenen Momentaufnahmen machen, wird aber alle anderen vorkommenden Heimaufnahmen in besserer Qualität zuwege bringen.


Bevor die Schaltung und der Aufbau des Gerätes näher beschrieben werden, ist es angebracht, einige lichttechnische Fragen zu streifen.

Es wurde schon erwähnt, daß Speziallampen für Fotozwecke (Nitraphotlampen) mit erhöhter Spannung betrieben werden und dadurch eine Brenndauer von nur zwei bis drei Stunden erreicht wird. Gleichzeitig verschiebt sich die spektrale Zusammensetzung des ausgesandten Lichtes nach der fotochemisch wirksamen Seite, das heißt, „die Farbtemperatur“ hat sich erhöht.

Wie liegen nun die Verhältnisse bei einer mit der doppelten Nennspannung betriebenen Glühlampe?

Die bisherigen Erfahrungen ergaben eine Lebensdauer von mehreren hundert, vielleicht sogar tausend Blitzen. Die „Farbtemperatur“ steigt auf das 1,3-fache, die Lichtmenge um das 12fache.

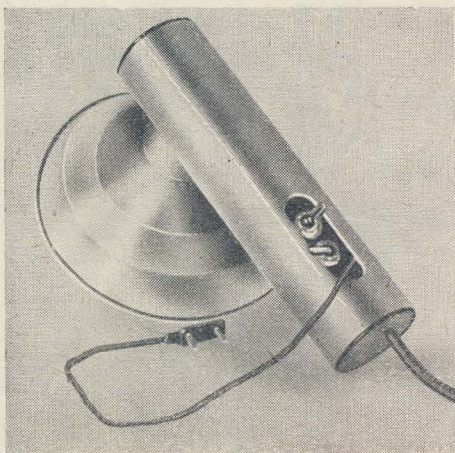Beispiel: Eine 110-V/200-W-Lampe hat bei Nennspannung 3200 lm, bei der doppelten Spannung sind es etwa 38000 lm. Die Belichtungszeit, das heißt die Brenndauer, wird zweckmäßig dabei auf $\frac{1}{10}$ s eingestellt, was eine Lichtmenge von 3800 lm/s ergibt. Bei einer 500-W-Lampe (oder bei mehreren kleineren Lampen) würde man etwa 100000 lm/s erreichen. Die entsprechenden Leitzahlen sind im



ersten Falle ≈ 20 und im zweiten Falle ≈ 35 .

Ein wesentlicher, von den anderen Geräten nicht erreichter Vorteil liegt in der Möglichkeit, eine Beleuchtungsstudie bei Portraitaufnahmen vor dem eigentlichen Belichten mit dem Lampenblitz vorzunehmen. Die Schaltung des Gerätes gestattet noch eine weitere Möglichkeit. Mittels zweier mit der Glühlampe in Reihe liegender Buchsen kann ein entsprechender Widerstand vorgeschaltet werden, so daß die 110-V-Lampe mit ihrer Nennspannung brennt. Damit ist ein Ausleuchten des Bildes möglich, ohne daß die Person geblendet wird. Bei der Aufnahme selbst wird der Vorwiderstand kurzgeschlossen, und die 110-V-Lampe leuchtet hell auf. An dieser Stelle sei auf eine Perspektive hingewiesen, die sich für Ateliereinrichtungen ergibt. Die konsequente Durchführung dieses Schaltungsprinzips auf alle Atelielampen würde erhebliche Einsparungen an Lampen und elektrischer Energie nach sich ziehen.

Aufbau und Wirkungsweise der Schaltung¹⁾

Der Aufbau der Schaltung gliedert sich in drei Stromkreise:

1. den Netzkreis,
2. den Relaiskreis und
3. den Lampenkreis.

In dem Bestreben, ein möglichst einfaches und billiges Gerät zu schaffen, sind nur funktionsbedingte Schaltelemente vorhanden. Trotzdem erfüllt die Schaltung die selbstverständliche Bedingung der Trennung des Netz- und des Lampenkreises vom Relaiskreis, in welchem der Kamerakontakt liegt.

Der Netzkreis besteht aus dem Spannungsteiler, zwei Widerständen R_1 und R_2 von je 25 k Ω , 1 W und dem Selengleichrichter G1 110 V/30 mA.



Der Relaiskreis umfaßt den Ladekondensator C_1 zu 6 μ F ($4 + 2 \mu$ F) für eine Betriebsspannung von 160 V und das Relais A. Im Mustergerät wurde allerdings aus Platzgründen ein Fernsprechaltschaltrelais Typ 30/303 benutzt, dessen drei Arbeitskontakte parallel geschaltet sind. Die Spulendaten dieses Relais ergeben zusammen mit dem Kondensator von 6 μ F ohne zusätzliche Bauelemente die gewünschte Abfallverzögerung von etwa $1/15$ s.

Das Trennen des Netz- vom Relaiskreises erfolgt durch den Umschalter S_1 , der in der Stellung „Belichten“ den Relaiskreis mit dem Kamerakontakt M bzw. X verbindet, in der Stellung „Laden“ wird vom Relaiskreis nur der Kondensator C_1 an das Netz gelegt (Aufladen des Kondensators).

Der Lampenkreis liegt im Netzkreis und umfaßt den Relaiskontakt a, den Schalter S_2 , die Lampe L, den Lampenanschluß L_1 und einen zweiten Lampenanschluß L_2 (gestrichelt). Zur Wirkungsweise der Schaltung ist noch folgendes zu sagen:

Nach dem Anschließen des Gerätes an das Netz stehen Netzkreis und Lampenkreis unter Spannung. Die Lampenkontakte L_1 und L_2 liegen am Netz und haben gegen Erde Spannung, wie bei einer Lichtsteckdose. Der Umschalter S_1

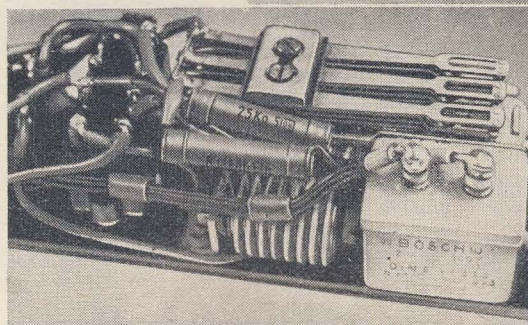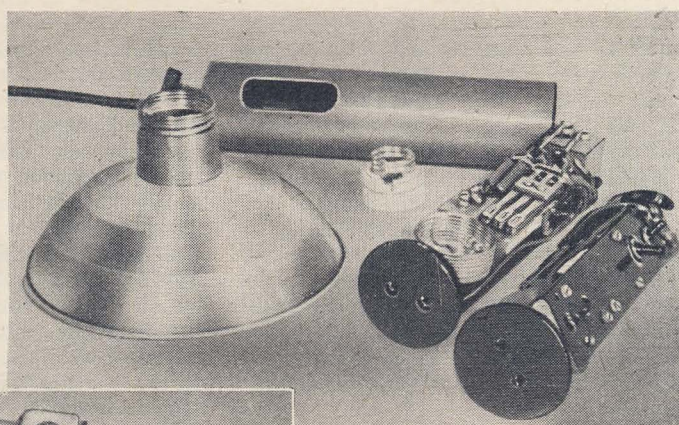Einzelteile des Gerätes (rechts Aufbau der Schaltelemente auf der Pertinaxplatte)




Die Aufnahme zeigt den günstigsten Aufbau des Relais, des Gleichrichters und der Kondensatoren


legt in Stellung „Laden“ C_1 an den Netzkreis, das heißt, der Kondensator lädt sich mit der vom Gleichrichter erzeugten Gleichspannung in ungefähr $1/10$ s auf 130 V auf. Ist der Schalter S_1 in Stellung „Belichten“, wird der Kondensator C_1 vom Netz getrennt. Statt dessen liegt jetzt der Kamerakontakt M (oder X) an C_1 und A, die in Reihe geschaltet sind. Schließt sich der Kamerakontakt beim Auslösen des Verschlusses, so entlädt sich der Kondensator über den Spulenwiderstand des Relais, wodurch es kurzzeitig (etwa $1/15$ s) anzieht. Der dabei entstehende kurze Stromstoß beträgt, bedingt durch den Spulenwiderstand, ungefähr 20 mA.

Die parallel geschalteten Relaiskontakte schließen den Lampenstromkreis. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die volle Lichtstärke infolge der Trägheit des Glühfadens erst nach einer gewissen Zeit erreicht wird (etwa 20 ms). Aus diesem

Grunde ist es daher zweckmäßig, den M-Kontakt zu benutzen, da dieser etwa 16 ms vor dem Öffnen des Verschlusses schließt. Die günstigste Belichtungszeit ist daher $1/25$ s. Beim Benutzen des X-Kontaktes wird man zweckmäßigerweise eine längere Belichtungszeit einstellen ($1/10$ s). Der Schalter S_1 ist möglichst kurz vor dem Auslösen des Verschlusses in Stellung „Belichten“ zu legen. Wartet man mit dem Auslösen länger als etwa 5 s, ist die Spannung an C_1 zu weit gesunken und ein sicheres Anziehen des Relais nicht mehr gewährleistet. Der Schalter S_2 und der Lampenanschluß L_1 bieten den Vorteil der Beurteilung der Beleuchtungswirkung der beiden Lampen L und L_1 bzw. der Lampe L bei Verwendung eines Vorwiderstandes an Stelle von L_1 . Liegt S_2 in Stellung „Serie“, so sind L und L_1 hintereinandergeschaltet. Da es sich um 110-V-Lampen handelt, so brennen beide mit ihrer Nenn-

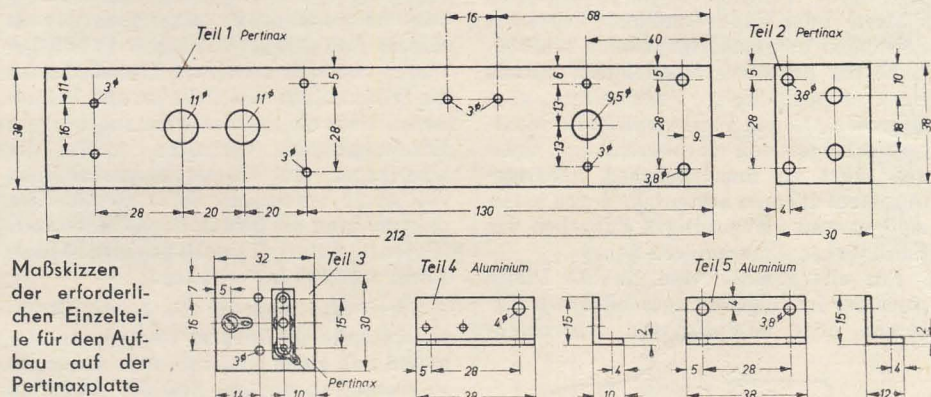

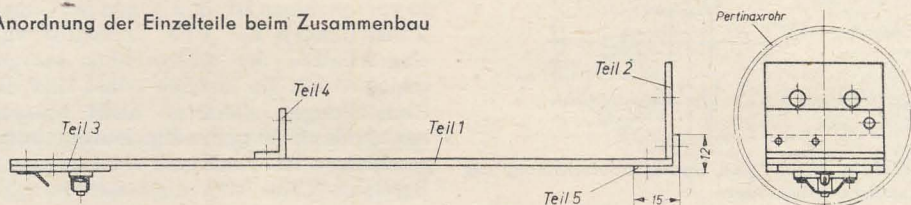Anordnung der Einzelteile beim Zusammenbau



¹⁾ Zum Patent angemeldet (WP 57 c/37659)

spannung. Das Ausleuchten des Bildes geschieht also ohne Beeinträchtigung der Lebensdauer der Lampen und ohne Blendwirkung. Hat man auf diese Weise die richtige Lampenstellung ermittelt, legt man S_2 auf „parallel“ und belichtet. Verwendet man statt der zweiten Lampe L_1 einen passenden Vorwiderstand, wobei S_2 in Stellung „Serie“ stehen muß, so brennt L auch mit ihrer Nennspannung und das Bild kann ausgeleuchtet werden. Als Anhaltspunkt für die Auswahl des Widerstandes gilt, daß bei einer 100-W/110-V-Lampe ein Bügeleisen von 400 W für 220 V einen passenden Vorwiderstand darstellt.

Selbstbauhinweise

Wie aus den Bildern zu entnehmen ist, sind alle Bauteile auf einer Pertinaxplatte von 210 mm × 38 mm × 2 mm montiert und in ein Pertinaxrohr von 55 mm Innendurchmesser eingebaut. Eine der Ab-

schlußplatten besitzt ein Gewinde zum Anschrauben auf das Stativ bzw. auf eine Kameraschiene und ferner die Durchführung für das Netzkabel; die andere Abschlußplatte, die zwei Buchsen für den Anschluß der zweiten Lampe hat, ist am Pertinaxrohr mit Winkeln festgeschraubt. Im Pertinaxrohr befindet sich ein Ausschnitt für die beiden Schalter S_1 und S_2 sowie für den Anschluß des Kamerakontaktes; außerdem ist die Öffnung für die Lampenfassung vorhanden. Der Reflektor ist mit der Fassung verschraubt. Die Anordnung der Teile auf der Montageplatte ist den Bildern zu entnehmen.

Dem Fotoblißgerät liegt ein Mustergerät zugrunde, mit dem bereits eine große Anzahl Aufnahmen gemacht wurde. Beim Nachbau dieses Gerätes ist es zweckmäßig, eine Feinsicherung von etwa 4 A (Wichmann-Sicherung) vorzusehen. Eine solche Sicherheitsmaßnahme erscheint

erforderlich, da bei einem Glühfadenbruch oder irgendeinem anderen Fehler der Kurzschlußstrom dadurch begrenzt wird und die Wohnungssicherungen nicht durchbrennen werden.

Verwendete Einzelteile

- 2 Widerstände je 25 k Ω , 1 W
- 2 MP-Kondensatoren; 4 μ F, 160 V; 2 μ F, 160 V
- 1 Selengleichrichter 110 V, 30 mA
- 1 Relais, Typ 30/303, Spulenwiderstand 5500, VEB Funkwerk Leipzig
- 2 Kippschalter
- 1 Synchronanschluß
- 2 Buchsen
- 1 Lampenfassung
- 1 Reflektor
- 1 Netzkabel mit Netzstecker
- 1 Pertinaxrohr, Innendurchmesser 55 mm, Länge richtet sich nach den Bauelementen

WERNER TAEGER

Anschluß mehrerer Mikrofone oder Tontaster an einen Verstärker

Wer hat nicht schon einmal den Wunsch gehabt, nicht nur seinen Plattenspieler an das Rundfunkgerät oder einen Verstärker anzuschließen, sondern auch die Möglichkeit zu besitzen, über ein Mikrofon die einzelnen Stücke ansagen zu können. Manchmal möchte man auch mit zwei Plattenspielern pausenlos ein Schallplattenkonzert übertragen. Der fortgeschrittene Amateur, der sich einen Magnettonbandspieler selbst gebaut hat, will gelegentlich eine Mischsendung von Band, Platten und Mikro „fahren“. Ganz gleichgültig, ob man im Besitze eines 20-W-Verstärkers ist, oder nur den Niederfrequenzteil eines Rundfunkgerätes mit dem eingebauten Lautsprecher zur Übertragung heranzieht, ohne eine Mischeinrichtung ist nicht auszukommen, denn der Ablauf der Sendung würde erheblich gestört werden, wenn bei jedesmaligem Wechsel der Tonfrequenzquelle (Mikrofon, Platten- oder Magnettonbandspieler) die Leitungen umgeschaltet werden müßten. Auch die primitive Möglichkeit, mittels eines doppelpoligen Umschalters vom Mikrofon auf den Plattenspieler zu schalten, scheidet von vornherein aus, denn das führt zu unerträglichen Schaltgeräuschen, die man bestenfalls durch jedesmaliges und gleichzeitiges Zudrehen des Lautstärkereglers mildern kann.

Für alle geschilderten Zwecke leistet eines der im folgenden geschilderten einfachen oder komplizierten Überblend-

und Mischgeräte gute Dienste. In Bild 1 ist ein ganz einfaches Überblendglied zum Anschluß zweier Mikrofone, zweier Plattenspieler oder eines Mikrofons und eines Plattenspielers usw. skizziert. Es ist nichts weiter erforderlich als zwei Drehwiderstände von dem gleichen ohmschen Widerstand, wie die zugehörigen Mikrofone oder Plattenspieler. Im skizzierten Beispiel hat sowohl Generator 1 (zum Beispiel das Mikrofon) als auch Generator 2 (der Platten- oder Bandspieler) je 200 Ω Innenwiderstand. Im anderen Falle müssen die beiden Generatoren einander angepaßt werden. Sollen beispielsweise ein Kohlemikrofon (200 Ω) und ein Kristalltonabnehmer (100 k Ω) benutzt werden, und hat der Verstärker selbst einen hochohmigen Eingang, so wird man zweckmäßig das niederohmige Mikrofon über einen Übertrager (Transformator) an sein zugehöriges Potentiometer anschließen. Die Widerstandsübersetzung müßte in diesem Fall 200 Ω : 100 k Ω = 1 : 500 betragen. Da sich bei einem Transformator die Widerstände von Primär- und Sekundärseite wie die Quadrate der zugehörigen Windungszahlen verhalten, müßte der Übertrager ein Übersetzungsverhältnis von 1 : 22 aufweisen. Selbstverständlich müssen dann die beiden Drehwiderstände (Potentiometer) ebenfalls je einen Widerstand von 100 k Ω erhalten.

Verwendet man für die beiden Drehwiderstände ein lineares Doppelpotentiometer mit einer gemeinsamen Achse, so ist darauf zu achten, daß der Anschluß der zugehörigen Tonfrequenzgeneratoren so vorzunehmen ist, daß in den jeweiligen Endstellungen der eine Generator voll eingeschaltet, der andere aber kurzgeschlossen ist. Im Betrieb selbst sind die Endstellungen allerdings nicht brauchbar, da dann die ganze Einrichtung kurzgeschlossen ist. Innerhalb eines gewissen Bereiches kann man aber mit der ein-

fachen Apparatur gut von einem Mikrofon auf den Tontaster bzw. umgekehrt überblenden.

An Stelle der beiden im Bild 1 dargestellten Potentiometer, deren Widerstände den ohmschen Widerständen der zugehörigen Tonfrequenzgeneratoren entsprechen, kann man auch ein Potentio-

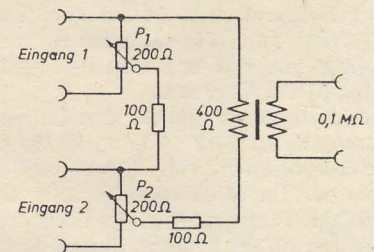


Bild 2: Reihenschaltung von zwei einzeln regelbaren Mikrofonen oder Tonabnehmern

meter mit Mittelanzapfung verwenden, dessen ohmscher Widerstand gleich der Summe der Widerstände beider Einzelpotentiometer ist.

Während die Schaltung nach Bild 1 die Überblendung durch Parallelschalten der beiden Generatoren bewerkstelligt, zeigt Bild 2 eine Reihenschaltung von 2 Mikrofonen oder Tontastern. Jeder Generator ist hier ebenfalls durch einen Drehwiderstand regelbar, es sind dies die beiden Potentiometer P_1 und P_2 , die denselben Widerstand wie der zugehörige Generator haben müssen. Durch Parallelschalten von Generatoren und Potentiometer wird der resultierende Widerstand auf die Hälfte, im gezeichneten Beispiel also auf 100 Ω herabgesetzt, zum Ausgleich wird daher jedem der beiden Kreise ein weiterer Widerstand von je 100 Ω vorgeschaltet. Der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung beträgt im voll aufgedrehten Zustand 400 Ω , daher ist der Übertrager zum Verstärker primärseitig

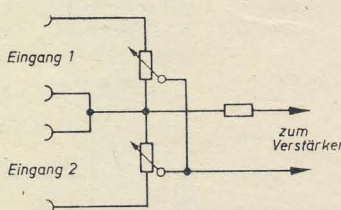


Bild 1: Misch- und Überblendeinrichtung mit zwei Potentiometern

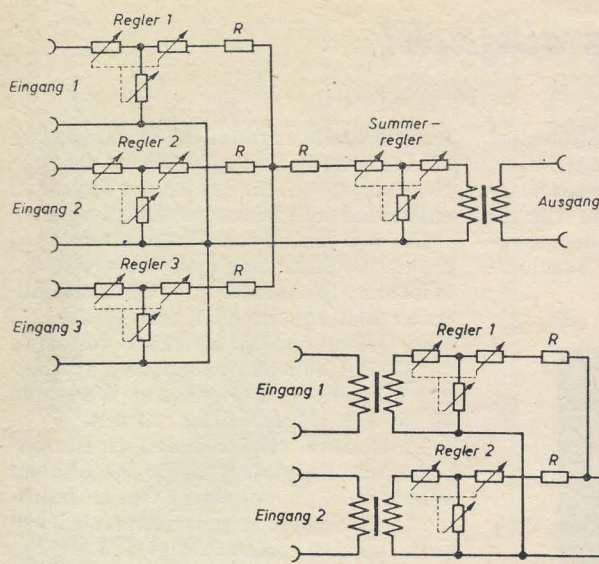


Bild 3: Parallelschaltung von drei Mikrofonen (Regelung mit T-Reglern)

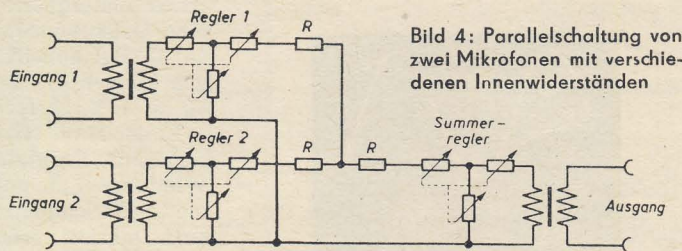


Bild 4: Parallelschaltung von zwei Mikrofonen mit verschiedenen Innenwiderständen

für 400 Ω auszulegen. Im Falle voneinander abweichender Widerstandswerte der beiden Tonfrequenzgeneratoren ist entsprechend dem zu der Schaltskizze 1 Gesagten zu verfahren.

Für den Fall, daß man drei Generatoren mit je 200 Ω in Reihe schalten und jeden für sich regeln will, bleibt die Schaltung nach Bild 2 unverändert bis auf den Übertrager, der in diesem Fall statt eines Eingangswiderstandes von 400 Ω einen solchen von 600 Ω aufweisen muß.

Die bisher gezeigten Reglerschaltungen sind verhältnismäßig leicht aufzubauen und werden bescheidenen Ansprüchen auch genügen. Leider haftet ihnen ein grundsätzlicher Fehler an; sind die Mikrofone nämlich nicht voll aufgedreht, so geht die Anpassung teilweise verloren. Man erkennt dies beispielsweise in dem extremen Fall, daß beide Generatoren völlig zuge dreht sind, dann beträgt der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung nur noch 200 statt 400 Ω .

Diesen Fehler kann man nur vermeiden, wenn man statt einfacher Potentiometer komplizierte Regelglieder (sogenannte T- oder L-Regler) verwendet. Das Kennzeichen dieser Regelglieder ist, daß trotz Ändern des Spannungsverhältnisses die Gesamtwiderstände auf der Eingangs- und Ausgangsseite unverändert bleiben. Im Bild 3 ist eine Parallelschaltung von drei Tonfrequenzgeneratoren, etwa einem Mikrofon, einem Platten- und einem Bandspieler, skizziert. Jedem der drei Generatoren ist ein eigener Regler zugeordnet. Man erkennt aus Bild 3, daß jeder Regler aus drei veränderbaren Einzelwiderständen besteht, die T-förmig zusammengeschaltet sind. Außerdem ist hier noch ein Summerregler vor dem Übertrager vorgesehen, dessen Aufgabe es ist, die Gesamtspannung der Mikrofone, Tontaster usw. auf dem richtigen Wert zu halten, also zum Beispiel Übersteuerungen des nachfolgenden Verstärkers zu verhindern. Weiterhin ist eine Anzahl Ausgleichswiderstände R vorhanden; deren Zahl ist stets um 1 größer als die der zu regelnden Generatoren. Im gezeichneten Beispiel mit drei Mikrofonen

müssen also vier Ausgleichswiderstände in die Schaltung eingefügt werden, die aber alle den gleichen Ohmwert besitzen. Hat man drei Mikrofone mit je 200 Ω innerem Widerstand, so werden vier Ausgleichswiderstände von je 100 Ω benötigt. Damit erhöht sich der Generatorwider-

stand auf 300 Ω je Kreis. Da die drei Kreise parallel geschaltet sind, ist der resultierende Widerstand 100 Ω ; mit dem vor den Summerregler geschalteten vierten Widerstand R (100 Ω) ist somit wieder der ursprüngliche Generatorwiderstand von 200 Ω hergestellt, der unabhängig von der Reglerstellung stets konstant bleibt. Die drei Einzelregler und der Summerregler sind gleichartig zu bemessen. Der hinter dem Summerregler liegende Übertrager ist sekundärseitig wieder an die erste Röhre des Verstärkers anzupassen. Sind die inneren Widerstände der Mikrofone oder sonstigen elektroakustischen Stromquellen verschieden groß, so bleibt nichts anderes übrig, als jedem Generator einen besonderen Übertrager zuzuordnen, wie es Bild 4 für zwei Mikrofone zeigt.

Die in den Bildern 3 und 4 gezeigten Regeleinrichtungen sind natürlich vom technischen Standpunkt aus gesehen ideal. Ähnliche Einrichtungen werden auch in den Tonstudios der Funkhäuser verwendet. Der Amateur wird aber wohl immer eine der einfacheren Ausführungsformen nach den Bildern 1 und 2 bevorzugen, da T-Regler im Selbstbau nur schwierig herzustellen sind.

Fernsehfrequenzen der B. B. C.

Nachstehende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der englischen Fernsehsender nach dem Stand vom Juni 1955. Aus Spalte 1 ist zu ersehen, daß die Kanäle 1—5 belegt sind. In der letzten Spalte bedeutet V vertikale Polarisation und H horizontale Polarisation. Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, benutzt man in England noch relativ niedrige Frequenzen für das Fernsehen. Anfang nächsten Jahres soll ein neuer Sender in London (Krystal Palace) in Betrieb ge-

nommen werden. Seine Bildleistung soll 200 kW betragen. Man beabsichtigt auch, einen Londoner Sender sowie Sender in Lancashire nach Kanal 9 zu verlegen (Bild: 194,75 MHz, Ton: 191,25 MHz). Sender, die noch nicht in Betrieb sind, haben in der Tabelle einen Stern (*) hinter der Angabe der Strahlleistung. Die eingeklammerten Zahlen geben die derzeitige Strahlleistung an, während die Zahlen vor den Klammern sich auf den endgültigen Stand beziehen.

Kanal	Sender	Trägerfrequenzen (MHz)		Strahlleistungen (kW)	Polarisation
		Bild	Ton		
1	Alexandra Palace (London)	45,0	41,5	34	V
	Divis (Belfast)	45,0	41,5	20 (0,4)	H
2	Holme Moss, Yorkshire	51,75	48,25	100	V
	N. Hessary Tor, Devon	51,75	48,25	1 bis 16 (0,5)	V
	Rosemarkie, Inverness	51,75	48,25	1*	H
	Dover area, Kent	51,75	48,25	0,1 bis 1*	H
	Londonderry, N. Ireland	51,75	48,25	0,5*	H
	Truleigh Hill (Brighton)	51,75	48,25	(0,3)	V
3	Kirk o'Shotts, Lanarkshire	56,75	53,25	100	V
	Tacolneston (Norwich)	56,75	53,25	1 bis 10 (0,14 bis 1,3)	H
	Rowridge, Isle of Wight	56,75	53,25	1 bis 32 (0,3 bis 9)	V
	Blaen Plwy, Cardigan	56,75	53,25	1*	H
	Sutton Coldfield, Warwicks	61,75	58,25	100	V
4	Meldrum, Aberdeenshire	61,75	58,25	20	H
	Carlisle area, Northumberland	61,75	58,25	1*	H
	Jersey, C. I.	61,75	58,25	1*	H
5	Wenvoe, Glamshire	66,75	63,25	100	V
	Pontop Pike (Newcastle)	66,75	63,25	10 (1)	H
	Douglas, Isle of Man	66,75	63,25	1 (0,25)	V

Entnommen aus „Wireless World“, Juni 1955

Übersetzer: P. Wennrich

Berechnung von Netztransformatoren – ganz einfach!


Die wirklich richtige Berechnung von Netztransformatoren setzt eine genaue Kenntnis der Materie und einige Erfahrungen voraus. Wer sich in dieses Gebiet einarbeiten will, findet im Fachschrifttum ausreichend Hinweise [1], [2], [3].

In Laboratorien und Werkstätten, die Prüfgeräte entwickeln und bauen, in Entwicklungslaboratorien, deren Arbeiten Grundlagencharakter haben, sowie in Technischen Kabinetten werden zum Aufbau elektronischer Schaltungen häufig Netztransformatoren benötigt, auf deren Entwurf man nur ein Minimum an Zeit verwenden kann. Hier hat sich ein vereinfachtes Verfahren bewährt, das für die Praxis hinreichende Genauigkeit besitzt.

Aus Gründen der Rationalisierung ist es in derartigen Fällen meistens nicht zweckmäßig, eine große Auswahl an Trafokernen anzuschaffen. Es ist zum Beispiel ausreichend, sich auf die Kernreihe der M-Schnitte von M 55 bis M 102 zu beschränken. Erinnert man sich der Tatsache, daß ein Transformator dann den günstigsten Wirkungsgrad hat, wenn die Primär- und Sekundärwicklung je für sich den halben Wickelquerschnitt ausmachen [4], so kann man die Wickelkörper gleich mit aufgebracht Primärwicklung von einer größeren Trafowickellei beziehen und auf Lager legen. Im Bedarfsfalle sind dann nur die Sekundärwicklungen zu errechnen und aufzubringen. Bei der Auswahl der Drahtsorten legt man sich aus den gleichen Gründen einige Beschränkungen auf.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte entstanden die Trafotabellen, die nur die unbedingt notwendigen Angaben enthalten. Die Primärwicklung wurde hinsichtlich Windungszahl und Drahtstärke so ausgelegt, daß sie den halben Wickelquerschnitt in Anspruch nimmt. Die magnetische Induktion liegt etwas unterhalb von 12 000 Gauß. Das ist beim Bau von Meßgeräten, die in demselben Gehäuse häufig empfindliche Meßwerke enthalten, wegen des schwächeren Streufeldes durchaus vorteilhaft. Außerdem ist man von der unterschiedlichen Qualität der Trafobleche aus verschiede-

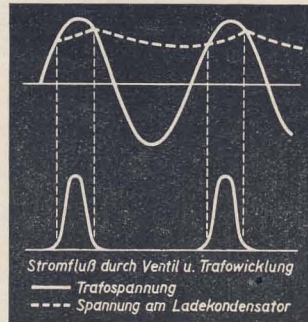nen Lieferungen unabhängig. Nebenbei sei erwähnt, daß man in Sonderfällen, zum Beispiel bei Bereitschaftstransformatoren, durch weiteres Zuwickeln von 15 bis 20% der angegebenen Windungszahlen einen besonders niedrigen Leerlaufstrom erzielen kann.



Strom- und Spannungsverlauf bei einem Einweggleichrichter

Beim Berechnen der Sekundärleistung und beim Auslegen von Sekundärwicklungen, an die Gleichrichterventile mit Ladekondensator angeschlossen sind, muß man berücksichtigen, daß diese Wicklungen durch die stoßweise Belastung stärker beansprucht werden als beispielsweise eine Heizwicklung. Die in die Gleichstromlast kontinuierlich abfließende Elektrizitätsmenge muß während des Teiles der Periode, während der die Spannung an der Wicklung momentan größer ist als die Spannung am Ladekondensator, nachgeliefert werden. Man rechnet im allgemeinen damit, daß das Ventil nur während eines Viertels der Periode leitfähig ist (Stromflußwinkel 90°). Die notwendige Überdimensionierung kommt durch einen Faktor K zum Ausdruck, der für die verschiedenen Gleichrichterschaltungen zwischen 0,65 und 2,0 liegt.

Die auf der Sekundärseite je Volt nötigen Windungen sind von dem Spannungsabfall, welcher bei der Typenlast auftritt und dem Verhältnis von tatsächlicher Last zur Typenlast abhängig, wie man durch Weiterführen einer bereits an

anderer Stelle angestellten Rechnung ableiten kann [5]. In der Tabelle ist der Ausgleichsfaktor (F) für den bei der Typenlast auftretenden Spannungsabfall angegeben.

Die bei den verschiedenen Trafotypen unterschiedliche maximale Belastung der Wicklung in Ampere pro Quadratmillimeter Leiterquerschnitt bezieht sich auf eine Gehäuseinnentemperatur von etwa 40° C. Bei außenliegenden Heizwicklungen können die angegebenen Werte um 30 bis 40% überschritten werden.

In der Drahttabelle finden wir für verschiedene Drahtstärken die Anzahl der Windungen, die auf einem Quadratzentimeter Wickelquerschnitt unterzubringen sind. Dabei ist berücksichtigt, daß 20% des Wickelraumes durch Papierzwischenlagen verloren gehen.

Nach diesen Erläuterungen soll an einem Beispiel gezeigt werden, wie man an Hand der Tabellen und unter Zuhilfenahme eines Rechenschiebers binnen weniger Minuten einen Transformator berechnet.

Nehmen wir an, es sei ein Netztransformator für ein Breitbandröhrenvoltmeter für den Anschluß an 220 V zu berechnen.

Anodenwicklung 250 V 45 mA
Heizwicklung 1 6,3 V 2 A
Heizwicklung 2 6,3 V 0,3 A.

Der Gleichrichter soll in Graetzschaltung ausgeführt werden. Zunächst wird die zu berücksichtigende Strombelastung ermittelt:

Anodenwicklung 45 mA · 1,3
(siehe Tabelle III) ~ 59 mA
Heizwicklung 1 2 A
Heizwicklung 2 0,3 A

Daraus ergibt sich die Sekundärleistung nach der Formel $U \cdot I = N$

Anodenwicklung: 250 V · 0,059 A ~ 14,8 W
Heizwicklung 1: 6,3 · 2 = 12,6 W
Heizwicklung 2: 6,3 · 0,3 = 1,9 W
~ 29,3 W

Die Primärleistung errechnet sich nach der Formel $N_{pr} = 1,2 \cdot N_{sek} = 1,2 \cdot 29,3 \sim 35$ W.

Tabelle I (Trafotabelle)

DIN-Bezeichnung (DIN Bl. III)	M 42	M 55	M 65	M 74	M 85	M 102/ 35	M 102/ 52	E 48	E 54	E 60	E 66	E 78	E 84	E 106/ 30	E 106/ 45
Typenleistung N_{Ty} in VA	4 (5)	12	25	50	70	120	175	5	8	12	20	35	50	70	120
Eisenquerschnitt in cm ²	1,8	3,4	5,4	7,4	10,2	12	17,7	2,6	3,3	4,0	4,9	6,8	7,8	8,7	13
Eisengewicht in kg	0,13	0,32	0,6	0,94	1,5	2,1	3,15	0,18	0,25	0,34	0,46	0,75	0,95	1,4	2,1
Zahl der Bleche 0,5 0,35	26 41	34 54	46 73	55 87	55 87	60 95	90 140	27 43	31 49	34 54	37 60	— —	48 76	— —	— —
Halber Wickelquerschnitt in cm ²	0,95	1,4	1,95	2,6	2,7	4	4	0,65	0,85	1,05	1,25	1,8	2,05	4,75	4,75
Wdg/V prim.	25	13,3	8,4	6,2	4,4	3,8	2,5	18	14	11	9,3	6,6	5,8	5,0	3,4
Primär-Wdg für 220 V	5500	2920	1850	1364	968	836	550	3960	3080	2420	2050	1450	1275	1100	750
Drahtstärke primär	0,09	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,65	0,09	0,1	0,14	0,16	0,25	0,3	0,5	0,6
Ausgleichsfaktor F für Span- nungsabfall bei Typenlast	0,35	0,2	0,15	0,11	0,09	0,075	0,06	0,35	0,25	0,2	0,18	0,13	0,12	0,09	0,07
Max. Stromdichte in A/mm ²	4,5	3,0	2,8	2,5	2,5	2,2	2,2	5	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,5

Tabelle II (Drahttabelle für CuL)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D in mm	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2	0,25	0,3
Q in mm ²	0,00283	0,00385	0,00503	0,00636	0,00785	0,01131	0,01539	0,02011	0,02545	0,03142	0,04909	0,07069
Wdg/cm ²	10000	8100	7000	5600	4800	3500	2500	2000	1600	1320	880	618
I bei 1 A/mm ² in mA	2,8	3,8	5,0	6,3	7,8	11,3	15,4	20	25	31	50	70
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D in mm	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Q in mm ²	0,09621	0,1257	0,1590	0,1964	0,2827	0,5027	0,7854	1,131	1,540	2,015	2,545	3,142
Wdg/cm ²	465	370	280	230	160	92	60	40	30	23	19	16
I bei 1 A/mm ² in mA	96	125	160	195	280	500	780	1100	1500	2000	2500	3000

Tatsächlicher Strom in einer Sekundärwicklung: $I'_1 = I_1 \cdot K$, $I'_2 = I_2 \cdot K$ usw.

$$N_{\text{Typ}} = U_1 \cdot I'_1 + U_2 \cdot I'_2 + U_3 \cdot I'_3 + \dots \cdot (\text{Effektivwerte})$$

$$N_{\text{pr}} = 1,2 \cdot N_{\text{sek}}$$

$$(Wdg/V)_{\text{sek}} = (Wdg/V)_{\text{pr}} \cdot \left(1 + F \frac{N_{\text{pr}}}{N_{\text{Typ}}}\right)$$

Wir wählen für den Transformator einen Kern M 74 und ermitteln nach Spalte 4 der Tabelle I die Windungszahl pro Volt für die Sekundärwicklung:

$$\begin{aligned} (Wdg/V)_{\text{sek}} &= (Wdg/V)_{\text{pr}} \cdot \left(1 + F \frac{N_{\text{pr}}}{N_{\text{Typ}}}\right) \\ &= 6,2 \cdot \left(1 + 0,11 \frac{35}{50}\right) \\ &= 6,2 \cdot 1,077 \sim 6,7 \text{ Wdg/V.} \end{aligned}$$

Mithin betragen die Wickeldaten:

Anodenwicklung $250 \cdot 6,7 = 1675$ Wdg.
Heizwicklung 1 $6,3 \cdot 6,7 \sim 42$ Wdg.
Heizwicklung 2 $6,3 \cdot 6,7 \sim 42$ Wdg.

Nach Spalte 4 der Tabelle I beträgt die maximale Stromdichte, also die zulässige Belastung des Leiterquerschnittes, beim M-74-Schnitt $2,5 \text{ A/mm}^2$. Wir errechnen die für die bereits ermittelte Belastung von 59 mA erforderliche Drahtstärke durch Dividieren dieses Wertes durch den für die Belastung des Leiterquerschnittes beim M 74-Schnitt ermittelten Wert; $59 : 2,5 = 23,6$.

Aus Spalte 9 der Tabelle II ist dann die für $23,6 \text{ mA}$ (in der Tabelle 25 mA) Belastung erforderliche Drahtstärke mit $0,18 \text{ mm } \varnothing$ zu entnehmen.

Wir wählen also für die Anodenwicklung einen Drahtdurchmesser von $0,18 \text{ mm}$.

Die Drahtstärken für die beiden Heizwicklungen errechnen wir in der gleichen Weise, indem wir zunächst 2000 bzw. 300 durch $2,5$ teilen. Aus den Spalten 19 und 14 der Tabelle II ergeben sich für die Heizwicklung 1 (Stromstärke 2 A) eine Drahtstärke von $1 \text{ mm } \varnothing$ und für die Heizwicklung 2 (Stromstärke $0,3 \text{ A}$) eine solche von $0,4 \text{ mm } \varnothing$.

Zur Wickelraumkontrolle berechnen wir den Wickelquerschnitt: Nach Spalte 10 der Tabelle II wird für 1320 Windungen $0,2 \text{ mm } \varnothing$ 1 cm^2 Wickelquerschnitt benötigt. Mithin ergeben sich für die Anodenwicklung

$$\frac{1670}{1320} = 1,27 \text{ cm}^2.$$

Nach Spalten 19 und 14 ermitteln wir entsprechend für die beiden Heizwicklungen

$$\frac{42}{60} = 0,7 \text{ cm}^2$$

und

$$\frac{42}{370} = 0,11 \text{ cm}^2$$

Der für die Sekundärwicklungen benötigte Wickelraum ist somit $\sim 2,1 \text{ cm}^2$. Entsprechend der Tabelle I, Spalte 4 stehen hierfür $2,6 \text{ cm}^2$ zur Verfügung.

Electronus

ROLAND SEIDEL

Berechnung von Stromteilern

Zur Erweiterung des Meßbereiches eines Strommessers sind zwei Schaltungen gebräuchlich:

1. Der Nebenwiderstand wird für jeden Meßbereich nach der bekannten Formel

$$R_n = \frac{R_m}{n-1} \text{ dimensioniert und mittels}$$

Schalter oder Steckverbindung dem Instrument parallel geschaltet. Der Nachteil dieser Schaltung besteht darin, daß der Übergangswiderstand des Schalters mit in das Meßergebnis eingeht, da er in Reihe mit dem Nebenwiderstand liegt. Je größer der Übergangswiderstand, desto größer die positive Abweichung des Anzeigewertes vom Sollwert.

2. Der Nebenwiderstand wird für den kleinsten Meßbereich berechnet und für die höheren Meßbereiche angezapft. Diese Schaltung wird als Stromteiler bezeichnet. Bei dieser Schaltung hat der Übergangswiderstand des Schalters keinen Einfluß auf das Meßergebnis. Er liegt im Gesamtstromkreis und kann hier vernachlässigt werden.

Der Zweck der folgenden Arbeit soll es nun sein, die Berechnung der Anzapfungen des Nebenwiderstandes oder der Teilwiderstände des Stromteilers mit einer einfachen Formel zu ermöglichen. Hierbei soll es gleichgültig sein, wie oft der Neben-

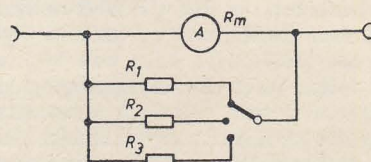


Bild 1: Meßbereichserweiterung durch Zuschalten von Parallelwiderständen

Tabelle III (K-Werte)

Bei Wicklungen für	K
Heizstrom	1
Einweggleichrichter	2,0
Graetzgleichrichter	1,3
Zweiweggleichrichter	0,65

Literatur

- [1] E. Donauer, Berechnung von Kleintransformatoren, Funk und Ton, Heft 7/1951, S. 369/374.
- [2] R. Kühn, Der Kleintransformator, Winterische Verlagshandlung, Füssen 1949.
- [3] Hassel/Bleicher, Handbuch der Netz- und Tonfrequenztransformatoren und Drosseln in Berechnung, Entwurf und Fertigung. Francis-Verlag, München 1951.
- [4] Günter Nüßlein, Rechenblätter für Netztransformatoren und Drosseln, Funktechnische Monatshefte Heft 8/1937.
- [5] Dr.-Ing. Pavel, Diagramme zur Berechnung von Netztransformatoren, Funk und Ton, Heft 11/1951.

widerstand angezapft wird; es soll vielmehr eine allgemein gültige Beziehung dafür aufgestellt werden.

Ableitung der Formel

Gewöhnlich bezeichnet man als Erweiterungsfaktor das Verhältnis des zu messenden Stromes zum Strom bei Endauschlag des Instrumentes ohne Nebenwiderstand.

Für z Meßbereiche entsprechend z Teilwiderständen des Stromteilers lauten die Erweiterungsfaktoren:

$$n_1 = \frac{\mathfrak{I}}{\mathfrak{I}_v} \quad n_a = \frac{\mathfrak{I}_a}{\mathfrak{I}_v} \quad n_z = \frac{\mathfrak{I}_z}{\mathfrak{I}_v}$$

\mathfrak{I}_v = Strom bei Endauschlag
 a = beliebige Zahl, die $< z$ ist
 z = Zahl der Meßbereiche

Durch die Anwendung der Stromteilerregel kann man diese Stromverhältnisse auf Widerstandsverhältnisse zurückführen. Es verhält sich dann der Gesamtstrom zum Teilstrom wie die Summe der Widerstände zum Nebenwiderstand R_1 .

$$\frac{\mathfrak{I}}{\mathfrak{I}_1} = \frac{R_m + R_1}{R_1}$$

Wendet man diese Formel auf die Stromteilerschaltungen bei Strommessern

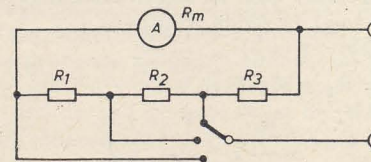


Bild 2: Meßbereichserweiterung durch Stromteiler

an, so erhält man für die Erweiterungsfaktoren folgende Beziehungen:

$$n_1 = \frac{\mathfrak{I}}{\mathfrak{I}_v} = \frac{R_m + R_1 + R_2 + \dots + R_{z-1} + R_z}{R_1 + R_2 + \dots + R_{z-1} + R_z} = \frac{k}{R_1 + R_2 + \dots + R_z} \quad (1)$$

$$n_{z-1} = \frac{\mathfrak{I}_{z-1}}{\mathfrak{I}_v} = \frac{k}{R_{z-1} + R_z} \quad (2)$$

$$n_z = \frac{\mathfrak{I}_z}{\mathfrak{I}_v} = \frac{k}{R_z} \quad (3)$$

Dabei wurde $k = R_1 + R_2 + \dots + R_{z-1} + R_z$ gesetzt.

Aus (3) erhält man:

$$R_z = k \cdot \frac{\mathfrak{I}_v}{\mathfrak{I}_z} = k \cdot \frac{1}{n_z} \quad (4)$$

Aus (1) erhält man:

$$k = \frac{\mathfrak{I}}{\mathfrak{I}_v} \cdot (R_1 + R_2 + \dots + R_z) = n_1 \cdot (R_1 + R_2 + \dots + R_z) \quad (5)$$

Nach dem Kirchhoffschen Gesetz kann man folgende Beziehungen aufstellen:

$$\frac{\mathfrak{I}_v}{\mathfrak{I}_1} = \frac{\mathfrak{I}_v}{\mathfrak{I} - \mathfrak{I}_v} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_z}{R_m}$$

$$R_1 + R_2 + \dots + R_z = R_m \cdot \frac{\mathfrak{I}_v}{\mathfrak{I} - \mathfrak{I}_v} = R_m \cdot \frac{1}{n_1 - 1} \quad (6)$$

(3) in (2) eingesetzt:

$$k = n_1 \cdot R_m \cdot \frac{1}{n_1 - 1} = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1}$$

Durch Einsetzen in (4) ergibt sich

$$R_z = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \frac{1}{n_z}$$

(letzter Teilwiderstand des Stromteilers).

Durch Auflösen von (5) nach R_{z-1} wird:

$$R_{z-1} = k \cdot \frac{\mathfrak{I}_v}{\mathfrak{I}_{z-1}} - R_z = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \frac{1}{n_{z-1}} - R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \frac{1}{n_z}$$

Da es sich um eine vollkommen homogene Reihe handelt, kann man an Stelle von $z - 1$ auch a setzen. Dies ist für die Analogie mit der Schaltung von Vorteil. a kann eine beliebige ganze Zahl, die kleiner als z ist, sein. Es wird damit:

$$R_a = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \left(\frac{1}{n_a} - \frac{1}{n_{a+1}} \right)$$

(beliebiges Glied des Stromteilers).

Daß die Summe aller Teilwiderstände den mit der Formel: $R_n = \frac{R_m}{n-1}$ errechneten Wert des Nebenwiderstandes ergibt, zeigt folgende Addition: (gewählt: $z = 3$)

$$R_p = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_p = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \left(\frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} \right) + \left(\frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} \right) + \frac{1}{n_3} = \frac{R_m}{n_1 - 1}$$

Im folgenden soll nun ein praktisches Berechnungsbeispiel mit den gefundenen Formeln durchgeführt werden.

Ein Strommesser mit $R_m = 2,5 \text{ k}\Omega$ und $\mathfrak{I}_v = 0,1 \text{ mA}$ soll auf vier Meßbereiche erweitert werden. Die Werte der vier Teilwiderstände des Stromteilers sollen ermittelt werden:

Meßbereich 1:

$$\mathfrak{I}_1 = 0,5 \text{ mA}, n_1 = 0,5 : 0,1 = 5$$

Meßbereich 2:

$$\mathfrak{I}_2 = 2,5 \text{ mA}, n_2 = 2,5 : 0,1 = 25$$

Meßbereich 3:

$$\mathfrak{I}_3 = 10 \text{ mA}, n_3 = 10 : 0,1 = 100$$

Meßbereich 4:

$$\mathfrak{I}_4 = 25 \text{ mA}, n_4 = 25 : 0,1 = 250$$

$$R_1 = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \left(\frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} \right) = \frac{2,5 \cdot 5}{4} \cdot \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{25} \right) = 0,5 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 500 \Omega$$

$$R_2 = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \left(\frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} \right) = 2,5 \cdot \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{1}{25} - \frac{1}{100} \right) = 0,09375 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 93,75 \Omega$$

RUDOLF WILHELM

Messung der Störstrahlung von UKW-Empfängern

Die stetige Zunahme der UKW-Rundfunk- und Fernsehteilnehmer bedingt die Gefahr der gegenseitigen Störung der UKW-Rundfunkteilnehmer untereinander und Störungen der Fernsehempfänger durch die UKW-Empfänger. Unter der Vielzahl der Störungsarten, wie Störungen durch Maschinen, Straßenbahnen und Zündstörungen durch Kraftfahrzeuge sind Störungen durch Oszillatoren der UKW-Empfänger im zunehmenden Maße von besonderer Bedeutung. Nach der VDE-Vorschrift 0875 müssen Rundfunk- und Fernsehanlagen so entworfen sein, daß die Stromversorgungsleitungen keine höheren Störspannungen führen, als nach Funkstörgrad N zugelassen ist. Die Störfeldstärke darf ferner einen bestimmten Wert in 30 m Abstand vom störenden Empfänger nicht überschreiten.

UKW-Überlagerungsempfänger strahlen die Oszillatorfrequenzen mit ihren Harmonischen mehr oder weniger stark, je nach Konstruktion der Geräte, über die Antenne oder vom Chassis ab. Die Oszillatorfrequenzen des Empfängers ergeben sich nach der Formel $f_0 = f_s \pm f_z$. Das bedeutet für das UKW-Rundfunkband einen Oszillatorfrequenzbereich von 97,7 bis 110,7 MHz oder von 76,7 bis 89,3 MHz unter Berücksichtigung der Zwischenfrequenz von 10,7 MHz. Etwa 40% des UKW-Rundfunkbandes und etwa 60% des Fernsehbandes sind durch die Grundwelle und die zweite Harmonische des Oszillators störfgefährdet.

$$R_3 = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \left(\frac{1}{n_3} - \frac{1}{n_4} \right) = 2,5 \cdot \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{1}{100} - \frac{1}{250} \right) = 0,01875 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 18,75 \Omega$$

$$R_4 = R_m \cdot \frac{n_1}{n_1 - 1} \cdot \left(\frac{1}{n_4} \right) = 2,5 \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{250} = 0,0125 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 12,5 \Omega$$

Man kann nun durch Wahl von R_m die Teilwiderstände auf handelsübliche Werte bringen. Schaltet man zum Beispiel dem Instrument des vorangegangenen Beispiels einen Vorwiderstand von 1500Ω in Reihe, so daß $R_m = 4 \text{ k}\Omega$ wird, so ergeben sich für die Teilwiderstände folgende leicht nachzuprüfende Werte:

$$R_1 = 800 \Omega$$

$$R_2 = 150 \Omega$$

$$R_3 = 30 \Omega$$

$$R_4 = 20 \Omega$$

Man hat es also in der Hand, durch geschickte Wahl von R_m die Teilwiderstände des Stromteilers auf gebräuchliche Werte zu bringen und erspart damit die mühsame Abgleicharbeit.

Ursachen der Störausstrahlung

Durch induktive und kapazitive Kopplung der hochfrequenzführenden Leitungen des Oszillators mit dem Chassis oder anderen Leitungen und durch die an das Chassis gelegten Massepunkte der Siebkondensatoren, zum Beispiel Schirmgitter-, Anoden- und Heizesiebungen, durchfließen die HF-Ströme einen Teil des Chassis. An dem induktiven Widerstand des Chassis entsteht dann ein Spannungsabfall, der als Generator wirkt [1]. Es fließen also Chassisströme, die zum Beispiel durch Schlitz- und Löcher an die Chassisaußenseite gelangen. Die mechanischen Abmessungen der Empfängerchassis liegen etwa bei $\lambda/8$. Die Länge genügt, um die Oszillatorfrequenzen und insbesondere deren Harmonische abzustrahlen. Das Chassis wirkt in diesem Falle als Antenne. Auch die angeschlossenen Erd-, Tonabnehmer-, Lautsprecher- und Netzleitungen können das Fortleiten und Abstrahlen der Chassisströme fördern. UKW-Geräte begünstigen oft durch ihre Zierleisten sowie Zuleitungen zum magischen Auge und zum Lautsprecher diese Ausstrahlung. Ein weiterer Anteil der Chassisströme wird durch die Dipolleitung ausgekoppelt. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um erdunsymmetrische Ströme, selbst wenn ein symmetrischer Eingang vorhanden ist. Durch Abgleich der Eingangskapazitäten, der Spulen- und Koppelkapazitäten gegen das Chassis sowie der Eingangsspuleninduktivität läßt

sich eine einigermaßen gute Symmetrie erreichen und damit die Ausstrahlung über den Dipol verringern. Die Chassisstrahlung bleibt jedoch auch durch diesen Abgleich bestehen.

Besonders wichtig ist die Bekämpfung der Ursachen am Ort ihrer Entstehung. Durch Verkleinern der Oszillatorspannung auf den jeweils erforderlichen Mindestwert, Verdrosseln und Verblocken der betriebsspannungsführenden Leitungen sowie durch eine allseitige gute, eventuell doppelte Abschirmung unter Berücksichtigung der für den Meßgeneratorbau geltenden Konstruktionsrichtlinien, läßt sich die Oszillatorausstrahlung weitgehend herabdrücken.

Meßgeräte

Zum Messen der Störfeldstärke dienen Feldstärkemeßgeräte, die größtenteils

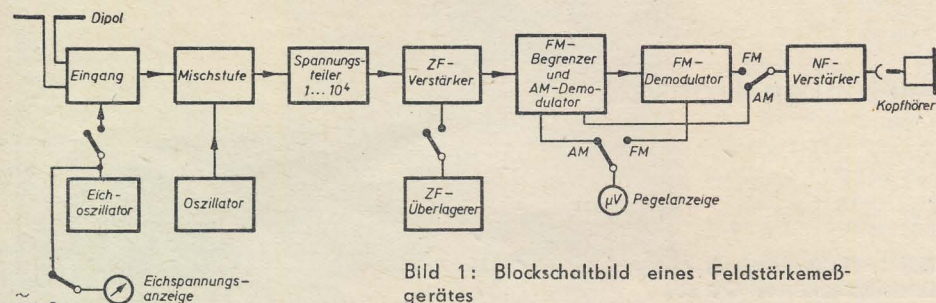


Bild 1: Blockschaltbild eines Feldstärkemeßgerätes

nach dem Prinzip eines Überlagerungsempfängers arbeiten. Das Blockschaltbild zeigt Bild 1. Das Antennensignal gelangt über die Vorstufe zur Mischstufe, welche zum Beispiel mit additiver Mischung arbeitet. Die Zwischenfrequenz von 10,7 MHz wird über einen Spannungsteiler für stufenweise Grobregelung der ersten ZF-Stufe zugeführt, deren Verstärkung durch einen Feinregler verändert werden kann. Hierauf folgt die zweite ZF-Stufe und der Begrenzer. Bei einem einfallenden Signal fließt ein Richtstrom infolge der Gittergleichrichtung der Begrenzerzröhre, der zur Regelanzeige sowie zur Demodulation amplitudenmodulierter Signale herangezogen wird. Nach der Begrenzerstufe folgt der Diskriminator zur Demodulation frequenzmodulierter Signale. Die NF-Stufe ist meistens für Kopfhörerausgang dimensioniert und kann wahlweise durch einen Betriebsartenschalter auf die Ausgänge der beiden Demodulationsstufen geschaltet werden.

Als Bezugspunkt für die Empfindlichkeit des Gerätes verwendet man die Oberwellen eines eingebauten Quarzoszillators. So wird zum Beispiel die Amplitude der Grundwelle auf die Amplitude einer festgestellten 50-Hz-Wechselspannung aus dem Netz eingeregelt und der Vorstufe zugeführt. Die Amplituden der n-fachen Harmonischen dienen als Maß für die relative Empfindlichkeit. Die absolute Empfindlichkeit wird einer Eichkurve entnommen. Für den A₁-Empfang kann ein auf der ZF arbeitender Überlagerer eingeschaltet werden, dessen HF-Amplitude dem Steuergitter der Begrenzerzröhre zugeführt wird.

Der Antenneneingang des Gerätes ist für 70-Ω- und 300-Ω-Anpassungswider-

stand ausgelegt. Man kann daran Falt-dipole und normale Halbwellendipole anschließen. Der Frequenzbereich liegt etwa zwischen 20 MHz und 400 MHz und ist mehrfach unterteilt. Die erreichbare Meßgenauigkeit wird mit $\geq \pm 50\%$ angegeben.

Meßplatz

Um Störfeldstärkemessungen von UKW-Empfängern durchzuführen, ist ein Meßplatz, wie im Bild 2 angegeben, auszuwählen. Um Reflexionen auszuschalten, dürfen sich innerhalb der elliptischen Umgrenzung keine Aufbauten, Bäume oder metallische Gegenstände befinden. Die Netzkabel sollen 50 m von den Meßgeräten auf den Boden verlegt oder aber eingegraben sein.

Vor Beginn der eigentlichen Störstrahlungsmessung ist der Meßplatz auf Re-

flexionsfreiheit mit einem Normalfeld zu überprüfen. Dazu wird an einem vertikal polarisierten Dipol der Meßsender angeschlossen. Das horizontale Strahlungsdiagramm hat dann die Form eines Kreises, das heißt, bei gleichem Abstand rings um den Sendedipol müssen konstante Feldstärkewerte zu messen sein, die um $\geq 10\%$ schwanken dürfen. Auch beim

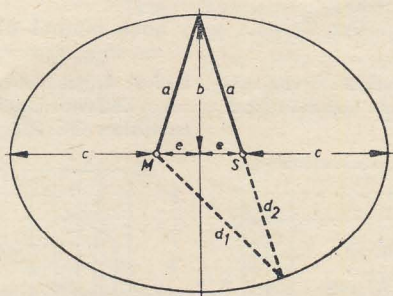


Bild 2: Der elliptische Meßplatz. M = Feldstärkemeßgerät und S = Störquelle in den Brennpunkten der Ellipse; c = Brennweite = 50 m; 2e = Abstand der Brennpunkte = 30 m; d₁ und d₂ = Umweg des reflektierenden Strahles; 2b = kleine Achse der Ellipse = 95 m; 2c + 2e = große Achse der Ellipse

Verändern des Standortes des Empfangsdipols um $\lambda/4$ dürfen die Feldstärkeschwankungen nicht größer als 10% sein. Der Meßplatz ist dann als hinreichend reflexionsfrei anzusehen, und es können jederzeit reproduzierbare Werte ermittelt werden.

Störstrahlungsmessung

Um ein Maß für die Störstrahlung der UKW-Empfänger zu erhalten und Maß-

nahmen für eine eventuelle Herabsetzung treffen zu können, sind Messungen der Störfeldstärke notwendig, die mit einem Feldstärkemeßgerät, zum Beispiel dem Gerät „FMG 1“ des VEB Funkwerk Dresden, nach der Meßanordnung wie sie Bild 3 zeigt, vorzunehmen ist. Der UKW-Empfänger und das Feldstärkemeßgerät werden mit einem Antennenabstand von 30 m im Freien aufgestellt (vgl. auch

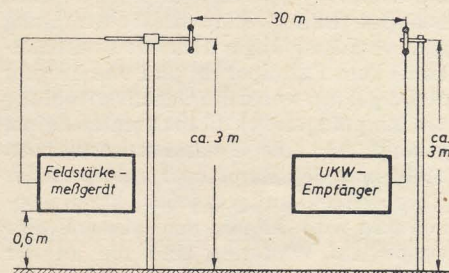


Bild 3: Anordnung der Geräte zum Messen der Störstrahlung

Bild 2). Um Reflexionen zu vermeiden, sollen sich in 8 m Entfernung vom Empfänger keine Personen beim Messen befinden. Um das Störstrahlungsmaximum zu ermitteln, werden die Dipole des Empfängers und des Feldstärkemeßgerätes horizontal und eventuell vertikal gedreht. Damit man auch die Gehäusestrahlung erfassen kann, ist es erforderlich, den Empfänger ohne angeschlossenen Dipol so zu kippen und zu drehen, daß ebenfalls eine maximale Störfeldstärke erreicht wird. Diese Messungen führt man auch mit angeschlossenem Gehäusedipol durch.

In Frequenzabständen von 2 MHz bei der Grundwelle und 4 MHz bei der zweiten Harmonischen mißt man den Feldstärkeverlauf (Bild 4). Dabei ist zu bemerken, daß die Störausstrahlung des gemessenen Empfängers hierbei zu groß ist.

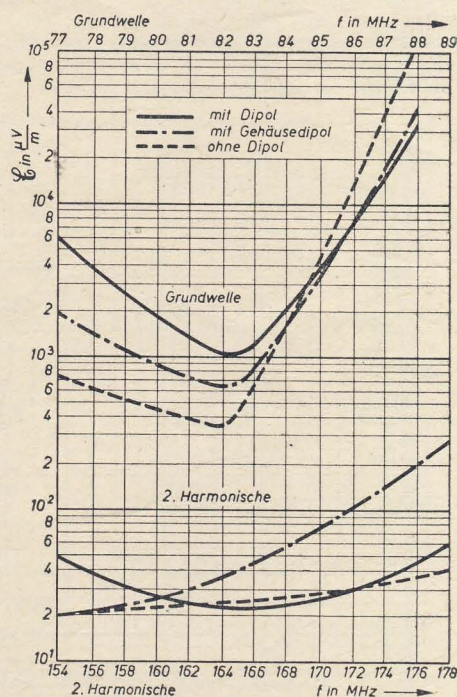


Bild 4: Störfeldstärke eines UKW-Empfängers in 30 m Entfernung

In den Vorschriften und Empfehlungen ist die maximale Störfeldstärke festgelegt worden [4] [5]. Sie darf in 30 m Abstand vom störenden Empfänger bei Frequenzen bis zu 111 MHz 1 mV/m und über 111 MHz 30 μ V/m nicht übersteigen.

Fehlermöglichkeiten

Das Messen der Störfeldstärke ist infolge der Meßanordnung und des Meßplatzaufbaues mit verschiedenen Fehlern behaftet (Bild 5). Eine direkte Strahlung geht vom Empfänger über das Breitbandkabel zum Faltdipol (b) und von da zum Meßdipol (a), wobei die Gehäusestrahlung des Empfängers (c) direkt zum Meßdipol gelangt und die Feldstärke schwächt. Stellt man den Empfänger unterhalb der Erdoberfläche auf, was jedoch kaum möglich sein wird, könnte man diesen Fehler vermeiden. Weiterhin sind die an der

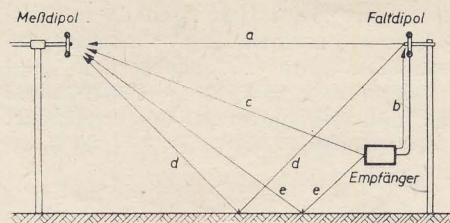


Bild 5: Beeinflussung des Feldes durch den Empfänger, den Faltdipol und die reflektierten Strahlungen

Erdoberfläche reflektierten Strahlungen (d und e) von entscheidendem Einfluß. Hinzu kommen noch sich zeitlich ändernde Einflüsse, welche das Meßergebnis fälschen können, zum Beispiel Einfluß der Witterung und des Bodens, die Bodenbedekung und die Bodenfeuchtigkeit.

Auch die Oberwellen werden über den Dipol abgestrahlt, wobei der für die

Grundwelle ausgelegte Halbwellendipol eine andere Abstrahlungscharakteristik aufweist. So wird zum Beispiel die zweite Harmonische von dem Dipol mit einem horizontalen Abstrahlwinkel von 56° abgestrahlt und dadurch ebenfalls keine einwandfreie Messung erhalten.


Literatur

- [1] R. Wilhelm, Hochfrequente Erdungsströme, RADIO UND FERNSEHEN Nr. 4 (1954) S. 108 ff.
- [2] F. Seelemann, Funkentstörung, Otto Elsner Verlag, Darmstadt (1954).
- [3] Verordnung über Hochfrequenzanlagen (HFVO) vom 28. 8. 1952 einschließlich der Durchführungsbestimmungen.
- [4] VDE 0872, Regeln für die Funkentstörung von Rundfunk- und Fernsehanlagen (in Vorbereitung).
- [5] VDE 0877, Verfahren zum Messen von Funkstörspannungen und Störfeldstärken (in Vorbereitung).

Daten und Kennlinien der Telefunken-Transistoren

Die Transistorentypen OC 601, OC 602, OC 603 und OC 604 sind vorwiegend für Niederfrequenzzwecke gefertigt worden. Die statisch gemessenen Kennlinien des Transistors OC 604 zeigen die Bilder 2, 3 und 5, sie geben das Verhalten des Transistors bis etwa 12 kHz an. Bis zu dieser Frequenz hat man es praktisch mit frequenzunabhängigen, ohmschen Innenwiderständen, Steilheiten usw. zu tun. Diese Werte lassen sich ähnlich wie für Röhren aus den Neigungen der Kennlinien für jeden Arbeitspunkt ablesen. Die beiden Typen OC 601 und OC 602 unterscheiden sich im wesentlichen durch die verschiedenen Werte des Stromverstärkungsfaktors α . Der Typ OC 602 ist für die Verwendung in NF-Anfangsstufen geeignet, wenn an die Rauscheigenschaf-

Bild 1: Größenvergleich des Leistungstransistors OD 604 mit Kaffeebohnen

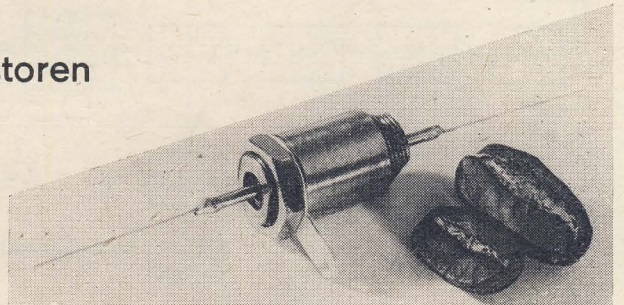

ten nur normale Anforderungen gestellt werden. Der Typ OC 603 entspricht in seinen Kennwerten weitgehend denen des Typs OC 602, er hat aber einen extrem kleinen Rauschfaktor und läßt sich deshalb überall in solchen Schaltungen verwenden, wo hohe Anforderungen an Rauschfreiheit gestellt werden müssen, zum Beispiel in Verstärkern mit breitem NF-Band.

In der Tabelle sind noch einmal die

vergleichbaren Elektroden von Röhre und Transistor zusammengestellt. Für die bisher als Basis bekannte Elektrode des Transistors wurde neuerdings die Bezeichnung „Block“ eingeführt.

Röhre	Transistor
Katode k	Emitter E
Gitter g	Block B
Anode a	Kollektor C

Bild 2: Kollektorstrom in Abhängigkeit von der Spannungsdifferenz zwischen Emitter und Kollektor bei verschiedenen Spannungen zwischen Block und Emitter des Leistungstransistors OC 604


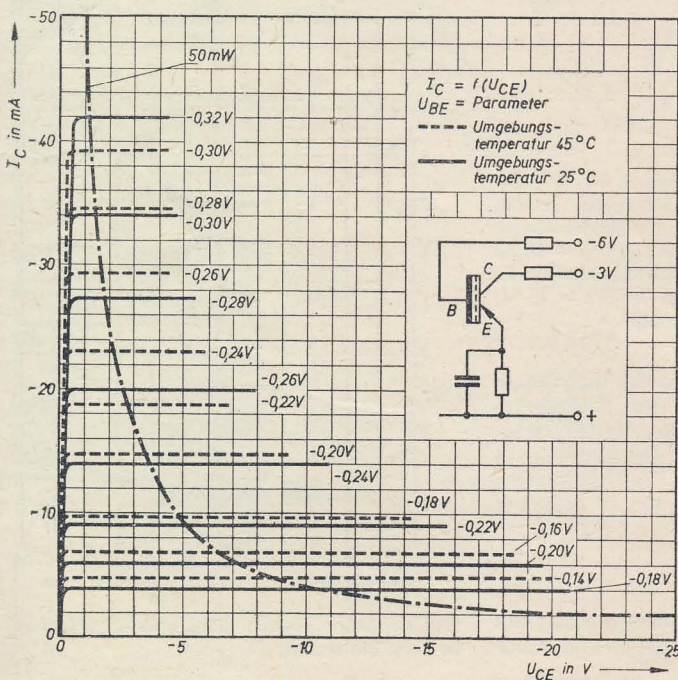


Bild 3: Kollektorstrom in Abhängigkeit von der Spannungsdifferenz zwischen Kollektor und Emitter bei verschiedenen Blockströmen des Leistungstransistors OC 604

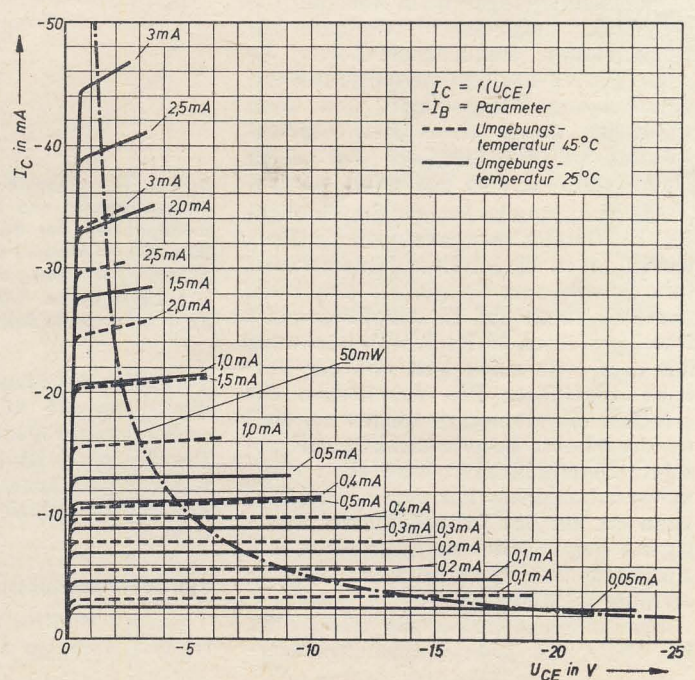

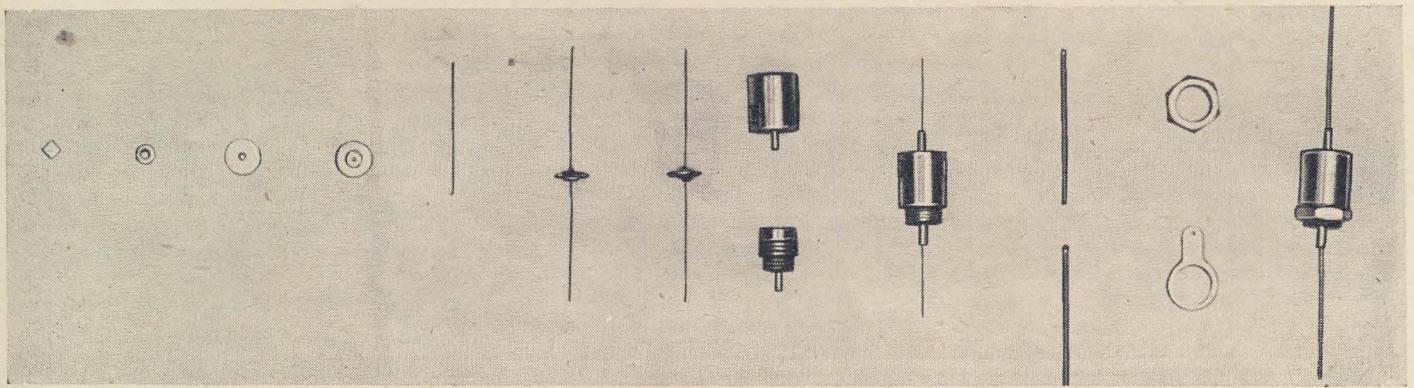


Bild 4: Die Einzelteile des 1-W-pnp-Leistungstransistors Typ OD 604 von Telefunken. Die Wärmeableitung dieses Typs wird durch die sogenannte Basiskühlung erreicht. Während die Basis mit dem Gehäuse verbunden ist, sind Kollektor und Emitter mit Drähten herausgeführt

In der folgenden Tabelle sind alle für das Arbeiten mit den Flächentransistoren OC 601 und OC 602 (beide vom pnp-Typ) notwendigen Angaben enthalten:


Grenzwerte	OC 601	OC 602	
Kollektorverlustleistung N_C	50	50	mW
Kollektorspannung gegen Block U_C	-50	-20	V
Kollektorstrom I_C	-20	-20	mA
Emitterstrom I_E	20	20	mA
Umgebungstemperatur T	bis +45	bis +45	°C

Betriebswerte in Emitterbasisschaltung $U_C = -4,5 \text{ V}$, $I_E = 1 \text{ mA}$			
Stromverstärkung α_o	9 bis 19,9	20 bis 50	
Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Kollektor kR_e	300	500	Ω
Ausgangswiderstand bei offenem Emitter $1R_1$	25	10	k Ω
Ausgangswiderstand bei kurzgeschlossenem Emitter kR_1	50	20	k Ω
Leistungsverstärkung ($R_a = 50 \text{ k}\Omega$) g	32 bis 40	32 bis 42	db
Rauschfaktor bei $U_C = -1 \text{ V}$, $I_E = 0,5 \text{ mA}$ und Generatorwiderstand 2000Ω F	5 bis 20	5 bis 20	db

Ein besonderer Fortschritt in der Transistortechnik wurde mit der Entwicklung des Leistungstransistors OC 604 erreicht, der zur Bestückung von Endstufen kleinerer Leistungen gedacht ist. Dieser Transistor hat einen hohen α -Wert (Stromverstärkung) und damit eine erhebliche Leistungsverstärkung. Bei diesem Typ ist auch die maximal zulässige Kollektorspannung höher, so daß der Transistor OC 604 paarweise für Endstufen in Gegentakt-B-Betrieb verwendbar ist, wo unter Umständen hohe Kollektorspannungsspitzen auftreten können. Die angegebenen Kennwerte gelten nur für die Verstärkung kleiner Amplituden in Blockbasisschaltung. Für die Verwendung des Transistors bei großen Amplituden in einer Endstufe interessieren die maximal zulässigen Werte, bis zu denen er ausgereicht werden darf.

Typ OC 604	
Kennwerte gemessen in Blockbasisschaltung bei $U_{CB} = -4,5 \text{ V}$, $I_E = 1 \text{ mA}$, $T_U = 25^\circ \text{C}$ und einer Frequenz von 1 kHz	
Stromverstärkungsfaktor α	$\alpha = 0,975 \text{ bis } 0,994$
Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Kollektor kR_e	$kR_e = 27 \text{ bis } 43 \Omega$
Ausgangswiderstand bei kurzgeschlossenem Emitter kR_1	$kR_1 = 30 \text{ bis } 160 \text{ k}\Omega$
Ausgangswiderstand bei offenem Emitter $1R_1$	$1R_1 = 0,7 \text{ bis } 2,0 \text{ M}\Omega$
Kollektorreststrom bei $U_{CB} = -4,5 \text{ V}$, $I_E = 0$	$I_{C0} \approx 4 (< 10) \mu\text{A}$ $I_{C0} \approx 25 (< 40) \mu\text{A}$
Rauschfaktor gemessen bei 1 kHz und 700 Hz Bandbreite in Emitter-schaltung $U_{CE} = -1 \text{ V}$, $I_E = 0,2 \text{ mA}$ und $R_g = 2 \text{ k}\Omega$	$F_o < 25 \text{ db}$
Grenzwerte	
Umgebungstemperatur T_U	45°C
Kollektorspannung U_C	-40 V
Kollektorstrom I_C	-40 mA
Verlustleistung N_V	50 mW
Leistungsverstärkung gemessen in Emitterbasisschaltung bei $U_{CE} = -4,5 \text{ V}$, $I_E = 1 \text{ mA}$	
R_g (Generatorwiderstand) $1 \text{ k}\Omega$	
R_a (Belastungswiderstand) $30 \text{ k}\Omega$	$G = 40 \text{ bis } 48 \text{ db}$


Bild 5: Kollektor- und Blockstrom in Abhängigkeit der Spannung zwischen Block und Emitter

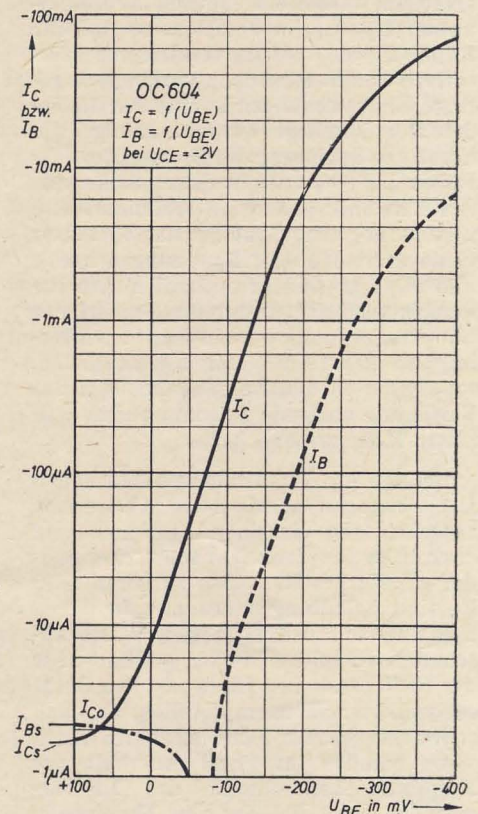

Impuls- und Störsperre im UKW-Empfänger

Bei Spitzengeräten mit sehr hoher UKW-Empfindlichkeit darf das Eingangsrauschen einen bestimmten Wert nicht überschreiten, da andernfalls impulsartige Störungen, Antennen- und Röhrenrauschen der ausnutzbaren Gesamtverstärkung eine Grenze setzen würden. So ist zum Beispiel in den ersten beiden UKW-ZF-Stufen der Nordmende-Geräte „Othello 56“ und „Tannhäuser 56“, die mit den Röhren E(C)H 81 und EF 89 bestückt sind (siehe Schaltbild), die Verstärkung bereits so hoch getrieben, daß bei einem Eingangssignal von etwa $50 \mu\text{V}$ volle Begrenzung in der dritten ZF-Stufe (EF 89/2) einsetzt. Das Bremsgitter der Röhre EF 89/2 erhält vom Ratiodetektor eine negative Vorspannung, die eine Stromverteilung zwischen Anode und Schirmgitter verursacht. So-

bald das Bremsgitter etwas negativ wird, verringert sich die am Schirmgitter wirkende Spannung infolge des Spannungsabfalles am Widerstand R_{29} , und zwischen Schirmgitter und Katode tritt eine erhöhte Raumladung ein, das heißt, der Innenwiderstand zwischen Katode und Steuergitter wird geringer. Positive Störspitzen, die sich am ZF-Kreis L_{50} , C_{70} ausbilden, werden in der Röhre EF 89/2 gleichgerichtet und erteilen dem Steuergitter über die Widerstände R_{37} , R_{38} eine negative Vorspannung. Störimpulse, die von der Antenne in den Empfänger gelangen und die den konstanten Pegel des frequenzmodulierten Signals übersteigen, werden damit in dieser Stufe wirksam abgeschnitten. Eine ähnliche, einfachere Anordnung ist bereits an der Röhre EF 89/1 vorgesehen, allerdings ist hier das Brems-

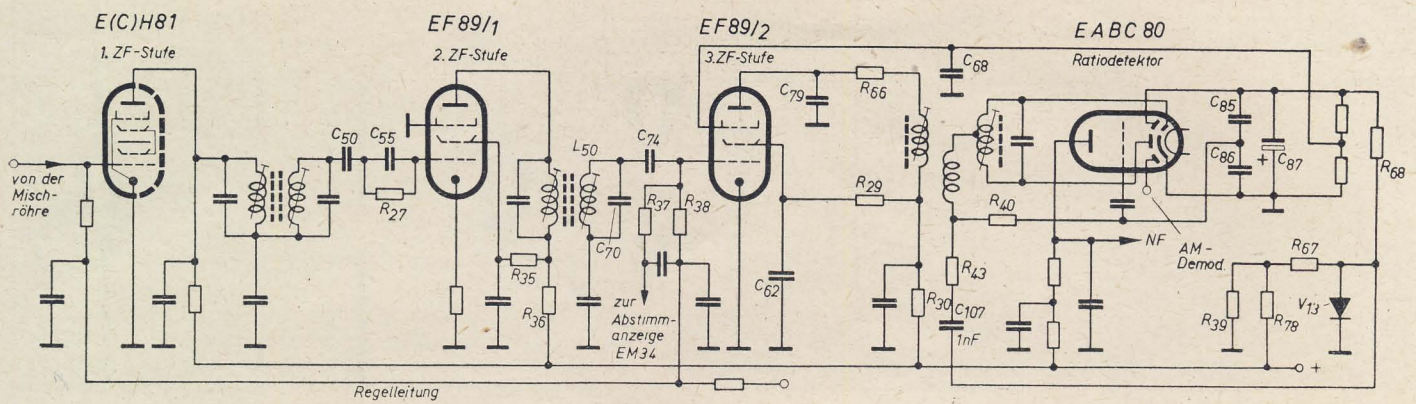

ZF-Verstärker und Ratiodektor des Nordmende-Gerätes „Othello 56“

gitter an Masse gelegt. Sehr kräftige Störspitzen, die in dieser Röhre Gitterstrom erzeugen, werden schon durch die Kombination R_{27} , C_{55} beschnitten, so daß die Röhre EF 89/2 bereits verkleinerte Störspitzen erhält. Hier noch vorhandene geringe Störspannungen können im Ratiodektor beseitigt werden. Infolge der negativen Spannung des Bremsgitters der Röhre EF 89/2 tritt in dieser Stufe eine Art Schwundregelung ein. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, daß der Ratiodektor keine extrem hohen Spannungen erhält und stets in seinem optimalen Arbeitsbereich verbleibt. Durch diese mehrfache Clipperanordnung werden somit alle Störimpulse praktisch völlig abgeschnitten, sobald die an den Antennenbuchsen zur Verfügung stehende Spannung eine definierte Höhe erreicht hat.

Bei den im Gerät angewandten hohen Verstärkungen würde beim Abstimmen zwischen den einzelnen Stationen und auch beim Empfang sehr schwacher Sender ein starkes Rauschen zu hören sein. Es sind Schaltungen bekannt, in denen man zwischen den Stationen die NF abschaltet. In solchen Fällen gewinnt aber der Bedienende den Eindruck, das Gerät sei vollkommen unempfindlich, da auch schwache Sender nicht zu hören sind, wenn nämlich ihr Pegel unterhalb der Empfindlichkeitsschwelle des NF-Verstärkers liegt. Bei der von Nordmende benutzten Schaltung wird dieser Nachteil vermieden. Nicht das gesamte NF-Frequenzband wird unterbrochen, sondern nur die hohen Frequenzen, die das unangenehme Zischen verursachen, werden kurzgeschlossen. Ein Beleg des 1-nF-Kondensators C_{107} ist am NF-Ausgang des Ratiodektors über die Germaniumdiode V_{13} an Masse geschaltet. Diese Diode erhält über den Widerstand R_{67} vom Schirmgitter der Röhre EF 89/2 eine positive Vorspannung, die die Diode öffnet. Gleichzeitig wird der Diode über den Widerstand R_{68} eine negative Spannung vom Ratiodektor zugeführt. Solange am Elektrolytkondensator C_{87} noch keine Gleichspannung abfällt, ist die Diode geöffnet und alle am NF-Ausgang des Ratiodektors auftretenden NF-Spannungen werden im hohen Frequenzbereich tonblendenartig beschnitten. Auf diese Weise werden die unangenehmen Zischgeräusche des Eingangsrauschens subjektiv unwirksam gemacht. Der Bedienende

hat aber immer noch das Gefühl, daß das Gerät empfindlich ist, denn er hört auch die schwächsten Stationen. Ein gewisses Beschneiden der hohen Frequenzen bei sehr schwachen Sendern ist kein großer Nachteil, da bei dem dann vorhandenen Störpegel ohnehin die Tonblende bedient werden muß. Sobald die Antennenspannung etwa $30 \mu V$ übersteigt, fällt am

Elektrolytkondensator des Ratiodektors eine hinreichend negative Spannung ab, die zur Sperrung der Germaniumdiode V_{13} führt. Damit wird der Tonblendenkondensator C_{107} vom NF-Ausgang abgetrennt, und das volle Tonfrequenzband gelangt an den NF-Verstärker. Der Sender wird in gewohnter UKW-Qualität empfangen.

tae-

Festkondensatoren in Miniaturausführung

Durch die zunehmende Anwendung von Transistoren und die künftige Verwendung gedruckter Schaltungen tritt in immer stärkerem Maße die Forderung auf, die Abmessungen der Kondensatoren zu verkleinern und sie gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitseinflüsse unempfindlicher zu machen. Bei der Verkleinerung ergibt sich außer einer Verbesserung der Schaltungsmöglichkeiten eine beträchtliche Materialersparnis und eine Verringerung des Gewichts des jeweiligen Gerätes. Bei den stark verkleinerten Geräteabmessungen treten jedoch infolge schlechter Wärmeabfuhr Betriebstemperaturen bis $200^\circ C$ auf, denen die Bauelemente ausgesetzt sind.

In der amerikanischen Fachzeitschrift „Electronics“ Nr. 7 (1954) wird über neue Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete der Miniaturkondensatoren berichtet. Danach werden als plastisches Dielektrikum für Kondensatoren Silikone benutzt, die auch bei hoher Feuchtigkeit nur eine geringe Oberflächenleitfähigkeit besitzen. Zur Fertigung von Kondensatoren mit einer Betriebstemperatur bis $125^\circ C$ werden dielektrische Filme aus Polyester mit im Vakuum aufgedampften Metallbelägen verwendet. Bei einer Dielektrizitätskonstante von 3 beträgt die Spannungsfestigkeit $750 V/mm$. Der in einen Glas-

zylinder eingebaute Kondensator dieser Bauart hat nur etwa ein Fünftel der Größe eines ölgetränkten Papierkondensators. Für andere Bauarten von Papierkondensatoren wird ein Papierdielektrikum verwendet, das mit einer harzigen Flüssigkeit getränkt ist und sich durch hohe Isolationswiderstände auszeichnet.

Elektrolytkondensatoren mit einer Kapazität bis $500 \mu F$ bei $500 V$ Betriebsspannung mit einem Raumbedarf von $0,8 cm^3/\mu F$ und einem Leistungsfaktor von weniger als 5% lassen sich herstellen, wenn bei der Fertigung dieser Elektrolytkondensatoren der Formierungsprozeß mit sehr hohen Stromstärken durchgeführt und sehr reines Aluminium benutzt wird. Mit Tantalelektrolytkondensatoren erreicht man eine Verkleinerung der mechanischen Abmessungen um zwei Drittel gegenüber gewöhnlichen Elektrolytkondensatoren, wobei gleichzeitig jedoch die Betriebstemperatur auf $200^\circ C$ gesteigert werden kann. Ein Tantalelektrolytkondensator mit einer Kapazität von $8 \mu F$ und $4 V$ Betriebsspannung ist nicht größer als ein Streichholzkopf.

Bei keramischen Kondensatoren erzielt man die geforderte Temperaturabhängigkeit durch die Beimischung von Barium-Titanaten.

Bau-

Mitteilung an unsere Leser

Wie in den letzten Jahren besteht auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Zeitschriften des letzten Jahrganges bei der



Buchbinderei GÜNTER OTTO,
Mahlow Kreis Zossen, Drosselweg 11,

einbinden zu lassen. Der Preis für das Einbinden eines Jahrganges (24 Hefte) beträgt 7,- DM u. Porto. Auch ältere Jahrgänge können noch zum Preise von 5,50 DM u. Porto gebunden werden. Einbanddecken für den Jahrgang 1955 liefert die Firma gegen Voreinsendung des Betrages von 2,- DM u. 0,50 DM Porto auf das Postscheckkonto Berlin 26720. Außerdem sind noch Einbanddecken der älteren Jahrgänge zum Preise von 2,- DM u. 0,25 DM Porto vorrätig. Die Leser werden gebeten, bei Bestellungen von Einbanddecken Titel und Jahrgang der Zeitschrift anzugeben.

Fernsehrundfunk

Von WERNER TAEGER

Die Eingangsspannung an den Antennenbuchsen eines Fernsehempfängers kann sehr verschieden sein. In Sendernähe steht eine große, bei extremen Weitempfang nur eine kleine HF-Spannung zur Verfügung. Es ist daher empfehlenswert, durch eine Automatik die Grundverstärkung auf das richtige Maß zu bringen. Man vermeidet dabei die Gefahr, daß in großer Sendernähe die Bildröhre überlastet wird. Dazu kommt noch ein weiterer Umstand: Wie Bild 157 zeigt, entspricht bei Negativmodulation einem

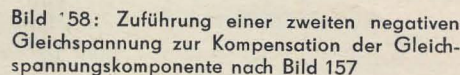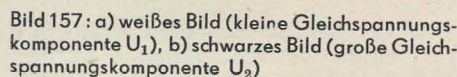

Eine mögliche Schaltung zeigt schematisch Bild 159. Im oberen Teil des Schaltbildes ist der Video-Gleichrichter (zum Beispiel eine Germaniumdiode GL_1) und die Videoendröhre $Rö_1$ mit der Schwarzsteuerröhre GL_2 gezeichnet. Die erwähnte Kompensationsspannung (Bild 158) ent-

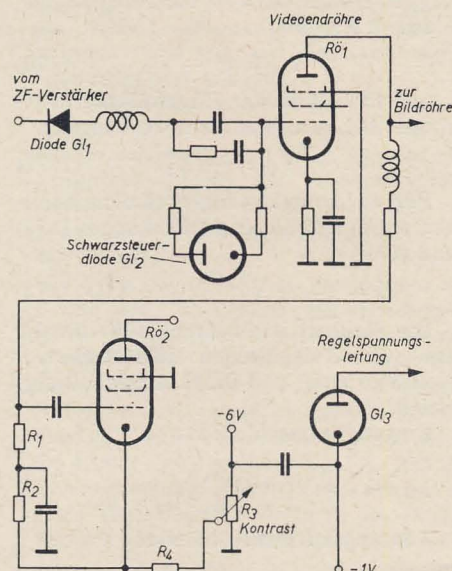


Bild 159: Schema einer automatischen Kontrastregelung

Bei kleinen Antenneneingangsspannungen darf die Verstärkungsregelung nicht wirksam sein, um auch bei Weitempfang ein hinreichend kontrastreiches Bild entstehen zu lassen. Die Regelung soll erst von der Eingangsspannung an einsetzen, die dem Bild den höchst zulässigen Kontrast zu geben vermag. Um die Regelung verzögert einsetzen zu lassen, sind weitere Schaltmaßnahmen notwendig. Durch die Widerstände R_3 , R_4 fließt der Katoden-

Neuerdings versucht man, den ZF-Verstärker mit Transistoren zu bestücken. Schwierigkeiten macht hier in erster Linie der verhältnismäßig hohe Wert der Bild-ZF; doch läßt sich heute schon voraussagen, daß in absehbarer Zeit diese Schwierigkeit überwunden sein wird. Ebenso wie bei der Röhre läßt sich beim Transistor eine Steilheitsregelung der Transistor-ZF-Stufe anwenden, indem durch Verändern des Blockpotentials der Emittterstrom beeinflußt wird. Es ergibt sich daher auch bei einem mit Transistoren bestückten ZF-Verstärker leicht die Möglichkeit, den Kontrast von Hand oder automatisch zu regeln. Wie bei der Röhre sind auch beim Transistor die für die Verstärkung maßgebenden Kenngrößen: Rückwirkung, Eingangs- und Ausgangswiderstand usw. von der Wahl des Arbeitspunktes abhängig. Der Unterschied zwischen Röhre und Transistor besteht darin, daß bei letzterem die Abhängigkeit seiner Bestimmungsgrößen von der Temperatur zu beachten ist. Aus diesem Grund ist eine hinreichende Stabilisierung des Emittterstromes unumgänglich notwendig. Es empfiehlt sich, in die Emittterleitung einen für Wechselstrom kapazitiv überbrückten Widerstand, der etwa dem Katodenwiderstand der Elektronenröhre entspricht, zu schalten. Dabei ist die Größe dieses „Emittterwiderstandes“ so zu wählen, daß an ihm ein Spannungsabfall von etwa 0,2 bis 1 V entsteht. An den Block ist eine entsprechende feste Vorspannung zu legen; wird diese über einen Spannungsteiler zugeführt, so ist darauf

zu achten, daß der Spannungsteiler niederohmig im Vergleich zum Gleichstromeingangswiderstand der Schaltung ist. Auf diese Weise lassen sich die Einflüsse von Temperatur und Streuung im Emitterstrom weitgehend ausschalten. Bei einigen Typen der Transistoren ist weiterhin ein ohmscher Widerstand von etwa 2 kΩ in der Kollektorzuleitung vorteilhaft. Dieser Widerstand dient einmal zur HF-Siebung, zum anderen verhindert er aber auch eine Überlastung des Transistors.

Die Schaltung einer geregelten Transistor-ZF-Stufe zeigt Bild 160, das Vier-

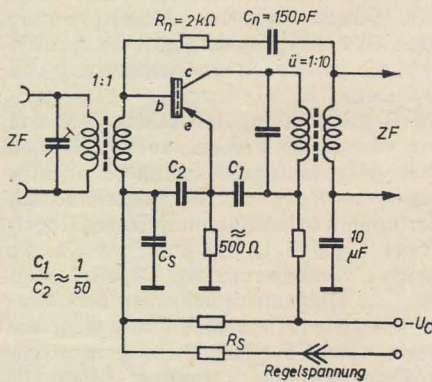


Bild 160: Stufe eines Transistor-ZF-Verstärkers

pol-Ersatzschema des Transistors in Emitterbasisschaltung Bild 161. Ebenso wie bei der Elektronenröhre ist es zweckmäßig, der Untersuchung der HF-Eigenschaften des Transistors hinsichtlich Neutralisation und Anpassung eine π -Ersatzschaltung zugrunde zu legen. Bezüglich der Elektroden bestehen zwischen Röhre und Transistor folgende Parallelen:

Röhre:		Transistor:
Katode k	entspricht	Emitter e
Gitter g	entspricht	Block b
Anode a	entspricht	Kollektor c

Für die dem Gitter der Röhre entsprechende Transistorelektrode wurde früher auch die Bezeichnung „Basis“ statt „Block“ benutzt. Da sich jedoch der Ausdruck „Basis“ zum Kennzeichnen der Schaltungsart (zum Beispiel Anodenbasisschaltung) eingebürgert hat, ver-

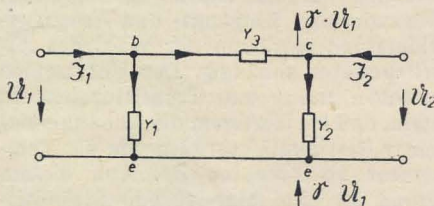


Bild 161: Vierpolersatzschaltung des Transistors in Emitterbasisschaltung

meidet man Verwechslungen, wenn man diese Transistorelektrode mit „Block“ bezeichnet.

Aus dem Vierpol-Ersatzschema im Bild 161 lassen sich nach den Kirchhoffschen Gesetzen für die Stromknoten folgende Beziehungen ableiten:

$$\mathfrak{I}_1 - Y_1 \cdot u_1 - Y_3 (u_1 - u_2) = 0.$$

Daraus folgt für den Strom

$$\mathfrak{I}_1 = + (Y_1 + Y_3) \cdot u_1 - Y_3 \cdot u_2 = Y_{11} \cdot u_1 + Y_{12} \cdot u_2; \quad (166)$$

ebenso für u_2 und \mathfrak{I}_2 .

$$\mathfrak{I}_2 - Y_2 \cdot u_2 + Y_3 (u_1 - u_2) - \mathfrak{S} \cdot u_1 = 0.$$

Somit ist der Strom

$$\mathfrak{I}_2 = (\mathfrak{S} - Y_3) u_1 + (Y_2 + Y_3) \cdot u_2 = Y_{21} \cdot u_1 + Y_{22} \cdot u_2. \quad (167)$$

Damit ergeben sich als Kenngrößen des Vierpols:

Eingangsleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang

$$Y_{11} = Y_1 + Y_3, \quad (168)$$

Ausgangsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang

$$Y_{22} = Y_2 + Y_3, \quad (169)$$

Vorwärtskernleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang

$$Y_{21} = \mathfrak{S} - Y_3 \quad (170)$$

und schließlich der Rückwärtskernleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang

$$Y_{12} = -Y_3. \quad (171)$$

Für die komplex angenommene Steilheit ergibt sich aus den Gleichungen (170) und (171)

$$\mathfrak{S} = Y_{21} + Y_3 = Y_{21} - Y_{12}. \quad (172)$$

Die Steilheit ist in ihrer Größe für die drei Grundschaltungen (Emitterbasis-, Kollektorbasis- und Blockbasisschaltung) gleich.

Eingangskurzschlußleitwert

$$Y_e = Y_{11} = \left(\frac{\mathfrak{I}_1}{u_1} \right) u_2 = 0 \quad (173)$$

Ausgangskurzschlußleitwert

$$Y_i = Y_{22} = \left(\frac{\mathfrak{I}_2}{u_2} \right) u_1 = 0$$

Rückwirkungsleitwert

$$Y_3 = -Y_{12}.$$

Im ZF-Verstärker spielt ebenso wie bei der Röhre die Rückwirkung eine wichtige Rolle, weil durch sie der ausnutzbaren Verstärkung eine Grenze gesetzt wird. Durch Neutralisierungsschaltungen läßt sich die Rückwirkung aufheben. Im Bild 160 sind R_n und C_n die für die Neutralisation bestimmten Schaltelemente. Bezeichnet man mit Y_n den aus R_n und C_n resultierenden Scheinleitwert und ist \ddot{u} das Übersetzungsverhältnis des im Ausgangskreis liegenden Übertragers, so ist die tatsächliche Rückwirkung, siehe auch Gleichungen (171) und (173),

$$Y_{12} = -Y_3 + \ddot{u} \cdot Y_n. \quad (174)$$

Die Rückwirkung verschwindet, wenn

$$\ddot{u} \cdot Y_n = Y_3, \quad Y_n = \frac{Y_3}{\ddot{u}} \quad (175)$$

gemacht wird. Da das Übersetzungsverhältnis \ddot{u} in der Nähe von 1:10 gewählt wird, kann in den meisten Fällen für

$$Y_n = 10 \cdot Y_3 \quad (175a)$$

gesetzt werden.

Bei der Röhre hat man es mit einem rein imaginären Rückwirkungsleitwert

ωC_{ga} zu tun; die Neutralisation läßt sich in diesem Fall auch durch einen rein imaginären Leitwert, zum Beispiel einen Kondensator C_n allein erzielen. Bei dem Transistor ist dagegen der Rückwirkungsleitwert Y_3 im allgemeinen komplex, somit wird auch der benötigte Neutralisationsleitwert Y_n komplex, das heißt, er muß aus einer Kombination, die aus Blind- und Wirkwiderstand besteht (C_n und R_n im Bild 160) zusammengesetzt sein. Außerdem ist eine exakte Realisierung von Y_n für alle im zu übertragenden Frequenzband vorkommenden Frequenzen nicht möglich, so daß an allen Stellen des Durchlaßbereiches eine vollständige Neutralisation nicht erzielt werden kann.

Für eine neutralisierte Stufe in Emitterbasisschaltung sind die Koeffizienten der Vierpolgleichungen (166) und (167) mit einem Korrekturfaktor zu multiplizieren. Man kann dann diese Gleichungen in folgender Form schreiben:

$$\mathfrak{I}_1 = Y'_{11} \cdot u_1 + Y'_{12} \cdot u_2, \quad (166a)$$

$$\mathfrak{I}_2 = Y'_{21} \cdot u_1 + Y'_{22} \cdot u_2. \quad (167a)$$

Darin bedeuten

$$Y'_{11} = Y_1 + Y_3 + Y_n$$

$$= Y_1 + Y_3 \left(1 + \frac{1}{\ddot{u}} \right)$$

$$Y'_{22} = Y_2 + Y_3 + Y_n \cdot \ddot{u}^2 = Y_2 + Y_3 (1 + \ddot{u}) \quad (176)$$

$$Y'_{21} = \mathfrak{S}$$

$$Y'_{12} = 0.$$

Der Eingangsleitwert Y_{11} und der Ausgangsleitwert Y_{22} werden je nach der Größe von \ddot{u} erhöht.

Bei einem Transistor des amerikanischen Typs CK 761x betragen beispielsweise bei einer ZF von 17,2 MHz die Realteile der Scheinleitwerte Y_1, Y_2, Y_3

$$G_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ S}, \quad G_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ S}, \quad G_3 = 22 \cdot 10^{-6} \text{ S}.$$

Nimmt man als brauchbaren Mittelwert für das Übersetzungsverhältnis den Wert $\ddot{u} = 1:10$ an, so wird nach den Gleichungen (175) bzw. (175a)

$$G_n = 10 \cdot G_3 = 0,22 \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Bei Resonanzabstimmung am Ein- und Ausgang der ZF-Stufe verschwindet der Einfluß der Imaginärteile von Y_1, Y_2 und Y_3 . Es läßt sich daher in genügender Annäherung an die tatsächlich in einer ZF-Stufe vorliegenden Verhältnisse der Eingangsleitwert der Stufe bei kurzgeschlossenem Ausgang angeben:

a) nicht neutralisiert

$$G_{11} = G_1 + G_3 = (2 + 0,022) \cdot 10^{-3} = 2,022 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

nach Gleichung (168),

b) neutralisiert

$$G'_{11} = G_1 + G_3 (1 + 10) = (2 + 0,242) \cdot 10^{-3} = 2,242 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

nach Gleichung (176).

Entsprechend ist der Ausgangsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang

a) nicht neutralisiert

$$G_{22} = G_2 + G_3 = (2 + 22) \cdot 10^{-6} = 0,024 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

nach Gleichung (169),

b) neutralisiert

$$\begin{aligned} G'_{22} &= G_2 + G_3(1 + 0,1) \\ &= (2 + 24,2) \cdot 10^{-6} \\ &= 0,0262 \cdot 10^{-3} \text{ S} \end{aligned}$$

nach Gleichung (176).

Die Eingangs- und Ausgangsleitwerte haben sich somit durch die Neutralisation nicht merklich geändert. Das bedeutet, daß sich auch die Verstärkung in der Stufe nur unwesentlich ändern wird. Wegen der eingangsseitig für die Steuerung benötigten Leistung interessiert nur die Leistungsverstärkung der Transistorstufe.

Setzt man im Resonanzfall bei idealer Anpassung am Ausgang der Stufe

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}_1 &= (G_e + G_0) \cdot u_1 \\ &= \mathfrak{I}_0 \text{ (Kurzschlußstrom)} \end{aligned} \quad (177)$$

und

$$\mathfrak{I}_2 = \mathfrak{S} \cdot u_1 + (G_1 + G_a) \cdot u_2 = 0 \quad (178)$$

($\mathfrak{I}_2 = 0$ bedeutet, daß außer dem Ausgangsleitwert G_a kein weiterer Leitwert am Ausgang angeschlossen ist), so ergeben sich weitere Beziehungen aus Gleichung (177):

$$u_1 = \frac{\mathfrak{I}_0}{G_e + G_0} \quad (177a)$$

und damit die der Stufe zugeführte Leistung

$$N_e = |u_1|^2 \cdot G_e = \frac{|\mathfrak{I}_0|^2 \cdot G_e}{(G_e + G_0)^2} \quad (179)$$

Aus den Gleichungen (178) und (177a) ergibt sich ferner:

$$\begin{aligned} u_2 &= -\frac{\mathfrak{S} \cdot u_1}{G_1 + G_a} \\ &= -\frac{\mathfrak{S} \cdot \mathfrak{I}_0}{(G_1 + G_a)(G_e + G_0)} \cdot (178a) \end{aligned}$$

Die von der Stufe abgegebene Leistung ist daher

$$N_a = u_2^2 \cdot G_a = \frac{|\mathfrak{S}|^2 \cdot |u_1|^2 \cdot G_a}{(G_1 + G_a)^2} \cdot (180)$$

Die Leistungsverstärkung ist das Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Leistung und somit nach den Gleichungen (179) und (180)

$$V_N = \frac{N_a}{N_e} = \frac{|\mathfrak{S}|^2 \cdot G_a}{(G_1 + G_a)^2 \cdot G_e} \cdot (181)$$

Wie überall in der Elektrotechnik wird das Maximum an Leistung abgegeben, wenn der Außenleitwert auf den inneren Leitwert des Generators — in diesem Fall des Transistors — angepaßt wird. Für $G_1 = G_a$ erhält man die optimale Leistungsverstärkung.

$$V_{N, \text{opt}} = \frac{|\mathfrak{S}|^2}{4 \cdot G_a \cdot G_e} = \frac{|\mathfrak{S}|^2}{4 \cdot G_1 \cdot G_e} \cdot (181a)$$

Häufig rechnet man auch mit dem Stromverstärkungsfaktor α , den man aus der Steilheit und dem Eingangskurzschlußleitwert erhält.

$$\alpha = \frac{\mathfrak{S}}{Y_e} \cdot (182)$$

Setzt man daher in Gleichung (181a) für $\mathfrak{S} = \alpha \cdot Y_e$ ein, so erhält man die neue Beziehung für die optimale Leistungsverstärkung:

$$V_{N, \text{opt}} = \frac{|Y_e|^2 \cdot |\alpha|^2}{4 \cdot G_1 \cdot G_e} \quad (181b)$$

In dieser Gleichung darf Y_e nicht durch den Realteil G_e ersetzt werden, da die Steilheit stets ein komplexer Wert und somit auch das Produkt $Y_e \cdot \alpha$ komplex ist!

Die in den Gleichungen (181a) und (181b) errechneten Werte für die Leistungsverstärkung lassen sich in einem Transistor-ZF-Verstärker wegen der Dämpfungsverluste in den Kreisen nicht ganz erreichen. Bezeichnet man mit B_1 die für die Übertragung erforderliche Gesamtbandbreite des Kreises und mit

$$B_0 = \frac{f_0}{Q}$$

die Bandbreite des Kreises allein (f_0 = Bandmittelfrequenz, Q = Kreisgüte), so gilt für die optimale Leistungsverstärkung statt Gleichung (181a):

$$V_{N, \text{opt}} = \frac{|\mathfrak{S}|^2}{4 \cdot G_1 \cdot G_e} \left(1 - \frac{B_0}{B_1}\right)^2 \cdot (183)$$

Da $(1 - B_0/B_1)$ stets kleiner als eins ist, wird ähnlich wie beim Röhrenverstärker die Verstärkung mit zunehmender Bandbreite kleiner. Ist zum Beispiel die Gesamtbandbreite eines Kreises $B_1 = 5$ MHz, die Bandmittelfrequenz $f_0 = f_z = 0,56 \cdot B_1 = 17,2 - 0,56 \cdot 5 = 14,4$ MHz (bei einer ZF von 17,2 MHz) und die Kreisgüte $Q = 10$, so wird zunächst

$$B_0 = \frac{f_0}{Q} = \frac{14,4}{10} = 1,44 \text{ MHz}$$

und damit der Verkleinerungsfaktor in Gleichung (183)

$$\left(1 - \frac{B_0}{B_1}\right)^2 = \left(1 - \frac{1,44}{5}\right)^2 = 0,5.$$

Das entspricht einem Verlust von 50% oder angenähert 3 db.

Verwendet man Bandfilter statt Einzelkreise (Bifilarübertrager), ergibt sich zwar eine etwas höhere Durchlaßbandbreite, jedoch wird die Selektion geringer. Es ist daher empfehlenswert, den ZF-Verstärker mit Einzelkreisen als Kopplungselemente auszurüsten.

Bezüglich der Steilheitsregelung gilt im Bereich nicht zu großer Emitterströme die Beziehung

$$\mathfrak{S} \approx k \cdot i_{e,0} \cdot (184)$$

wobei $i_{e,0}$ der Gleichstrom im Arbeitspunkt und k eine Konstante ist. Es ist eine Regelung von etwa 1:100 je Stufe erreichbar. Ähnlich wie im Röhren-ZF-Verstärker werden in vielstufigen Verstärkern nur die ersten zwei oder drei ZF-Stufen geregelt, auf eine Regelung der letzten, vor dem Demodulator arbeitenden Stufe wird zum Vermeiden von Übersteuerungen verzichtet.

Bilddemodulator und Endstufe

An die letzte Stufe des ZF-Verstärkers ist der Bildgleichrichter angekoppelt. Man verwendet hierzu Röhrendioden (EB 41, EAA 91 oder dergleichen) und häufig auch Germaniumdioden. Im Gegensatz zum Tondemodulator in Geräten des Hörrundfunks ist der Richtwiderstand des Bildgleichrichters sehr klein ($\approx 1 \text{ k}\Omega$), da der Gleichrichterausgang

die erforderliche Bandbreite haben muß. Parallel dazu liegt noch die Eingangskapazität der Diode, deren Einfluß auf den Frequenzgang notfalls kompensiert werden muß, weil der Eingangsscheinwiderstand für das gesamte Frequenzband konstant sein soll.

Da der Innenwiderstand des Gleichrichters von der Höhe der Aussteuerung abhängt und bei kleinen HF-Amplituden in der Größenordnung des Außenwiderstandes liegt, ergibt sich eine etwas gekrümmte Steuerkennlinie. Mit zunehmender Bildhelligkeit, die bei Negativmodulation abnehmender HF-Amplitude entspricht, verläuft die Steuerkennlinie flacher, das bedeutet, daß die Lichter gegenüber den Schatten etwas zusammengedrängt werden. Da umgekehrt die Braunsche Röhre bei Steuerung am Wehneltzylinder einen entgegengesetzten Verlauf der Helligkeitsverzerrung aufweist, heben sich diese gegenläufigen Verzerrungen zum größten Teil auf.

Wie Bild 162 zeigt, erfolgt die Ankopplung zwischen letzter ZF-Stufe und Bildgleichrichter durch ein zweikreisiges Bandfilter. Noch besser ist es allerdings, einen Einzelkreis mit bifilaren Spulen — wie im vorigen Abschnitt beschrieben — zu verwenden. Die beiden Wicklungen erhalten die gleichen Windungszahlen und müssen sehr fest miteinander gekoppelt sein. Aus Bild 162 erkennt man weiter, daß die Demodulation in Einweggleichrichtung erfolgt, dabei ist es gleichgültig, ob der Richtwiderstand R zwischen Sekundärwicklung des Bandfilters und Masse oder zwischen Diode und Masse ge-

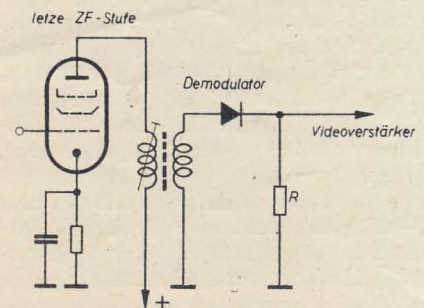


Bild 162: Bildgleichrichterstufe

schaltet wird. Es ergeben sich in beiden Fällen allerdings unterschiedliche Polaritäten der gleichgerichteten Spannung, die positiv bei Abnahme zwischen Anodendiode und Masse und negativ bei Abnahme zwischen Diodenkathode und Masse ist.

Obwohl die Diode und der Richtwiderstand das Bandfilter erheblich bedämpfen, ist häufig noch eine zusätzliche Bedämpfung durch einen Parallelwiderstand erforderlich, um die gewünschte Bandbreite zu erhalten.

Zwischen Demodulator und Bildröhre ist zur vollen Aussteuerung der letzteren eine Verstärkerstufe (oder mehrere) zu schalten. Dieser Stufe entspricht beim Rundfunkempfänger die End- oder Lautsprecherstufe. Man spricht häufig in diesem Zusammenhang von einer Niederfrequenzstufe, obwohl es sich dabei um Frequenzen von 5 bis 6 MHz handelt.

Koppelt man diese Verstärkerstufe über ein RC-Glied an den Bildgleichrichter, so müßte in einer besonderen Stufe vor der Braunschen Röhre der Gleichstromwert wiedergewonnen werden. Diese Methode nennt man die „Schwarzsteuerung“. Es ist unbedingt notwendig, diesen Gleichstromwert entweder mit zu übertragen oder in der Schwarzsteuerung nachträglich wenigstens teilweise wiederherzustellen, da er die mittlere Bildhelligkeit darstellt. Die untere Frequenzbandgrenze ergibt sich durch die Forderung, daß die mittlere Bildhelligkeit mit übertragen werden muß, die praktisch beliebig langsam schwanken kann, so daß die untere Grenze tatsächlich ein Gleichstrom ist.

Bild 163 zeigt ein Schaltbeispiel für die praktische Ausführung des Demodulators und der Schwarzsteuerung. Die links im Bild gezeichnete Röhre EF 80 ist die letzte ZF-Stufe, L_1 bildet zusammen mit den Röhrenausgangs- und Schaltkapazi-

Verstärker soll so klein wie möglich bleiben, das heißt also, man muß eine Diodenstrecke mit großem inneren Widerstand und großer Zeitkonstante verwenden. Neuerdings neigt man zu der Ansicht, daß eine 100%ige Schwarzsteuerung durch vollkommene Übertragung des Gleichstromwertes des Bildsignals oder gleichwertigen Zusatz in einer Schwarzsteuerdiode im Fernsehempfänger übertrieben wirkt. Bei der Wiedergabe von Filmen mit Szenen großer Helligkeitsunterschiede ergeben sich dabei häufig unerwünschte Effekte; außerdem entstehen durch Feldstärkechwankungen bei Weitempfang unangenehme Helligkeitsveränderungen. Das Bild mit zunehmender Feldstärke wird kontrastreicher und dunkler und bei abnehmender Feldstärke wieder heller, so daß der Helligkeitsregler unter Umständen häufig betätigt werden muß. Diese Schwierigkeiten sind zu vermeiden, wenn man die Schwarzsteuerung auf 20 bis 50%

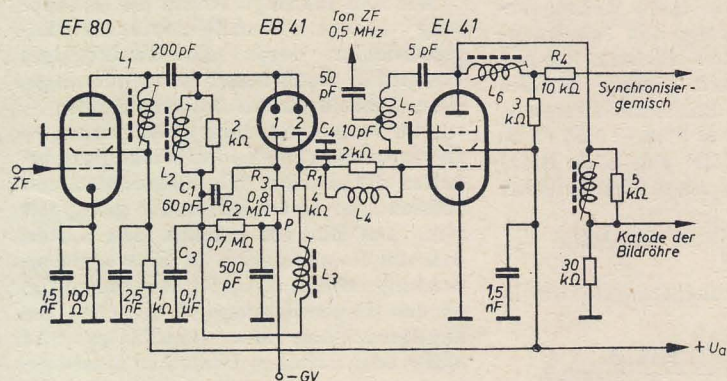


Bild 163:
Demodulator und
Schwarzsteuerung
in einem
Industriempfänger

täten den letzten abgestimmten Kreis des ZF-Verstärkers. Es wurde angenommen, daß es sich um einen Empfänger handelt, bei dem die Auskopplung des Tonsignals nach dem Inter-carrier-Verfahren (Zwischentönenverfahren) vorgenommen wird, das heißt, Bild- und Tonsignal durchlaufen gemeinsam den ZF-Verstärker. Der 6,5-MHz-Zwischenträger für den Begleitton wird erst nach der Bildverstärkerstufe (EL 41) an der Induktivität L_5 über den 50-pF-Kondensator abgenommen.

Die Duodiode EB 41 hat zwei Funktionen: In der Diodenstrecke 1 wird der Schwarzpegel zurückgewonnen (Schwarzsteuerung); die Diodenstrecke 2 dient zur Gleichrichtung der ZF-Spannung und erzeugt damit das Bildsynchronimpulsgemisch. Das Potential der gesamten Schaltung gegenüber dem Chassis bestimmt die Gittervorspannung — GV, die dem Netzteil entnommen wird. Diese Gittervorspannungsquelle ist mit einem (nicht gezeichneten) Elektrolytkondensator von 100 μ F gegen das Chassis entkoppelt und daher niederohmig, so daß die Spannung am Punkt P als fest angenommen werden kann. Daher muß zu der an L_3/R_1 stehenden Spannung noch die dem Schwarzpegel entsprechende Gleichspannung hinzugefügt werden, was durch Gleichrichtung des ZF-Signals mit der Diodenstrecke 1 der EB 41 erfolgt. Die Schwarzpegelspannung muß von jedem Rest der Modulation gesäubert sein, und die Belastung des letzten abgestimmten Kreises im ZF-

verringert. Der Helligkeitswechsel der Szenen wird dann noch ausreichend angedeutet, während die Helligkeitsschwankungen durch Feldstärkeänderungen unauffälliger bleiben.

Bei neueren Schaltungen (Nordmende) kann eine besondere Diode zur Wiedergewinnung der Gleichstromkomponente gespart werden, wenn man die Kennlinienkrümmung der Videoendröhre ausnutzt, um nach dem Prinzip der Anodengleichrichtung einen Gleichspannungswert hinzuzufügen. Bei hellem Bild steigt durch weitere Aussteuerung der Röhre der Anodenstrom im Mittel, die wirksame Spannung an der Anode sinkt, und die Bildhelligkeit auf dem Schirm nimmt zu. Besondere Schaltungsmittel sind hierzu nicht erforderlich. Die Videoendröhre ist über eine Kapazität an den Bildgleichrichter angeschlossen und die Bildröhre in Katodensteuerung direkt mit der Anode der Videoendröhre verbunden. Der Katodenwiderstand der Bildröhre wird so bemessen, daß bei normaler Kontrasteinstellung eine Schwarzsteuerung von etwa 20% wirksam wird, ohne daß ungünstige Helligkeitsverzerrungen auftreten. Die Helligkeitsschwankungen bei Feldstärkeänderungen sind so gerichtet, daß bei zunehmender Feldstärke Kontrast und Helligkeit im richtigen Verhältnis größer werden.

Um die Bildröhre mit nur einer Verstärkerstufe (EL 41) auszusteuern, muß an der Katode der Duodiode eine Span-

nung von mindestens 2 V stehen (Wert des ZF-Signals während der Synchronisierimpulse). Das Signal erzeugt an R_1 etwa —1,4 V, so daß sich ein Schwarzpegelwert von 1,05 V ergibt. Die Diodenstrecke 1 muß jetzt eine gleich hohe Spannung mit umgekehrtem Vorzeichen liefern. Über $R_2 = 700$ k Ω entsteht eine den Spitzen der Impulse entsprechende Gleichspannung von 2,8 V. Durch den Widerstand $R_3 = 800$ k Ω und den Ladekondensator $C_1 = 60$ pF verringert sich der Gleichrichterwirkungsgrad derart, daß an R_2 tatsächlich nur 1,05 V auftreten. Wichtig ist, daß die Zeitkonstanten der Glieder R_2/C_3 und R_3/C_1 stark voneinander abweichen. Kurze Störimpulse, zum Beispiel Zündfunken von Ottomotoren, beeinflussen daher den Schwarzpegel nicht. An R_2 läßt sich keine Änderung der Spannung feststellen, wenn diese Störungen auftreten. Die Induktivität L_3 von etwa 0,1 mH hat die Aufgabe, den Einfluß der Parallelkapazität $C_4 = 10$ pF und der Schaltkapazitäten auf den Frequenzgang zu kompensieren. Eine ähnliche Funktion erfüllt L_4 , die mit der Eingangskapazität c_e der Röhre EL 41 eine auf etwa 6 MHz abgestimmte Serienresonanz bildet und die in diesem Bereich bereits leicht absinkende Durchlaßkurve wieder anhebt. Der L_4 parallel liegende Widerstand von 2 k Ω bedämpft diesen Kreis, so daß beim schnellen Wechsel der Signalspannung keine störenden, den Bildinhalt unter Umständen beeinträchtigenden gedämpften Schwingungen auftreten können. Auch L_7 soll den Frequenzgang korrigieren und die hohen Bildfrequenzen anheben. Über L_6 und R_4 wird das Signalgemisch, und zwar der Bildinhalt und die Synchronisierimpulse, zu den Trennstufen geleitet, über die noch näher zu sprechen sein wird. In der Diodenstrecke 2 entsteht aus den beiden ZF-Trägern (Bild und Ton) die Differenzfrequenz von 6,5 MHz. Sie gelangt, wie bereits erwähnt, über L_5 zum Eingang des im allgemeinen zweistufigen Ton-ZF-Verstärkers. Es besteht durchaus die Möglichkeit, den Schwarzpegel und das Bildsynchronisiergemisch statt in Röhrendioden in Germaniumdioden zu erzeugen. Der Schaltungsaufbau unterscheidet sich in diesem Falle nur in unwesentlichen Punkten von dem soeben geschilderten. Vorteilhafter als die Wiedergewinnung des Gleichstromwertes durch die Schwarzsteuerung ist die Gleichstromkopplung zwischen Bildgleichrichter und Endstufe. In den Empfänger gelangen unter Umständen auch Störungen, zum Beispiel von Zündfunken der Ottomotoren. Die dadurch hervorgerufene Dunkelsteuerung der Bildröhre fällt nicht sehr auf, wenn Bildgleichrichter und darauffolgender Verstärker galvanisch gekoppelt sind. Besteht das Koppellement jedoch aus einer RC-Kombination, so läßt sich die Kapazität während der Zeitdauer der Störung auf. Die Entladung auf den normalen Wert der Vorspannung dauert jedoch wesentlich länger als die Aufladung, so daß sich auf dem Bildschirm eine lang andauernde Helligkeitsänderung einstellt, die sehr störend wirkt.

Wird fortgesetzt

Literaturkritik und Bibliographie

Dr. A. Renardy

Leitfaden der Radio-Reparatur

Franzis-Verlag, München, 1955
288 Seiten, 147 Bilder, 14 Tabellen

Rundfunkempfänger sind wie alle elektrischen Geräte mehr oder weniger störungsanfällig. Wenn auch die heutige Empfängerproduktion einen beachtlichen Stand erreicht hat und kein Empfänger das Herstellerwerk verläßt, ohne vorher auf Herz und Nieren geprüft worden zu sein, so ist ein moderner AM/FM-Super mit 9/11 Kreisen doch ein kompliziertes Gerät, an dem sich im Laufe der Zeit Mängel zeigen und sei es nur durch Verschleiß von Röhren. Bedenkt man daneben die Millionen der im Gebrauch befindlichen älteren Empfänger mit ihren verschiedenartigen Schaltungen und Röhren, so ergibt eine einfache Überlegung, daß die Art der auftretenden Mängel sehr vielfältig sein kann. Zur Instandsetzung von Rundfunkgeräten gehört daher neben einer großen praktischen Erfahrung auch ein solides Wissen um die Empfängertechnik und eine systematische Fehlersuche. Einen Fehler zu ermitteln, erfordert die meiste Zeit, die eigentliche Reparatur ist dann oft schnell durchgeführt.

Dr. Renardy gibt dem Leser in seinem „Leitfaden der Radio-Reparatur“ in ausgezeichnete methodischer Reihenfolge das für eine erfolgreiche, schnelle Fehlerermittlung und -beseitigung notwendige Wissen. Schon die zehn guten Ratsschläge, die der Autor seinem Buch voranstellt, sollte jeder Rundfunkinstandsetzer beherzigen und danach handeln.

Das Werk ist im übrigen in große Abschnitte gegliedert, die in fortlaufend nummerierte Paragraphen eingeteilt sind.

Der Abschnitt A beschäftigt sich mit der Fehlersuche und bringt die Methoden systematischer Fehlersuche (Spannungs-, Strom- und Widerstandsanalyse, Signalverfolgung und Signalführung). Im Abschnitt B werden häufige Fehler einzelner Empfängerstufen besprochen, und im Abschnitt C geht der Verfasser auf die Reparatur an sich näher ein.

Schon in diesen drei Abschnitten erkennt ein alter Praktiker die reiche Erfahrung Renardys auf dem Gebiete der Radioreparatur und sein gründliches Wissen um die theoretischen Zusammenhänge, die dem Leser nebenbei spielend und eindeutig in leichtverständlicher Form beigebracht werden. Die zahlreichen Schaltungsbeispiele sind sorgfältig so ausgewählt, daß selbst der Lehrling einen guten Überblick über die verschiedenartige Schaltungstechnik erhält.

Der Abschnitt D befaßt sich ausführlich mit dem Abgleich von Rundfunkempfängern, wobei auch der Abgleich des UKW-Teils gebührend besprochen wird. Dieser Abschnitt ist ebenso wie die vorangehenden Abschnitte durch die zahlreichen Winke und Hinweise, die der Verfasser einstreut, für den Leser außerordentlich nützlich. Neben dem Abgleich überkritisch gekoppelter Zweikreisbandfilter wird auch auf den Abgleich moderner Drei- und Vierkreisbandfilter eingegangen. Selbst die Empfänger mit Permeabilitätsabstimmung, über deren Abgleich kaum etwas in der Literatur zu finden ist, wurden nicht vergessen.

Im Abschnitt E wird die Schlußprüfung erläutert, mit der jede gute Reparatur zu beenden ist, und Abschnitt F gibt Hinweise für die Einrichtung der Rundfunkreparaturwerkstatt.

Eine Literaturübersicht über Funktechnik und verwandte Gebiete, 14 wichtige Tabellen und ein Stichwortverzeichnis beschließen das Buch.

Dr. Renardy — selbst Rundfunkmechanikermeister — hat hiermit einen Leitfaden der Radioreparatur geschrieben, der sich ganz ausgezeichnet als Lehrbuch für die Ausbildung von Rundfunkinstandsetzern und Rundfunkmechanikerlehrlingen eignet. Jeder Geselle und Meister dieses Berufes, selbst der Ingenieur und Diplom-Ingenieur, auch sie alle werden aus diesem Buch noch etwas lernen können und es wegen seiner übersichtlichen Gliederung gern als Nachschlagewerk benutzen. Damit das Buch gerade diesem Zweck mit Erfolg dient, hat der Autor Wiederholungen nicht gescheut. Der

Nachschlagende findet daher an einer Stelle alles Wissenswerte über das, was er zur erfolgreichen Behebung eines Fehlers braucht, ohne erst lange an anderen Stellen suchen zu müssen.

Dem Gedächtnis des lernenden Lesers werden durch die Wiederholungen viele Erfahrungen der Praxis besser eingeprägt. Darüber hinaus findet der Weiterstrebende am Schluß eines jeden Paragraphen Literaturangaben, an Hand deren er sich weiterbilden kann.

Der Verlag hat den Wert des Buches erkannt und sich nicht gescheut, es in dauerhaftem Leinenband, auf erstklassigem Papier herauszubringen. Druck und Zeichnungen sind ausgezeichnet. *Sutaner*

Ing. Ludwig Ratheiser

Röhren-Handbuch

Franzis-Verlag, München,
und Technische Verlag Erb, Wien
296 Seiten, etwa 2500 Bilder, 1400 Sockelschaltungen, 275 Röhrentafeln, DIN A 4, mit Plastikringheftung

Der „Ratheiser“ ist für die älteren Funktechniker ein Begriff. Kein Funktechniker, kein Ingenieur, der nicht den „Ratheiser“ besaß. Auch viele Funkbastler hatten ihn in ihrem Bücherschrank.

Nun liegt nach Jahren ein neuer „Ratheiser“ vor; ein stattlicher Band mit einem neuartigen Charakter. Das neue Werk vereinigt eigentlich drei Bücher in sich: eine moderne, lehrbuchartige Einführung in das Röhrengebiet von 60 Seiten, eine ausführliche Besprechung der wichtigsten Rundfunkröhren und eine Röhrentabelle mit den Daten und Sockelschaltungen von über 4000 europäischen und amerikanischen Röhren. In der Einführung werden die Grundlagen der Röhren- und Halbleitertechnik sowie die praktischen Ausführungs- und Bauformen von Elektronenröhren besprochen. Auch die Laufzeiteffekte, Geschwindigkeitssteuerung sowie die Strahlbündelung durch elektrische und magnetische Felder als Grundlage des Verständnisses der Höchstfrequenzröhren werden behandelt. Ausführlich wird auch auf die Halbleitertechnik, die Grundlage der Kristalloden und Transistoren, eingegangen. Anschließend werden die technischen Daten, die Röhrengrundschaltungen, die Arbeitskennlinien und die Aufbau- und Verstärkerkerröhren erklärt. Nomogramme und Hilfskurventafeln erleichtern die Arbeit.

In dem umfangreichsten Teil des Buches mit den Beschreibungen der Röhrentypen und Tabellen werden nicht nur Rundfunkröhren, sondern auch Spezialröhren, Senderröhren, Gasgleichrichter, Selengleichrichter, Spannungsstabilisatoren, Thyatronen, Katodenstrahlröhren und Bildröhren, Fotozellen, Thermokreuze, Germaniumdioden und Transistoren behandelt. Zahlreiche Schaltbilder, Bemessungsangaben und Schaltungshinweise vermitteln dem Praktiker wertvolle Anregungen.

Das neue Röhren-Handbuch von Ratheiser ist ein wertvolles Fachbuch, neuartig in Anordnung und Aufbau, in das eine unendliche Arbeit hineingesteckt wurde. Hervorzuheben ist auch die vorzügliche drucktechnische Ausstattung des Buches. *Kunze*

Rudolf Grötzsch

Richtig morsen

Ein Leitfaden für den Morseunterricht
Deutsche Radio-Bücherei, Band 61
Jakob Schneider-Verlag, Berlin-Tempelhof, 1955
9. verbesserte Auflage
80 Seiten, 27 Bilder

Wer die Morsezeichen richtig beherrschen will, muß eine gründliche und methodische Ausbildung durchlaufen. Die Morsehandschrift ist die Visitenkarte des Funkers. Die Sicherheit und Schnelligkeit einer manuellen morsetelegrafischen Übermittlung hängen im weitesten Maße von der rhythmischen, dem Funkwetter angepaßten Zeichengebung ab. Leider gibt es zur Qualifikation auf diesem Gebiete sehr wenig

spezielle Morseliteratur. Es ist daher erfreulich, daß einer der besten und ältesten Funklehrer Deutschlands sein bekanntes Lehrbuch über das Morsen nach einer gründlichen dynamischen Generaldurchsicht nunmehr der Funkerwelt in seiner neunten Auflage wieder vorstellt. Ein Fachbuch, das in neun Auflagen erscheint, muß ohne Zweifel gut sein. Es sind nicht wenige internationale Funkerkräfte zu Lande, zur Luft und zur See, die der zum Standardbegriff gewordenen Grötzsch-Methode ihre gute Ausbildung und ihren Lebenserfolg zu verdanken haben.

Das Lehrbuch wurde in seiner neunten Auflage wiederum ausgezeichnet systematisch und pädagogisch aufgebaut. Bei jedem Abschnitt werden klare methodische Hinweise über die Lernvorteile und möglichen Fehlerquellen gegeben. Der Lehrstoff ist in 54 Abschnitte eingeteilt. Organisch kann von den leichten zur schweren Morsematerie übergewechselt werden. Eingestreute Zusatzübungen geben gegen häufig vorkommende Fehler guten Rückhalt. Dem Gedächtnisgeben, dem Telegrafierkrampf und seiner Vermeidung bzw. der Sicherheits- und Schnelligkeitserhöhung im Geben sind hierbei besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden.

Das Werk ist für alle Lehrenden und Lernenden auf diesem Sondergebiete ein erstklassiges Hilfsmittel. Es wird in jeder Weise den Anforderungen bis zum Funkreifezeugnis 1. Klasse gerecht. Der neue „Grötzsch“ kann daher den See-, Flug- und Landfunkdiensten nur wärmstens empfohlen werden. Das Übungsbuch ist aber, seinem Wesen entsprechend, nicht nur für die kommerziellen Dienste gedacht, sondern wird auch dem großen Kreis der Kurzwellenamateure zu einem wertvollen Helfer bei der Erlernung und exakten Erhaltung der Morsekunst sein. *Baier*

Dr.-Ing. H. R. Schlegel
und Dipl.-Ing. A. Nowak

Impulstechnik, Theorie und Anwendung

Fachbuchverlag Siegfried Schütz
Hannover, 1955
623 Seiten, 645 Bilder

Das vorliegende Werk schließt im Zeitalter der Fernseh- und Radartechnik eine bisherige empfindliche Lücke in der technisch-wissenschaftlichen Literatur. Sind doch die beiden Fachgebiete selbst die wichtigsten Vertreter der angewandten Impulstechnik. Das Buch gibt erstmalig eine zusammenhängende theoretische und praktische Einführung in diese spezielle Disziplin der Elektrotechnik. Die Verfasser haben es in hervorragender Weise verstanden, dem Mittelweg zwischen einer exakt- und populärwissenschaftlichen Darstellung Ausdruck und Form zu geben. Der Praktiker kann dabei ohne Beeinträchtigung des Gesamtverständnisses alles Kleingedruckte unbedenklich überschlagen. Es ist natürlich selbstverständlich, daß bei einem solchen Fachbuch ein gewisser mathematischer Aufwand nicht zu vermeiden ist. In dem Buche wird zur besseren Erläuterung der Materie sehr viel gerechnet und auf bildliche Ergänzung Wert gelegt. Langatmige und komplizierte mathematische Erläuterungen sind jedoch im Interesse eines großen Leserkreises bewußt vermieden worden; es wird meist nur die einfache Rechenform angewendet. Das Werk enthält neben einer Einleitung über die Impulsformen, einem mathematischen Anhang und einem Literatur- bzw. Sachwörterverzeichnis zwei große Hauptteile. Der erste Teil befaßt sich theoretisch mit den Voraussetzungen und Grundelementen für die Erzeugung, Verstärkung und Auswertung elektrischer Impulse. Der zweite Hauptteil ist dagegen der praktischen Anwendung elektrischer Impulse gewidmet, wobei dem Fernsehen und der Funkmeßtechnik, als den beiden wichtigsten Anwendungsgebieten, der Vorrang gegeben wird.

Es ist ein fachtechnischer Genuß, dieses Buch zu lesen. Man ist erstaunt, wie leicht durch die geschickte Darstellungsregie die nicht immer einfache Materie zu lesen ist.

Das Fachbuch „Impulstechnik“ wird allen Ingenieuren, Technikern und Studierenden der Fernmelde- und Funktechnik eine schnelle, gründliche Einarbeitung in die vorgenannten aktuellsten Anwendungsgebiete dieser Technik ermöglichen und zur Erreichung des neuesten Standes der Technik stets ein wertvoller Helfer sein. *Baier*

Chronik der Nachrichtentechnik

Von Dipl.-Ing. HANS SCHULZE-MANITIUS

29. 11. 1879

Charles Ezra Scribner erhält das erste Patent auf einen Vielfachumschalter für die seinerzeit neue Telefonie.

9. 12. 1879

Die Brüder M. O. und T. A. Conolly in Philadelphia erhalten das erste deutsche Patent auf eine automatische Schaltvorrichtung für Telefonämter.

Ende 1879

In Preußen sind zwei Jahre nach Errichtung des ersten Telefonamtes bereits 788 Postämter mit Telefonbetrieb versehen.

1879

In Berlin wird die Firma Mix & Genest (im Volksmund scherzhaft auch „Mist und geht nicht“ getauft) gegründet, die eine wesentliche Stellung auf dem Gebiete des Telegrafien- und Telefonapparatebaus errang.

1879

Der Physiker Hall entdeckte den sogenannten Hall-Effekt (Hallisches Phänomen), dem zufolge sich die Verteilung der elektrischen Strömung in einer leitenden dünnen Metallplatte ändert, wenn diese in ein magnetisches Feld gebracht und von magnetischen Kraftlinien durchsetzt wird [Näheres hierüber siehe RADIO UND FERNSEHEN Nr. 12 (1955) S. 361].

1880

Carl Lorenz, der bei der Firma Horn & Lorenz die Leitung übernommen hatte, da Wilhelm Horn kränklich war, nennt sich „Inhaber einer Telegrafienbauanstalt, Fabrik für elektrisches Licht, elektrische Eisenbahnen, Kunst und Industrie“.

1880

Der Physiker und Radiotechniker Ferdinand Braun geht als Professor der Physik an die Universität Straßburg.

1880

Der französische Physiker Pierre Curie entdeckt die Piezoelektrizität, die Grundlage des Kristallwellenmessers. Bei seinem Experiment zeigte sich die sonderbare Erscheinung, daß sich durch die Verformung einer Quarzkristallfläche ein elektrisches Feld aufbaut. Bei einer Änderung der Richtung dieser Verformung (zum Beispiel bei einem Wechsel von Zug auf Druck und umgekehrt) änderte sich gleichzeitig das Vorzeichen der elektrischen Ladung. Durch eine periodische Änderung der Verformung bildete sich der Kristall zu einer elektrischen Wechselspannungsquelle um.

Man wußte jahrzehntelang nichts mit dieser Entdeckung anzufangen, bis man später zu der Erkenntnis kam, daß es mit Hilfe von Kristallwellenmessern möglich ist, die vorgeschriebenen Radiowellenlängen so genau einzuhalten, daß

Überlagerungen nicht vorkommen können (siehe 1922).

1880

Heinrich Hertz wird Assistent am physikalischen Laboratorium von Helmholtz an der Technischen Hochschule Berlin, der italienische Physiker Augusto Righi Professor an der Universität Palermo.

1880

G. Carey beschreibt ein weiteres Schema für elektrisches Fernsehen. Er wollte das optische Bild in einer Camera obscura mit einer spiralförmig geführten Selenzelle abtasten und mit einer Entladungsröhre wiedergeben, die längs einer Spirallinie über das Bildfeld geführt wurde. Da er hierbei eine Synchronisierung der auf beiden Seiten tätigen Abtastvorrichtungen übernahm, ließ sich sein Vorschlag praktisch nicht verwirklichen.

1880

Thomas Alva Edison beobachtet, daß auch durch das luftleere und daher unter gewöhnlichen Umständen nichtleitende Innere einer brennenden Glühlampe ein elektrischer Gleichstrom vom Glühfaden (Katode) zu einer diesem gegenüber eingeschmolzenen Metallplatte (Anode) fließen kann. Diese von ihm nicht geklärte Erscheinung wurde dann 1903 von dem deutschen Physiker Arthur Wehnelt untersucht.

1880

Graham Bell erfindet das Photophon, einen Apparat, mit dem man ohne Verwendung einer Leitung telefonieren konnte. Hierbei wird die Eigenschaft des Selen ausgenutzt, seinen elektrischen Widerstand nach der Stärke der Beleuchtung, der es ausgesetzt wird, zu verändern.

Das Selen war bis dahin noch nicht in der Technik angewendet worden. Willoughby Smith hatte zwar versucht, für telegrafische Zwecke größere Widerstände aus Selen herzustellen, jedoch gefunden, daß diese sich vielfach veränderten und daher für diesen Zweck nicht brauchbar waren. Die Ursache dieser Änderungen ist von vielen Forschern, unter diesen auch von Werner von Siemens, untersucht worden. Dieser stellte fest, daß sich die Leitungsfähigkeit des Selen proportional der Intensität des Lichtes, unter dessen Einwirkung es steht, ändert. Siemens benutzte diese Eigenschaft zur Konstruktion eines empfindlichen „Photometers“.

Wenn man in den Kreis einer Batterie eine Selenplatte und ein Telefon einschaltete und die Selenplatte in schneller Folge abwechselnd der Einwirkung des Lichtes aussetzte, so nahm der Widerstand bei jeder Verstärkung des Lichtes ab, während er bei Verdunkelung anwuchs. Die Stromstärke im Kreise änderte sich umgekehrt wie der Widerstand, und bei jeder Änderung der Stromstärke entstand im Telefon ein Geräusch. Um die Lichtintensität in einer den Schallwellen entsprechenden Weise verändern zu können, brachte Bell in einem Kasten (siehe Bild) zwei mit einem schmalen Schlitz versehene undurchsichtige Scheiben an. Die eine Scheibe stand fest, die andere hing an einer in Schwingung zu versetzenden Membrane. Im Ruhezustand gestatteten die Schlitz den von einer starken Lichtquelle ausgehenden Strahlen (zum Beispiel einer elektrischen Lampe), nachdem diese durch einen Hohlspiegel und eine Linse parallel gerichtet worden waren,

Bells Photophon

den Durchgang zu dem auf der fernen Station befindlichen Hohlspiegel, in dessen Brennpunkt sich das Selenstück befand. Sprach man gegen die Membrane, so geriet die eine Scheibe mit in Schwingungen, wodurch sich die Stellung der Schlitz zueinander fortwährend veränderte und entsprechend bald mehr, bald weniger Licht zu der entfernten Station gelangte. Die Selenplatte vermehrte oder verminderte ihren Widerstand genau entsprechend den Schwankungen der ankommenden Lichtstrahlen, und es entstanden im Batteriekreis ondulatorische Ströme, die im Telefon Schallwellen erzeugten. — Bei dem ersten gelungenen Versuch betrug die Entfernung der Selenplatte von der Membrane 213 m.

1880


M. Le Blanc beschreibt in einer Veröffentlichung über seine theoretischen Untersuchungen zur Lösung des Fernsehproblems einen Bildgeber und einen Bildschreiber, die mit oszillierenden Spiegeln arbeiten sollten, die an zwei Federn mit zueinander senkrechten Schwingungsebenen befestigt waren. Entsprechend das Verhältnis der Schwingungszahlen der Federn dem Verhältnis von Zeilenhöhe zur Zeilenlänge, so wurde ein auf den Spiegel fallender Lichtstrahl rasterförmig über das lichtempfindliche Organ oder über den Bildschirm geführt. Um das Licht in Stromimpulse zu verwandeln, schlug er verschiedene Verfahren vor, darunter sogar die Ausnutzung des Druckes (!) der Strahlen. Eine mechanische, durch eine Magnetspule gesteuerte Blende sollte erstmalig als Lichtrelais dienen. Er befaßte sich sogar bereits mit der Übertragung von Bildern in natürlichen Farben, wobei er das vom Zerlegerspiegel kommende Licht jedes Bildpunktes auf der Geberseite durch ein Prisma in ein Spektrum zerlegen wollte. In den dabei entstehenden einzelnen Spektralbereichen wollte er einzelne Selenzellen anordnen, die durch je einen Übertragungskanal mit ebenso vielen elektromechanischen Lichtventilen beim Bildschreiber verbunden werden sollten, wobei diese Steuerorgane von dem ebenfalls spektral zerlegten Licht einer konstanten Lichtquelle entsprechend der Beleuchtung der Selenzellen einen mehr oder weniger starken Lichtstrom der zugehörigen Farbe durchlassen sollten. Das durchgelassene Licht aller dieser Spektralfarben wurde dann durch eine Sammellinse wieder in einem Punkt vereinigt, der bezüglich seiner Farbe und Helligkeit dem Bildpunkt auf der Geberseite völlig entsprechen und mit Hilfe eines oszillierenden Spiegels auf den Bildschirm projiziert werden sollte. Dieses von Le Blanc angegebene Rasterverfahren wurde bis 1925 in der Fernstechnik angewendet.

1880

Um dieses Jahr erschienen auch im „Lumière Electrique“ und im „Scientific American“ Notizen über Fernarbeiten von Shaw und Baldwin, Hicks, Bell, Conelly und Mac Tighe, doch ist über diese nichts Näheres bekannt.

1880

Das englische Witzblatt „Punch“ veröffentlicht ein Witzbild über das Fernsehen. Dieses Witzbild veranlaßte die Professoren W. E. Ayrton und J. Perry zu systematischen Untersuchungen und zu einer Veröffentlichung, in der sie den Erfindersprüchen G. Bells entgegentraten und den Nachweis zu führen versuchten, daß die technischen Hilfsmittel zu einem „Sehen durch Telegrafie“ nicht neu seien. Sie schlugen ihrerseits ein Fernsteuersystem vor, bei dem auf der Geberseite eine Selenzellenrastertafel verwendet werden sollte, deren einzelne Elemente durch je eine Leitung und Erde mit ebenso vielen Nadelgalvanometern auf der Wiedergabeseite verbunden werden sollten: Jede Magnetnadel sollte den in einer ihr zugeordneten Zelle der Wiedergabetafel eintretenden konstanten Lichtstrom steuern und so das Bild eines entfernten Gegenstandes „als Mosaik durch Elektrizität“ übertragen. Sie wollten auch die 1875 von Kerr entdeckte Drehung der Polarisations Ebene bei der Reflexion polarisierten Lichtes an verspiegelten Polflächen von Elektromagnetspulen für die optische Wiedergabe von Bildpunktsignalen ausnutzen, sie erkannten jedoch, wie auch viele andere Erfinder, nicht, daß diese physikalische Wirkung nur bei Strömen auftritt, die um mehrere Größenordnungen stärker als die auch von den besten Selenzellen gelieferten sind.

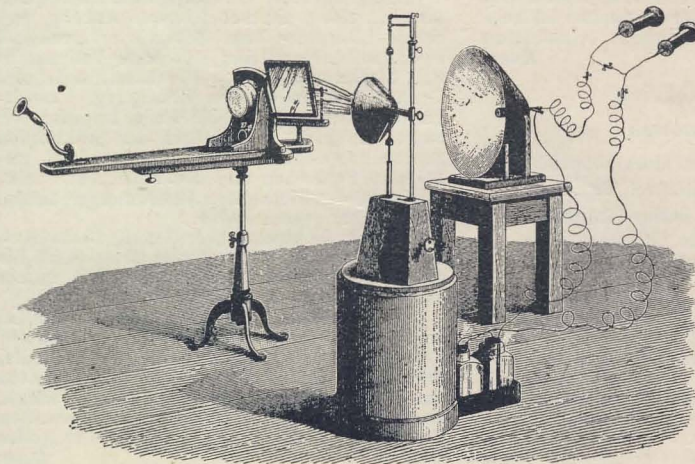



versilbert
vernickelt
verzinkt
Mussen-
artikel!

GLAUCHAU/Sa., Tel. 2517

LAUTSPRECHER-

Reparaturen u. Neuanfertigung

aufmagnetisieren - spritzen
sauber - schnell - preiswert

Mechanische Werkstatt

Alfred Pötz, Arnstadt i. Thür.

Friedrichstraße 2 · Telefon 673



Beschriften Sie Ihre Maschinen, Apparate, Geräte usw. (Firmenschild, Schutzmarke o. ä.) durch

Abziehbilder Schiebebilder

VEB (K) Buch- und Werbedruck, Saalfeld (Saale)

Tonbandbaukasten

sämtl. Bau- und Einzelteile vorgefertigt, für 500 m, 19 cm, Bubi-köpfe, zum Selbstbau liefert für 295,- DM zuzügl. 26,78 DM Röhren

Radio-Labor Fischer

Frauenstein/Erzgeb.

Rundfunkmechaniker in Vertrauensstellung gesucht. Unterkunft vorhanden. Bewerbungen an **Radio-Kluge, Eisenberg (Thür.)**

Elektroakustiker, gelernt. Rundfunkmech., a. Ingenieur tätig, m. guten theor. Kenntn. sucht neue Tätigkeit. Erfahrungen in Entwicklung u. Prüfung v. Verstärkern u. dynamischen Mikrofonen, bes. aber i. Projektierung und Bau von groß. Ela-Anlagen und Tonstudios, auch Rundf.-Einrichtungen. Angeb. unt. 19 573 an DEWAG-Werbung, Leipzig C 1.

Suche dringend

1 Gehäuse EAK 64/50 P

Welcher Kollege kann mir helfen?

Radio-Grabs, Greifswald

Gutgehende Rundfunkwerkstatt im Thür. Wald wegen Berufswechsel (Wiedereinstellung als Lehrer) baldigst zu verpachten.

Herwart Sorge, Rundfunkmechanikermeister, **Meuselbad-Schwarzsmühle**

Zu kaufen gesucht:

1 Zusatzgerät (Deckel) vom Röhrenprüfgerät RFG 4/3
1 Röhre RL 2.4 T 4
1 Sockel für RL 2 T 2

Anfragen unter RF 406 an Verlag „Die Wirtschaft“, Berlin NO 18

Für die berufliche Weiterentwicklung

Der Elektro-Praktiker

Zeitschrift für Elektro-Installation, Elektromaschinenbau und Lichttechnik

Erscheint monatlich

Format DIN A 4 · Umfang 24 Seiten

(und jeden 2. Monat 4 Seiten Fachkartei)

Heftpreis 1,- DM

Für die Berufsgruppen

Elektroinstallateure, Elektromaschinenbauer, Licht- und Beleuchtungstechniker

Bestellungen bei der Post, beim Buchhandel, bei den Beauftragten der Zentralen Zeitschriften-Werbung oder direkt beim Verlag



VERLAG DIE WIRTSCHAFT · BERLIN NO 18
AM FRIEDRICHSHAIN 22

Gut eingerichtete kleine Rundfunkfabrik

in der Oberlausitz mit gutem Fachpersonal und gut eingerichteten Arbeitskräften zu verkaufen. Absatzmöglichkeiten für 1956 (z. T. Export) gesichert. Erforderliches Einsatzkapital 15-20 000 DM.

Zuschriften unter RF 405 an Verlag „Die Wirtschaft“, Berlin NO 18

Störschutz Groeschke · Berlin-Müggelheim

Spezialist für Funkentstörungen seit 1928 · Tel. 64 28 93

übernimmt Funkentstörung industrieller Geräte und Anlagen

entwickelt Funkentstörer für alle Zwecke, zur fabrikmäßigen Entstörung nach den VDE-Vorschriften

liefert Siebketten, Drosselkondensatoren, HF-Ringkerndrosseln, Kompensationskondensatoren m. Funkentstörer für Leuchtstoffröhren, Störschutzkondensatoren



VEB PLASTA

Preßstoffwerk Köppelsdorf

Sonneberg (Thür.) 3

Kunststoff-Erzeugnisse

aus Duroplasten, aus Thermoplasten, aus Schichtpreßstoffen

für die Rundfunkindustrie

Lautsprecherkörbe, Chassis, Gehäuse, Seilräder, Drehknöpfe, Drucktasten, Spulenkörper, Dreh- und Stanzteile aus Schichtpreßstoffen

Eigener Werkzeugbau

Fordern Sie bitte Angebot an



KWK

*Natürlich kann man auch
das Bettgestell als Antenne benutzen!
Besseren Empfang aber gibt
die Antenne des
**VEB Kabelwerk
Köpenick***

Die weiße Antenne auf der weißen Wand!

LEIPZIG



ERFURT

BEZUGSQUELLE
FÜR
RUNDFUNKTEILE
SOWIE GERÄTE

SONATA-
GERUFON-
PETER-
FABRIKATE

KARL BORBS K.G., LEIPZIG – ERFURT

Bieten Restposten

RADIOGEHÄUSE


KOLIBRI und 1U 11

preisgünstigst zur sofortigen Lieferung

VEB Preßstoffwerk Spremberg

»Dr. Erani«

Spremberg (Lausitz) · Telefon 637

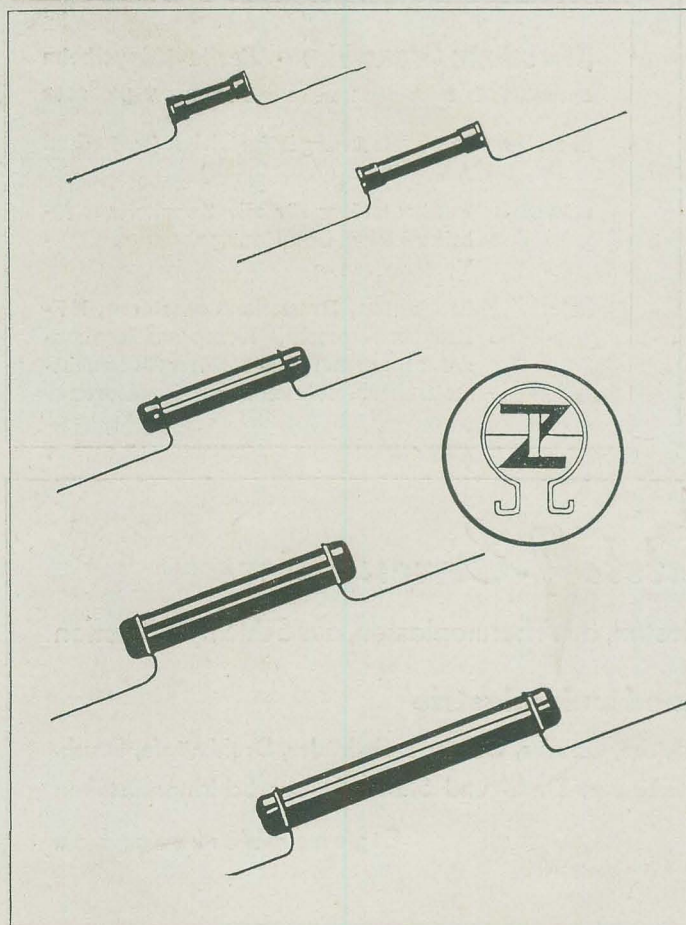

Allen »Zeman-Freunden« wünschen frohe
Festtage und ein herzliches »Glück auf«
für 1956

JOSEF ZEMAN

in Verwaltung

ROSSWEIN/Sa., Wehrstraße 8

1935



1955

Fertigungsprogramm:

Schichtwiderstände nach DIN 41400

0,25 Watt — 0,5 Watt — 1 Watt

2 Watt — 3 Watt

RADIO UND FERNSEHEN

HALBMONATSZEITSCHRIFT

FÜR RADIO, FERNSEHEN, ELEKTROAKUSTIK

UND ELEKTRONIK

1955

4. Jahrgang



VERLAG DIE WIRTSCHAFT BERLIN NO 18

INHALTSVERZEICHNIS

Heft 1	Seiten 1 bis 32
Heft 2	Seiten 33 bis 64
Heft 3	Seiten 65 bis 96
Heft 4	Seiten 97 bis 126
Heft 5	Seiten 127 bis 158
Heft 6	Seiten 159 bis 190
Heft 7	Seiten 191 bis 222
Heft 8	Seiten 223 bis 254
Heft 9	Seiten 255 bis 286
Heft 10	Seiten 287 bis 318
Heft 11	Seiten 319 bis 350
Heft 12	Seiten 351 bis 382

Heft 13	Seiten 383 bis 414
Heft 14	Seiten 415 bis 446
Heft 15	Seiten 447 bis 478
Heft 16	Seiten 479 bis 510
Heft 17	Seiten 511 bis 542
Heft 18	Seiten 543 bis 574
Heft 19	Seiten 575 bis 606
Heft 20	Seiten 607 bis 638
Heft 21	Seiten 639 bis 670
Heft 22	Seiten 671 bis 702
Heft 23	Seiten 703 bis 734
Heft 24	Seiten 735 bis 766

Abkürzungen für die Begriffe der Stromarten, Diskussionsvorschlag über neue — 21

Akustik
siehe Elektroakustik

Allstromröhrenserie in den USA, Neue — 55

Aluminium- oder Tantalelektrolytkondensatoren 515

Amateurfunk
Quarzoszillatoren 5

Ein Mehrzweck-NF-Verstärker für die Amateurstation 50

Ausstellungsstation der KW-Amateure 228

Die Cubical-Quad-Antenne 339

Einfache Drahtantennen für mehrere Amateurbänder 422

Sowjetischer Amateursuper mit Transistoren 531

Grid-Dip-Meter — ein Meß- und Prüfgerät für KW und UKW 564

Erste Fernsehamateursendelizenzen in Westdeutschland 568

Grundschaltungen für einfache Amateur-Kurzwellenempfänger 620

Drahtantennen mit Speiseleitung 627

Frequenzmessung nach der Oberwellenmethode 653

Antennen

Ein neues Antennenkabel 11

Leipziger Messe 1955, Bauelemente und Antennen 185

Antennen und Dipole der Firma „Kathrein“ 202

UKW- und Fernschwelempfang durch Antennenverbesserung 272

Ein interessantes Antennenproblem 300

Industriemesse Hannover 1955, Antennen 332

Die Cubical-Quad-Antenne 339

Breitbandige Richtantenne mit konzentrischem Kabelanschluß 356

Einfache Drahtantennen für mehrere Amateurbänder 422

UKW- und Fernsehantennen aus dem VEB Fernmeldewerk Bad Blankenburg 450

Neuartige Fernsehzimmerantennen 459

Einheitliche Definition für technische Daten von Antennen im ZVEI 462

Leipziger Herbstmesse 1955, Antennen 581

Fernsehtischantenne 581

Vielelement-Yagi-Antenne 581

Skelettschlitzzantennen 581

Gestockte Antennen 581

Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Antennen 618

Drahtantennen mit Speiseleitung 627

Zwei neuartige UKW- und Fernsehantennen 650

Flexofolienantenne 659

Neuzeitliche Antennenkabel für UKW-Sender 708

Antennenkabel, Ein neues — 11

Neuzeitliche — für UKW-Sender 708

Antennenverstärker, Ein UKW — 555

Zum Beitrag: Ein UKW — 722

Arbeits- und Sozialrecht

Über die Zahlung des Lohnausgleichs 38

Das Mitbestimmungsrecht bei Einstellungen 140

Die steuerrechtliche Behandlung der Überstundenvergütung 187

Neuregelung der Prämienzahlung an Werkstätige 244

Die Aufstellung des Urlaubsplanes 267

Haftpflicht bei Unfällen 291

Fragen des Kündigungsrechtes 311

Zur Berechnung des Monatsgehaltes für Angestellte 335

Sozialversicherungsbeiträge des Rundfunkmechanikerhandwerks 373

Änderung der Ausbildungsdauer für Funkmechaniker 469

Die Entlohnung im Rundfunkmechanikerhandwerk 488

Kündigungen im Einvernehmen 529

Verbesserung des Gesundheitsschutzes für Jungarbeiter 549

Welche Lohnbezüge sind pfändbar? 593

Änderung der Reisekostenanordnung 650

Lohnausgleich bei Sportunfällen 719

Zum Kündigungsschutz im Rundfunkmechanikerhandwerk 747

Arbeitsweise und Eigenschaften gegengekoppelter Verstärker 194

Atombatterie, Eine neue — 387

Atomenergie

Direkte Umwandlung von Kernenergie in verwertbare Elektrizität 42

Eine neue Atombatterie 387

Aufnahmeverfahren zur Registrierung von Fernseh- und Fernseh- 104

Ausbildung siehe auch Lehrgänge

Bericht über die erste ordentliche Fernsehfachzusatzprüfung 67

Qualifizierungskurse für Rundfunkmechaniker in Groß-Berlin 136

Ein Besuch in der Fachschule für Elektrotechnik „Fritz Selbmann“ 256

Zur Berufsausbildung der Rundfunkmechaniker 259

Die elektrotechnischen Berufe im Berufsausbildungsplan 420

Änderung der Ausbildungsdauer für Funkmechaniker 469

Zum Ingenieurstudium an der Fachschule für Elektrotechnik „Fritz Selbmann“ 485

Auslandstechnik siehe auch Industriemittelungen und Referate

Direkte Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Elektrizität 5

Direkte Umwandlung von Kernenergie in verwertbare Elektrizität 42

Neue Allstromröhrenserie in den USA 55

Radar im Dienste der Meteorologie 88

Drei Aufnahmeverfahren zur Registrierung von Fernseh- und Fernseh- 104

Neues vom Transistor 117

Zwei neue dynamische Mikrofone für Aufnahmen mit Heimmagnettonbandgeräten 147

UdSSR, Fernsehempfänger 163

CSR, Fernsehempfänger 163

Belgien, Fernsehempfänger 163

Frankreich, Sende- und Empfangsanlagen 165

Ungarische Volksrepublik, Zweistrahloszillograf Typ 2 KO-100 167

Ungarische Volksrepublik, Multivibrator-Impuls-generator Typ 1152 167

Ungarische Volksrepublik, NF-Röhrenvoltmeter Typ 1311/B 168

Ungarische Volksrepublik, Universalbetriebsröhrenvoltmeter Orivohm Typ 1341/B 168

Ungarische Volksrepublik, Selektivverstärker und Röhrenvoltmeter Typ 1313 168

Ungarische Volksrepublik, Präzisionsleistungsmesser Typ 1382 168

Ungarische Volksrepublik, Milliohmometer Typ 1411 169

Ungarische Volksrepublik, RCL-Meßbrücke Oripsons Typ 1432/B 169

Ungarische Volksrepublik, NF-Elektronenstrahloszillograf Typ 1538 169

Ungarische Volksrepublik, Frequenzmesser mit direkter Anzeige Typ 1631 169

Ungarische Volksrepublik, Stabilisiertes Netzgerät Typ 1832/B 169

Österreich, Normameter GW 170

Österreich, Normameter GWO 20 170

Österreich, Normameter R 170

Österreich, Röhrenvoltmeter Typ 267 170

Dänemark, Schwebungssummen Typ 1012 170

Dänemark, Toleranzmeßbrücke Typ 1502 und Typ 1507 170

Dänemark, Frequenz- und Klirrfaktormessbrücke Typ 1602 171

Dänemark, Überlagerungsröhrenvoltmeter Typ 2002 171

Dänemark, Frequenzanalysator Typ 2105 171

Dänemark, Automatische Pegelschreibanlage Typ 2314 171

Dänemark, Dynamischer Pegelschreiber Typ 2304 171

Dänemark, Megohmmeter Typ 2423 171

Dänemark, Künstliches Ohr Typ 4109 171

Dänemark, Künstlicher Mund Typ 4210 171

Dänemark, Elektronenstrahl-schreiber für Tonfrequenzkurven Typ 4707 und Typ 4708 172

England, Electronic-Testmeter 172

UdSSR, Oktjabr 174

UdSSR, Daugawa 174

UdSSR, Iskra 174

UdSSR, Doroshny 175

Volksrepublik Polen, Rundfunkempfänger 175

Belgien, Typ 514 175

Belgien, Typ 534 175

Volksrepublik China, Rundfunkempfänger 175

Österreich, Gegensprechmikrofon DYN 60 K-G 180

Österreich, Dynamisches Cardiod-Mikrofon D 20 mit Baßschalter 180

Österreich, Tauchspulen-Cardiod-Mikrofon D 25 180

Österreich, Stoßgesichertes Tauchspulenmikrofon D 45 181

Österreich, Dynamisches Submarinmikrofon DYN 120 UWS 181

Österreich, Dynamischer Submarinlautsprecher P 2008 UWS 181

Frankreich, Magnettonbandwiedergabegerät „Tapetop“ 181

Belgien, Magnettonbandgerät „Lugavox“ 181

Belgien, Diktiergerät „Dictorel“ 181

Frankreich, Echolot Typ S 184

Ungarische Volksrepublik, Röhren 185

CSR, Röhren 185

Frankreich, Röhren	185	Sie wurden ausgezeichnet als Verdienter Erfinder	679	Miniaturreörhrentimmer	185	Dezibel, Warum rechnen wir mit Bel, — und Neper?	646
Frankreich, Quarze	187	Autoempfänger siehe Rund- funkempfänger		Tastenschaltanordnung	186	Diktiergerät	
Transistoren nun auch in Re- chenmaschinen	196	Automatische Steuerung von Heimrundfunkempfängern	306	UKW-Eingangsabstimm- aggregat	186	Leipziger Messe 1955, Elektroakustik	175
Transistorreisesuper	239	Automatische Verstärkungs- regelung	264	Heißleiter	186	— Stenorette	188
Leuchtphosphor als direkter Lichtverstärker	332	Bauanleitungen		GN-Tastenschalter	186	— „Diktomat“	611
Die Hochfrequenzküche	361	Bauanleitung für einen 20- Watt-Koffermischpultver- stärker mit Schallzelle	16	Netztransformatoren	186	Diodenvoltmeter , Bauanlei- tung für ein — mit Tastkopf	138
Neue Schaltzeichen der CSR	376	Ein Mehrzweck-NF-Verstär- ker für die Amateurstation	50	Bauelemente der UKW- Technik	233	Eichen von —	465
Eine neue Atombatterie	387	Bauanleitung: Kofferklein- empfänger für Batteriebetrieb	52	Fertigung von Hochfrequenz- Leitungen im VEB Kabel- werk Vacha	288	Direkte Umwandlung von Licht in Elektrizität	117
Die Entwicklung der elektro- nischen und der Rundfunk- industrie in den USA	391	Bauanleitung für hochwertige Kondensatormikrofone	80	VDR-Widerstände	299	Eichen von Diodenvolt- metern	465
Dezirelaisender für Fern- sehreportagen	393	Bauanleitung für einen UKW- Einbauempfänger	114	Ein Nomogramm zur Bestim- mung der Eigenkapazität von Spulen	303	Eigenkapazität von Spulen , Nomogramm zur Bestimmung der —	303
Die Funktechnik im Dienste des Sowjetvolkes	448	Bauanleitung für einen ein- fachen HF-Prüfgenerator	118	Das Messen der Induktivität von Drosselspulen mit Eisen- kern	308	Einbauempfänger siehe Rund- funkempfänger	
Farbiges Fernsehen mit ein- fachem Zusatz	452	Bauanleitung für einen Dioden- voltmeter mit Tastkopf	138	Industriemesse Hannover 1955, Bauelemente	331	Einfache Messung von kurz- zeitigen elektrischen Vor- gängen	269
Neuartige Fernsehzimmer- antennen	459	Bauanleitung: 50-(25-)Watt- Kraftverstärker für Gleich- stromnetzbetrieb	206	Genormte Nennkapazitäten für Festkondensatoren	466	Einheitsbauteile in der Rund- funkfertigung	659
Genormte Nennkapazitäten für Festkondensatoren	466	Bauanleitung für einen Trennverstärker mit Fern- schalteinrichtung	245	Askarels für Transformatoren und Kondensatoren	466	Einzelteile siehe Bauelemente	
Askarels für Transformatoren und Kondensatoren	466	Bauanleitung: Ein Grid-Dip- per für UKW- und Fernseh- frequenzen	247	Fertigung von Bauelementen im VEB Keramische Werke Hermisdorf	480	Elektroakustik	
Neue Siliziumdiode für Lei- stungsrichtung	503	Widerstandsmeßgerät für 100 Ω bis 10 M Ω	268	Vorausberechnung eines Bild- kipppausgangstransformators	496	Hochtonlautsprecher Typ SL 5501a	15
Miniaturrechenautomat	524	Bauanleitung für einen lei- stungsfähigen Mikrofonvor- verstärker	270	Kleintransformatoren und Drosseln mit Schnittband- kernen	504	Bauanleitung für einen 20-Watt-Koffermischpultver- stärker mit Schallzelle	16
Sowjetische Spitzen- und Flächentransistoren	530	Koffersuper mit Zerhacker	302	Aluminium- oder Tantalelek- trolytkondensatoren	515	Das Raumklangproblem	44
Sowjetischer Amateursuper mit Transistoren	531	Der Rauschgenerator — ein billiges Gerät zur UKW- Empfindlichkeitsmessung	304	Das Rauschen von Wider- ständen	545	Ein Mehrzweck-NF-Verstär- ker für die Amateurstation	50
Ungarische Volksrepublik, Elektronenschalter und Recht- eckwellengenerator Typ 1591	576	Universalmeß- und Repara- turhilfsgerät für die Funk- werkstatt	362	Über einige Mängel in der Normung und Standardisie- rung von Bauelementen	567	Die Physik der Lautsprecher	56
Ungarische Volksrepublik, NF-Röhrenvoltmeter und Meßverstärker Typ 1315	577	Bauanleitung für einen HF- Generator hoher Amplitu- denkonstanz	396	Entwicklungsarbeit an Kon- densatoren	608	Bauanleitung für hochwer- tige Kondensatormikrofone	80
Ungarische Volksrepublik, RC-Tonfrequenzgenerator Typ 1113/B	577	Bauanleitung für ein Univer- salmusikgerät	434	Berechnung von Netztrans- formatoren — ganz einfach	754	Zucht und Verarbeitung von Seignettesalzkristallen im VEB Funkwerk Leipzig	98
CSR, Batteriesuper Tesla- Minor	579	Elektronischer Belichtungs- automat für Vergrößerungs- zwecke	460	Berechnung von Netztrans- formatoren — ganz einfach	754	Zwei neue dynamische Mikrofone für Aufnahmen mit Heimmagnettonbandge- räten	147
CSR, Tesla 622 A	579	Zwei einfache Schaltungen für Tonbandgeräte mit 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit	502	Festkondensatoren in Minia- turausführung	760	Leipziger Messe 1955, Elek- troakustik	175
CSR, Tesla 720 A	579	Beschreibung eines Selbst- baufernsehempfängers	556	Bel, Warum rechnen wir mit —, Dezibel und Neper?	646	Innenraumtonsäulen Typ L 2954 PB und Typ L 3054 PB	175
Copycord — eine Kopieran- lage für Magnettonfilme	584	Grid-Dip-Meter — ein Meß- und Prüfgerät für KW und UKW	564	Berechnung, Die — von Nieder- frequenzüberträgern	141	Kristalltonabnehmer TAKU 0153	175
Magnetbandzusatz für Fern- sehempfänger	593	Ein direktanzeigendes Ohm- meter bis 10 ¹⁰ Ω	631	— der Eigenschwingungs- dauer eines selbstschwingen- den Multivibrators	748	Dreigeschwindigkeitenlauf- werk Typ 8422.010—00001	176
Grundsaltungen für ein- fache Amateur-Kurzwellen- empfänger	620	Bauanleitung für einen Klein- Regeltransformator	660	— von Netztransformatoren ganz einfach	754	Fonokoffer Intermezzo	176
Aufbau und Anwendung funkgesteuerter Raketen	642	Bauanleitung für ein Nieder- frequenzmeßgerät	686	— von Stromteilern	755	Fonokoffer Serenade	176
Ein Lichtsprechergerät mit Transistorbestückung	648	Selbstgebautes Vielfachmeß- instrument	718	Bestimmungen über den Er- werb von Seefunkzeugnissen	8	Fonoschatulle Serenade	176
Germaniumflächenkondioden, Typen Δ -II 21 bis Δ -II 24	649	Bauanleitung für einen 6-W- Verstärker	726	Bildaufnahme- und Bildwie- dergaberöhren, Neue —	71	Fonoschrank Sinfonie	176
Zwei neuartige UKW- und Fernsehtanten	650	Ein Fotoblitzgerät mit nor- malen Glühlampen	750	Bildkipppausgangstrans- formatoren, Vorausberechnung eines —	496	Kleines Steuerpult Typ StP 6	176
Ein elektronischer Feuer- melder	662	Bauelemente		Breitbandige Richtantenne mit konzentrischem Kabel- anschluß	356	Großes Steuerpult Typ StP II/20	177
Durch Funk gesteuerte Ver- kehrssampeln	684	Neue Meßgeräte zur Prüfung der Kontaktsicherheit von Kondensatoren	11	Brummkompensation, Eine Schaltungsanordnung zur —	532	Transportable Magnetton- bandanlage Typ TM 54	177
1956: Eine Million neue Fern- sehempfänger in der UdSSR	707	Ein neues Antennenkabel	11	Chronik der Nachrichten- technik		Magnettonkoffergerät Repor- tofon MMK 3	179
Ein neuer Oszillatorverstär- ker	724	Leipziger Messe 1955, Bau- elemente	135	32, 64a, 96, 126, 152, 190a, 222, 254, 286, 318, 350a, 382, 414, 446, 478, 510, 542, 574, 605, 637, 670, 702, 733, 766		Magnettonkoffergerät Repor- tofon MMK 4	179
Fernsehfrequenzen der BBC	753	Mikrowiderstände	135	Cottonmaschine, Steuer- schrank für eine —	88	Dynamische Kapsel Typ GW/S 242 F	179
Ausstellungs- und Messe- berichte		Kapillarwiderstände	135	Cubical-Quad-Antenne, Die —	339	Dynamische Kapsel Typ GW/S 242 FZ bzw. GW/S 242 FZS	179
Philips-Fernsehkamera	110	Entstörwiderstände für Son- derzwecke	135	Deutsches Amt für Maß und Gewicht		Dynamische Kapsel Typ GW/S 242 BL	179
Leipziger Messe 1955	128, 160	Sendustinterkerne	135	Über Frequenz-Zieheinrich- tungen von Quarzuhren	240	Dynamische Kapsel GW/S 1750 T	180
Ausstellungsstation der KW- Amateure	228	Elektrolytkondensatoren	136	Aus der Tätigkeit des —	512	Dynamische Kapsel Holmco 100 A	180
Industriemesse Hannover 1955	320	Styroxflexkondensatoren	136	Ein Steuergerät zur Aussen- dung der Normalfrequenzen von 440 Hz bis 1000 Hz	739	Dynamische Kapsel Typ Holmco 100 BT und BM	180
24. Internationale Messe in Poznan	433	Störschutzkondensatoren	136			Mikrofonkleinstlautsprecher	180
Neue industrielle Fernseh- anlage auf der Düsseldorfer Ausstellung	568	Drahtdrehwiderstände	136			Mikrofonkleinstlautsprecher Holmco 100 A in Tubus nach SK 1190	180
Leipziger Herbstmesse 1955	576	Steckverbindungen	136			Geräuschkompensiertes dy- namisches Mikrofon Holmco 100 D-MK	180
Die Geräte des neuen Stan- dardmeßplatzes	582	Der IKA-Kleinstakkumulator	137			Gegensprechmikrofon DYN 60 K-G	180
Rundfunk-, Fernseh- und Phonoaussstellung Düsseldorf 1955	594, 614	Die Berechnung von Nieder- frequenzüberträgern	141			Dynamisches Cardioid- Mikrofon D 20 mit Baßschal- ter	180
Superhet und NF-Verstärker mit Flächentransistoren	626	Leipziger Messe 1955, Bau- elemente und Antennen	185			Tauchspulen-Cardioid- Mikrofon D 25	180
Technische Einzelheiten der in Düsseldorf gezeigten Rund- funkempfänger	651	Miniaturreörhrentimmer	185				
Industrieausstellung Berlin 1955	661						
Auszeichnungen, Ernennungen Träger des Vaterländischen Verdienstordens Minister Friedrich Burmeister	319						

Stoßgesichertes Tauchspulenmikrofon D 45	181	Leipziger Herbstmesse 1955, Elektronik	580	LötKolbenständer mit Wärmeregulierung	59	Fortschritte im Bau von Fernsehempfängern	229
Dynamisches Submarinmikrofon DYN 120 UWS	181	Elektronische Kältemaschine	632	Wie entfernt man abgebrochene Gewindebohrer	59	Die Fernsehempfänger „Krefeld“ der Philips-Werke	231
Dynamischer Submarinlautsprecher P 2008 UWS	181	Ein elektronischer Feuermelder	662	Impedanzwerte der Lautsprecher	59	Die Fernsehempfänger der Grundig-Radiowerke	294
Diktiergerät Stenorette	188	Grundsicherungen für elektronische Zähl- und Rechengeäte	675	3-Geschwindigkeiten-Chassis H 13-50	120	Funktionsbeschreibung des TEKADE-Fernsehempfängers 3 S 53	386
Einige interessante elektroakustische Kleingeräte	204	Grundlagen der elektronischen Klangerzeugung	680	Schnellvorlauf am Magnettonbandgerät BG 19-2	120	Schaltungsänderung beim Fernsehempfänger FE 852 D „Rembrandt“	484
Bauanleitung: 50-(25-)Watt-Kraftverstärker für Gleichstromnetzbetrieb	206	Durch Funk gesteuerte Verkehrsampeln	684	Einfacher Verzögerungsschalter	151	Funktionsbeschreibung für das Nora-Fernsehempfängerchassis F 11	486
Bauanleitung für einen Trennverstärker mit Fernschalteinrichtung	245	Neuheiten auf dem Gebiet der Elektronik	696	Ausrichten eines UKW-Dipols	151	Mehrnormen-Fernsehempfänger	490
Bauanleitung für einen leistungsfähigen Mikrofonverstärker	270	Die Dimensionierung von elektronischen Gleichspannungskonstanthaltern	709	Reinigen des Magnettongerätes BG 19-2	214	Funktionsbeschreibung des Metz-Fernsehgerätes 902/3 D	550
Zusatzgerät für ein Kohlemikrofon	275	Schaltungstechnische Grundlagen und Aufbau von Multivibratoren	720	Verbesserung des Anlaufes bei Magnettonbandgeräten	214	Beschreibung eines Selbstbaufernsehempfängers	622
Industriemesse Hannover 1955, Elektroakustik	328	Ein Fotoblitgerät mit normalen Glühlampen	750	Funkfernsteuerung von Flugmodellen	214	1956: Eine Million neue Fernsehempfänger in der UdSSR	707
Ein Vierpol für gehörigste Lautstärkeregelung	340	Elektronische Drehzahlmessung	518	Erweiterung des UKW-Teiles im Elbia W 579	253	Schaltungseinzelheiten der neuen Fernsehempfänger	714
Anpassung und Unterdrückung des Nadelgeräusches bei der Verwendung von Kristalltonabnehmern	342	Elektronische Gleichspannungskonstanthalter, Die Dimensionierung von —	709	Schnellvorlauf am Magnettonbandgerät MTG 20/21	253	Fernsehen	
Lautsprecherbau im VEB (K) Elektro-Physikalische Werkstätten Neuruppin	384	Elektronische Kurzzeitschaltuhr, Eine — hoher Genauigkeit	336	Fernsehempfangsversuche in Erfurt	276	Fernschmikroskopie	6
Breitband-Kristalltonabnehmersysteme	425	Elektronische Musik Grundlagen der elektronischen Klangerzeugung	680	Aufgaben und Ziele des Fachausschusses „Schaltzeichen“ bei der Kammer der Technik	277	Die Graetz-Fernsehempfänger der Produktion 1954/55	46
Die HF-Lösung im Heilmagnettonbandgerät	438	Elektronischer Belichtungsautomat für Vergrößerungszwecke	460	Leistungsverbesserung in einigen neuen Allstromgeräten	312	Bericht über die erste ordentliche Fernsehfachzusatzprüfung	67
Ein akustischer Schalter für das automatische Ein- und Ausschalten des Tonbandgerätes	440	Elektronischer Integrator	43	Neue Ausgangsschaltung	312	Fernsehbildröhrenproduktion im VEB Werk für Fernmeldewesen	68
Die Messung von stationären elektroakustischen Anlagen	492	Elektronischer Stromintegrator, Ein —	274	Kontaktstörungen	312	Neue Bildaufnahme- und Bildwiedergaberöhren	71
Zwei einfache Schaltungen für Tonbandgeräte mit 0,5 cm/s Bandgeschwindigkeit	502	Elektronische Zähl- und Rechengeäte	675	Eisenspäne im Luftspalt	312	Konstruktionsmerkmale moderner Fernsehempfänger	72
Leipziger Herbstmesse 1955, Elektroakustik	580	Grundsicherungen für elektronische Zähl- und Rechengeäte	675	Ein Netzspannungsmesser mit unterdrücktem Nullpunkt	413	Die technische Lösung von Problemen der Farbfernsehtechnik	76
Copycord — eine Kopieranlage für Magnettonfilme	584	Elektronisch stabilisiertes Netzgerät	205	Radiofernbedienung	413	Die neuen Saba-Fernsehempfänger	102
3-D-Ton = Stereophonie?	585	Empfänger siehe Rundfunkempfänger und Fernsehempfänger		Abänderung des NF-Teiles im Mittelklassensuper „Wartburg“	470	Drei Aufnahmeverfahren zur Registrierung von Fernsehsendungen	104
Magnetbandzusatz für Fernsehempfänger	593	Empfindlichkeitsmessung Messungen an Rundfunkempfängern	39	Automatische Netzspannungsregelung mit Eisenwasserstoffwiderständen	470	Philips-Fernsehprojektor	105
Diktiergerät „Diktomat“	611	Der Rauschgenerator — ein billiges Gerät zur UKW —	304	Ersatz für Fernsehantennenkabel	470	Die Philips-Fernsehanlage	106
Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Elektroakustik	616	Endpentode Valvo UL 84	236	Fernsehempfangsversuche in Erfurt	470	Philips-Fernsehkamera	110
Die Herstellung von Magnettonträgern	736	Entstörung, Störung Funkentstörungen	70	Verzögerungsschalter für Fotozwecke	669	Leipziger Messe 1955, Fernsehen	162
Anschluß mehrerer Mikrofone oder Tontaster an einen Verstärker	752	Entstörwiderstände für Sonderzwecke	135	Shunt oder Vorwiderstand?	669	Ballempfänger FE 853	162
Elektromedizin, Die — im Wandel der Zeit	713	Störschutzkondensatoren	136	Erfahrungen mit dem Fernsehempfänger Rembrandt FE 852	669	Der Telefunken-Fernsehempfänger FE 10	197
Elektronik Elektronischer Integrator	43	Beim UKW- und Fernsehempfang mögliche Störungen und Bedingungen für eine UKW-Funkentstörung funktfremder elektrischer Geräte	237, 260	Bauanleitung für einen 6-W-Verstärker	726	Industrielles Fernsehen — Anwendung und Anlagen	198
Radar im Dienste der Meteorologie	88	Störstrahlungssicherheit bei UKW-Oszillatoren	267	Fachliteratur siehe Literaturkritik und Bibliographie		Fortschritte im Bau von Fernsehempfängern	229
Steuerschrank für eine Cottonmaschine	88	Installation von Funkentstörmitteln	453	Fachschule für Elektrotechnik „Fritz Selbmann“, Ein Besuch in der —	256	Die Fernsehempfänger „Krefeld“ der Philips-Werke	231
Leipziger Messe 1955, Elektronik	182	Maßnahmen zur Entstörung von UKW-Oszillatoren	534	Zum Ingenieurstudium an der —	485	Beim UKW- und Fernsehempfang mögliche Störungen und Bedingungen für eine UKW-Funkentstörung funktfremder elektrischer Geräte	237, 260
Elektronenblitzgerät B 70	182	Störungen bei Empfang von Fernsehsendungen	551	Farbfernsehtechnik, Die technische Lösung von Problemen der —	76	Bauanleitung: Ein Grid-Dipper für UKW- und Fernsehfrequenzen	247
Spezialblitzgerät SB 250 A	182	Kraftfahrzeugentstörung — ein aktuelles Problem	598	Farbiges Fernsehen mit einfachem Zusatz	452	UKW- und Fernsehweitempfang durch Antennenverbesserung	272
Elektronisch stabilisiertes Netzgerät	205	Die Funkentstörung von Kraftfahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung des UKW- und Fernsehbereiches	654, 694	Fernbedienung Automatische Steuerung von Heimrundfunkempfängern	306	Ein neuartiger Horizontal-kippgenerator für Fernsehempfänger	273
Ein Miniaturspannungsregelgerät mit hoher Konstanz der Ausgangsspannung	242	Störspannungsmeßgeräte der Industrie	695	Die — des Fernsehempfängers	355	Ein neuer Fotovervielfacher	292
Ein elektronischer Stromintegrator	274	Messung der Störstrahlung von UKW-Empfängern	756	Ein „vollautomatischer“ Autosuper	374	Die Fernsehempfänger der Grundig-Radiowerke	294
Eine elektronische Zähl- und Rechengeäte	278	Entwicklung des Rundfunkmechanikerhandwerks, Die —	66	Ferndirigent	596	Ist die Implosion von Bildröhren gefährlich?	297
Industriemesse Hannover 1955, Elektronik	331	Erfahrungsaustausch Beanstandungen am Gerät 7 E 86	22	Die Wirkungsweise des Grundig-Ferndirigent	725	Industriemesse Hannover 1955, Fernsehen	320
Eine elektronische Kurzzeitschaltuhr hoher Genauigkeit	336	Fernsehüberreichweite auf 60 MHz	22	Fernsehbildröhrenproduktion im VEB Werk für Fernmeldewesen	68	Industriemesse Hannover 1955, Industrielles Fernsehen	322
Die Entwicklung der elektronischen und der Rundfunkindustrie in den USA	391	Tonabnehmer verursacht Störungen beim Rundfunkempfang	22	Fernsehempfänger Die Graetz-Fernsehempfänger der Produktion 1954/55	46	Die Fernbedienung des Fernsehempfängers	355
Die Konstruktion elektronischer Geräte	426			Konstruktionsmerkmale moderner Fernsehempfänger	72	Eine einfache Fernsehkamera als Empfängerzusatz	358
Elektronischer Belichtungsautomat für Vergrößerungszwecke	460			Die neuen Saba-Fernsehempfänger	102	Neue Erfahrungen auf dem Gebiet des industriellen Fernsehens	360
Elektronische Drehzahlmessung	518			Der Telefunken-Fernsehempfänger FE 10	197	Funktionsbeschreibung des TEKADE-Fernsehempfängers 3 S 53	386
Miniaturrechenautomat	524					Zeitgemäße Impulsleitschaltungen	387
Anwendungsbeispiele elektronischer Meßgeräte in der Industrie	566					Die Heptode EH 90 als Amplitudensieb mit Störunterdrückung im Fernsehempfänger	389

Dezirelaisender für Fernsehreportagen	393	Ein neues Bauelement — die Germaniumfotodiode	103	Hochspannungsgerät in Kleinstausführung	645	Ist die Implosion von Bildröhren gefährlich?	297
Bauanleitung für einen HF-Generator hoher Amplitudenkonstanz	396	Direkte Umwandlung von Licht in Elektrizität	117	Hochtonlautsprecher siehe Lautsprecher		Eine elektronische Kurzzeitschaltuhr hoher Genauigkeit	336
Ein vielseitiger Fernseh-Service-Koffer	429	Fotzellen	135	Horizontalkippgenerator für Fernsehempfänger, Ein neuartiger	273	Erweiterung der Quarzfertigung im VEB Werk für Fernmeldewesen	341
UKW- und Fernsehantennen aus dem VEB Fernmelde- werk Bad Blankenburg	450	Ein neuer Fotovervielfacher	292	Implosion von Bildröhren, Ist die — gefährlich?	297	Produktion von Meßgeräten im VEB Funkwerk Erfurt	352
Farbiges Fernsehen mit einfachem Zusatz	452	Ein Lichtsprechergerät mit Transistorbestückung	648	Impuls- und Störsperre im UKW-Empfänger	759	Ein „vollautomatischer“ Autosuper	374
Neuartige Fernsehzimmerantennen	459	Lichtgesteuerte Schalt- und Regelanordnungen	691	Induktivität von Drosselspulen, Das Messen der — mit Eisenkern	308	Lautsprecherbau im VEB (K) Elektro-Physikalische Werkstätten Neuruppin	384
Schaltungsänderung beim Fernsehempfänger FE 852 D „Rembrandt“	484	Fotovervielfacher, Ein neuer —	292	Industrieausstellung Berlin 1955	661	UKW-Einbauper „Brockenhexe II“	394
Funktionsbeschreibung für das Nora-Fernsehempfängerchassis F11	486	Frequenz-Zieheinrichtungen von Quarzuhren, Über —	240	Industrielle Fertigung von Transistoren	10	Breitband-Kristalltonabnehmersysteme	425
Mehrnormen-Fernsehempfänger	490	Funkentstörung siehe Entstörung		Industrielles Fernsehen Fernshmikroskopie	6	Ein vielseitiger Fernseh-Service-Koffer	429
Vorausberechnung eines Bildkippausgangstransformatoren	496	Funkfernsteuerung siehe Fernsteuerung		Anwendung und Anlagen	198	Ein AM/FM-Meßgenerator mit großem Frequenzbereich	433
Maßnahmen zur Entstörung von UKW-Oszillatoren	534	Funkhaus, Ein Besuch im — des Deutschen Demokratischen Rundfunks	416	Industriemesse Hannover 1955, Funkmeßtechnik	322	Ein akustischer Schalter für das automatische Ein- und Ausschalten des Tonbandgerätes	440
Funktionsbeschreibung des Metz-Fernsehgerätes 902/3 D	550	Funkmeßtechnik Radar im Dienste der Meteorologie	83	Industriemesse Hannover 1955, Industrielles Fernsehen	322	Fertigungsaufnahme des Typs EF 89 (UF 89) im VEB Werk für Fernmeldewesen	440
Störungen bei Empfang von Fernsehsendungen	551	Industriemesse Hannover 1955, Funkmeßtechnik	323	Industrielles Fernsehen — Anwendung und Anlagen	198	UKW- und Fernsehantennen aus dem VEB Fernmelde- werk Bad Blankenburg	450
Neuentwicklungen auf dem Gebiet des industriellen Fernsehens	552	Rückstrahler bei der Schiffsnavigation	390	Industriemesse Hannover 1955, Industrielles Fernsehen	322	Neue Fernsehantennen aus dem VEB Fernmelde- werk Bad Blankenburg	450
Beschreibung eines Selbstbaufernsehempfängers	556	Ein neues Meßgerät für den Funkdienst	487	Eine einfache Fernsehkamera als Empfängerzusatz	358	Neue Stabilisatorröhren und Thyatronen in Miniaturröhrenausführung	458
Neue industrielle Fernseh- anlage auf der Düsseldorfer Ausstellung	568	Funkdienst	487	Neue Erfahrungen auf dem Gebiet des —	360	Germaniumdioden und -transistoren	463
Erste Fernsehamateursendelizenzen in Westdeutschland	568	Funkortung Rückstrahler bei der Schiffsnavigation	390	Neuentwicklungen auf dem Gebiet des —	552	Fertigung von Bauelementen im VEB Keramische Werke Hermsdorf	480
Leipziger Herbstmesse 1955, Fernsehen	576	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Neue industrielle Fernseh- anlage auf der Düsseldorfer Ausstellung	568	Schaltungsänderung beim Fernsehempfänger FE 852 D „Rembrandt“	484
Magnetbandzusatz für Fernsehempfänger	593	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Industriemesse Hannover 1955	320	Ein neues Meßgerät für den Funkdienst	487
Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Fernsehen	614	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Industriemitteilungen, Firmenberichte siehe auch Auslandstechnik und Referate		Aus der Tätigkeit des Deutschen Amtes für Maß und Gewicht	512
Der Sender Wendelstein	612	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Eine neuartige Schaltung der Gegentaktendstufe	10	Zwei einfache Vorrichtungen für wirtschaftliches Verzinnen	520
Zwei neuartige UKW- und Fernsehantennen	650	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Neue Meßgeräte zur Prüfung der Kontaktsicherheit von Kondensatoren	11	Gemeinschaftswerk der volkseigenen Industrie: Standardmeßplatz für den Kundendienst	525
Die Funkentstörung von Kraftfahrzeugen unter Berücksichtigung des UKW- und Fernsichtbereiches	654	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Ein neues Antennenkabel	11	Versuche mit einer neuen ZF für UKW-Empfänger	545
Übertragungswagen des Fernsehzentrons Berlin einzusatzbereit!	662	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Hochtonlautsprecher Typ SL 5501a	15	Schiffsfunkgeräte	546
25 Jahre elektronisches Fernsehen	704	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	1955 — 10 Jahre „Firma Rema“	34	Die Geräte des neuen Standardmeßplatzes	582
1956: Eine Million neue Fernsehempfänger in der UdSSR	707	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Die Graetz-Fernsehempfänger der Produktion 1954/55	46	Entwicklungsarbeit an Kondensatoren	608
Schaltungs Einzelheiten der neuen Fernsehempfänger	714	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Fernsehbildröhrenproduktion im VEB Werk für Fernmeldewesen	68	Diktiergerät „Diktomat“	611
Kontraststeigerung von Fernsehbildern durch selektive Filterschutzscheiben	724	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Steuerschrank für eine Cottonmaschine	88	VEB Stern-Radio Sonneberg	640
Fernsehfrequenzen der BBC	753	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Zucht und Verarbeitung von Seignettesalzkrystallen im VEB Funkwerk Leipzig	98	Einheitsbauteile in der Rundfunkfertigung	659
Fernsehfachzusatzprüfung, Bericht über die erste ordentliche —	67	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Die neuen Saba-Fernsehempfänger	102	Spulen, Transformatoren, UKW-Bauteile	672
Fernsehkamera, Philips —	110	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Philips-Fernsehprojektor	105	Eine neue Doppeltriode	690
Eine einfache — als Empfängerzusatz	358	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Die Philips-Fernsehanlage	106	Röhren-Transistorempfänger von Graetz	723
Fernsehaufnahmekamera von Grundig	595	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Philips-Fernsehkamera	110	Die Herstellung von Magnettonträgern	736
Fernshmikroskopie	6	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Der IKA-Kleinstakkumulator	137	Daten und Kennlinien der Telefunken-Transistoren	758
Fernsehprojektor, Philips —	105	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Subminiaturröhren von Telefunken	146	Installation von Funkentstörmitteln	453
Fernsteuerung, Funk- — von Flugmodellen	209	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Zwei neue dynamische Mikrofone für Aufnahmen mit Heimmagnettonbandgeräten	147	Kabel	
Anordnung über die Erteilung von Genehmigungen zur — von Modellen mittels Funkanlagen	212	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Diktiergerät Stenorette	188	Ein neues Antennenkabel	11
Aufbau und Anwendung funkgesteuerter Raketen	642	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Piezoelektrische Ultraschallwandler	188	Fertigung von Hochfrequenz-Leitungen im VEB Kabelwerk Vacha	288
Durch Funk gesteuerte Verkehrsampeln	684	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Großsenderbau im VEB Funkwerk Köpenick	192	Neuzeitliche Antennenkabel für UKW-Sender	708
Firmenberichte siehe Industriemitteilungen		Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Der Telefunken-Fernsehempfänger FE 10	197	Kippgeräte, Zwei einfache Schaltungen für —	54
Fließbandfertigung, Wie organisiert man eine — im Apparatebau?	310	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Neuheiten an Philips-Elektronenstrahloszillografen	201	Kleintransformatoren und Drosseln mit Schnittbandkernen	504
Fotoblitzgerät, Ein — mit normalen Glühlampen	750	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Antennen und Dipole der Firma „Kathrein“	202	Klirrfaktor, Zunahme des — durch Gegenkopplung	693
Fotoelektrizität Direkte Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Elektrizität	5	Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Einige interessante elektroakustische Kleingeräte	204	Klirrfaktormeßgerät, Ein — mit Transistorverstärker	213
		Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Ein Klirrfaktormeßgerät mit Transistorverstärker	213	— mit RC-Netzwerk	500
		Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Entwicklungsarbeiten und Versuchsfertigung im VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik „Carl von Ossietzky“	224	Koffereempfänger siehe Rundfunkempfänger	
		Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Endpentode Valvo UL 84	236		
		Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Fertigung von Hochfrequenz-Leitungen im VEB Kabelwerk Vacha	288		
		Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10	Die Fernsehempfänger der Grundig-Radiowerke	294		
		Gegentaktendstufe, Eine neuartige Schaltung der —	10				

Koffermischpultverstärker , Bauanleitung für einen 20- Watt — mit Schallzelle . . .	16	Standardgerätebau nach volkswirtschaftlichen Grund- sätzen . . .	607	Taschenbuch für den Kurz- wellenamateur v. Morgen- roth und Rothammel . . .	445	Zwei einfache Schaltungen für Tonbandgeräte mit 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit	502
Kondensatoren siehe Bau- elemente		Fördert die deutsch-sowjeti- sche Zusammenarbeit! . . .	639	Theorie der linearen Wech- selstromschaltungen v. Prof. Dr.-Ing. W. Cauer . . .	445	Leipziger Herbstmesse 1955 , Elektroakustik . . .	580
Kondensatormikrofone , Bau- anleitung für hochwertige —	80	Elektronik . . .	671	Fachkunde für Elektro- akustik v. Herbert Burkhardt	445	Copycord — eine Kopieran- lage für Magnettonfilme . .	584
Konferenzen siehe Tagungen, Konferenzen		Einige Gedanken zu den kul- turellen Aufgaben des Fern- sehens . . .	703	Amateur-Elektronik v. L. Hildebrand . . .	445	Magnetbandzusatz für Fern- sehempfänger? . . .	593
Konstruktionsmerkmale moderner Fernsehempfänger	72	Der zweite Fünfjahrplan be- ginnt . . .	735	Kurzwellenantennen v. G. S. Ajsenberg . . .	477	Diktiergerät „Diktomat“ . .	611
Kontaktsicherheit von Kon- densatoren, Neue Meßgeräte zur Prüfung der — . . .	11	Leuchtphosphor als direkter Lichtverstärker . . .	332	Die Abschirmung magneti- scher Felder in der Nach- richtentechnik v. Dipl.-Ing. Günter H. Domsch . . .	477	Rundfunk-, Fernseh- und Phonaausstellung Düsseldorf 1955, Elektroakustik . . .	616
Kontraststeigerung von Fern- sehbildern durch selektive Filterschutzscheiben . . .	724	Lichtgesteuerte Schalt- und Regelanordnungen . . .	691	Elektroakustik für Alle v. Heinz Richter . . .	477	Die Herstellung von Magnet- tonträgern . . .	736
Kurzwellentechnik siehe Amateurfunk		Lichtsprenger, Ein — mit Transistorbestückung . . .	648	Telegraphentechnik . . .	477	Massenbedarfsgüter, Produk- tion von — im Jahre 1955 . .	309
Kurzzeitschaltuhr , Eine elek- tronische — hoher Genau- igkeit . . .	336	Literaturkritik und Bibliographie Fachkunde für Frequenz- mechaniker, Teil I . . .	31	Wünschelrute, Erdstrahlen und Wissenschaft v. Dr. O. Prokop . . .	509	Mehrnormen-Fernseh- empfänger . . .	490
Lautsprecher Hochtonlautsprecher Typ SL 5501a . . .	15	Rundfunkempfang ohne Röh- ren v. Herbert G. Mende . .	31	Der Elektronenstrahl-Oszillo- graf v. J. Czech . . .	509	Messeberichte siehe Ausstel- lungs- und Messeberichte	
Die Physik der Lautsprecher Leipziger Messe 1955, Elek- troakustik . . .	175	Taschenbuch „Das Wirt- schaftsjahr 1955“ . . .	31	Prinzipien der Pulse-Code- Modulation v. H. F. Mayer	541	Meßgenerator, Ein AM/FM — mit großem Frequenzbe- reich . . .	433
Innenraumtonsäulen Typ L 2954 PB und Typ L 3054 PB	175	Einführung in die Theorie der Hochfrequenz-Bandfilter v. Feldtkeller . . .	60	Grundlagen der praktischen Elektroakustik v. W. Bürk .	541	Meß- und Prüftechnik Neue Meßgeräte zur Prüfung der Kontaktsicherheit von Kondensatoren . . .	11
Dynamische Kapsel GW/S 1750 T . . .	180	Schallplatte und Tonband v. Sutaner . . .	60	Anleitung zum Konstruieren von Rundfunkempfängern und anderen Funkgeräten v. D. D. Satschkow . . .	541	Messungen an Rundfunk- empfängern . . .	39, 83
Mikrofonkleinstlautsprecher Mikrofonkleinstlautsprecher Holme 100 A in Tubus nach SK 1190 . . .	180	Lehrbuch der Hochfrequenz- technik, Band I, v. F. Vilbig	60	Photoelemente und Kristall- Photozellen v. H. D. Schulz- Methke . . .	541	Bauanleitung für einen ein- fachen HF-Prüfgenerator . .	118
Dynamischer Submarinlaut- sprecher P 2008 UWS . . .	181	Übertragungstechnik II v. Oberpoststrat Dipl.-Ing. Pip- part . . .	60	Ringbuch für Empfängerroh- ren für Rundfunk und Fern- sehen . . .	573	Leipziger Messe 1955, Meß- technik . . .	128
Industriemesse Hannover 1955, Elektroakustik . . .	328	Blindstrom und Leistungs- faktor v. Ing. Fritz Henze .	95	Einführung in die Rundfunk- empfangstechnik v. Dipl.- Ing. Helmut Pitsch . . .	573	RC-Generator Typ 191 . . .	128
Lautsprecherbau im VEB (K) Elektro-Physikalische Werk- stätten Neuruppin . . .	384	Fernmeldetechnik v. Dr.-Ing. Fritz Hahn . . .	95	Einführung in die Mikrowel- len und ihre wissenschaft- lichen Anwendungen v. H. H. Klinger . . .	573	Rauschmeßgenerator Typ 5001	128
Leipziger Herbstmesse 1955 , Elektroakustik . . .	580	Lehrbuch der Physik für Techniker und Ingenieure, Band II, v. Helmut Lindner	95	Elektrotechnisches Normen- und Vorschriften-Verzeich- nis . . .	573	Kapazitätsmeßgerät Typ 1005	128
Lehrgang Funktechnik (Fernsehrundfunk) 61, 121, 189, 249, 313, 377, 441, 505, 569, 633, 697, 761		Kleine Physik v. Dr. Gerhard Niese . . .	95	Tonaufnahme für Alle v. Heinz Richter . . .	701	LCR-Präzisionsmeßbrücke Typ 1008 . . .	129
Lehrgang Funktechnik (Hör- rundfunk) 27, 91, 155, 217, 281, 347, 409, 473, 537, 601, 665, 729		Die Anwendung der Photo- zellen v. Dr.-Ing. Paul Gör- lich . . .	125	Die Kurzwellen v. Dipl.-Ing. W. Behn und W. Diefenbach	701	Rechteckwellengenerator Typ 2008 . . .	129
Leipziger Messe — 1955 . . .	128, 160	Spannung — Widerstand — Strom . . .	125	Formelsammlung für den Ra- dio-Praktiker v. Dipl.-Ing. Georg Rose . . .	701	Fernmeldemeßkoffer Typ 4004	129
Leipziger Herbstmesse 1955	576	Funkempfangsstörungen v. S. A. Neimann . . .	125	Sammelwerk VIII der Phil- lips-Bücherei über Elek- tronenröhren „Fernsehemp- fangstechnik“ . . .		Universalröhrenvoltmeter Typ 187 . . .	129
Leitartikel Die neuen Aufgaben im Funkwesen . . .	1	Grundriß der Fernsehtech- nik v. Franz Fuchs . . .	125	Band VIII A „ZF-Stufen“ v. A. G. W. Uijtjens		Meßübertrager Typ 8301, Typ 8302 und Typ 8303 . . .	129
Freiheit, die sie meinen! . . .	33	Einkreis-Empfänger v. Hans Sutaner . . .	221	Band VIII B „Schwungrad- synchronisierung von Säge- zahngeneratoren“ v. P. A. Neeteson . . .	701	Ultraschallmaterialprüfgerät Typ 9002 . . .	129
Steigerung der Arbeitspro- duktivität — eine ständige Notwendigkeit . . .	65	Der Selbstbau von Meßge- räten für die Funkwerkstatt v. Ernst Nieder . . .	221	Leitfaden der Radio-Repara- tur v. Dr. A. Renardy . . .	765	Impulsoszillograf IS 1-4 . . .	129
Die Frau in technischen Be- rufen . . .	97	Elektronenröhren v. A. Däscher u. G. Schilplin .	221	Röhren-Handbuch v. Ing. Ludwig Ratheiser . . .	765	Impulsoszillograf OG 2-4 . .	130
Die Wahrheit reist ohne Vi- sum . . .	127	Elektronische Fernsteuerun- gen für Flug-, Auto- und Schiffsmodelle v. L. Hilde- brand . . .	221	Richtig morsen v. Rudolf Grötzsch . . .	765	Impulsoszillograf OG 2-7 . .	130
Leipziger Messe — Brücke zu einem friedlichen Welthandel	159	Physik ohne Zahlen v. Emil Braunweiler . . .	221	Impulstechnik, Theorie und Anwendung v. Dr. Ing. H. R. Schlegel u. Dipl.-Ing. A. No- wak . . .	765	Rechteckwellengenerator RWG 1 . . .	130
VEB Stern-Radio Berlin kämpft um die Rentabilität .	191	Aufbau eines Ferrographen v. Dipl.-Phys. D. Schulze .	285			Rauschgenerator RSG 2 . . .	130
1. Mai — Kampftag für den Frieden . . .	223	Gasgefüllte Glühkathodenröh- ren und ihre Anwendung v. Otto Stock . . .	285			Eichleitung ELG 5 (HF 2874)	130
Jugendförderung im VEB Stern-Radio Berlin . . .	255	Funkentstörung v. Friedrich Seelmann . . .	285			Meßplatz I für Zentimeter- wellen . . .	130
Vorbildliche Maßnahmen für eine wirksame Funkentstö-	287	Kurven der Frequenz- und Zeitabhängigkeit elektrischer Schaltungen, Band I, v. H. H. R. Weber . . .	317			Meßplatz II für Zentimeter- wellen . . .	131
Der Betriebsvergleich und seine Bedeutung für die Ren- tabilität der volkseigenen Betriebe . . .	319	Zwischenfrequenzverstärker v. M. L. Wolin . . .	317			Bauanleitung für ein Dioden- voltmeter mit Tastkopf . . .	138
Der sozialistische Wettbewerb im VEB Werk für Fern- meldewesen „WF“ . . .	351	Nachrichtenübertragung mit sehr hoher Frequenzen v. Gerhard Megla . . .	317			Leipziger Messe 1955, Meß- technik . . .	165
Die Vertragswerkstatt ist kein Versuchslabor! . . .	383	Funknavigation für die Schifffahrt v. W. Steinfatt .	344			Tonfrequenzgenerator Typ GF 2 . . .	165
Materialverbrauchsnormen und Rentabilität . . .	415	Impulsgeneratoren für Fern- sehbildschaltungen v. S. J. Katajew . . .	344			Röhrenvoltmeter Typ MV 1	165
Atomkraftwerke statt Atom- kanonen! . . .	447	Der Aufzeichnungsvorgang beim Magnetverfahren mit Wechselstromvormege- nisierung v. Joachim Greiner	344			Gleichspannungsrohrevolt- meter Typ MV 9 . . .	165
Ein Wort in eigener Sache	479	Probleme des Fernsehens v. G. J. Bjalik . . .	381			Universalkurzzeitmeßgerät Typ MT 1 . . .	165
Stand der Fernsehversorgung in der Deutschen Demokrati- schen Republik . . .	511	Vierpoltheorie und erweite- rte Zweipoltheorie v. Dipl.- Ing. Hans Schröder . . .	381			Multavi 5 . . .	166
Noch einmal: Fernsehen . . .	543	Die elektroakustischen Wandler v. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. Heinrich Hecht . .	381			Multavi φ . . .	166
Wir sind auf dem richtigen Wege! . . .	575					Multavi HO . . .	166
						Inkavi . . .	166
						Präzisionslichtmarken- leistungsmesser GLM . . .	167
						Präzisionsdreheiseninstru- ment . . .	167
						Werkstattsoszillograf Typ 219	167
						Zweistrahloszillograf Typ 2 KO-100 . . .	167
						Multivibrator-Impulsgene- rator Typ 1152 . . .	167
						NF-Röhrenvoltmeter Typ 1311/B . . .	168
						Universalbetriebsröhrevolt- meter Orivohm Typ 1341/B	168
						Selektivverstärker und Röh- revoltmeter Typ 1313 . . .	168
						Präzisionsleistungsmesser Typ 1382 . . .	168
						Milliohmometer Typ 1411	169
						RCL-Meßbrücke Oripsons Typ 1432/B . . .	169
						NF-Elektronenstrahlloszillo- graf Typ 1538 . . .	169

Frequenzmesser mit direkter Anzeige Typ 1631	169	Ein einfacher Phasenschieber für Meßzwecke	630	Musikschrank 8 E 157 „Violletta“	578	Raumklangtechnik	
Stabilisiertes Netzgerät Typ 1832/B	169	Ein direktanzeigendes Ohmmeter bis 10 ¹⁰ Ω	631	Musikschrank 8 E 156 „Rienzi“	578	Das Raumklangproblem	44
Normameter GW	170	Frequenzmessung nach der Oberwellenmethode	653	Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Radio	595	3-D-Ton = Stereophonie?	585
Normameter GWO 20	170	Bauanleitung für ein Niederfrequenzmeßgerät	686	Neper, Warum rechnen wir mit Bel, Dezibel und —	646	Rauschen von Widerständen, Das —	545
Normameter R	170	Störspannungsmeßgeräte der Industrie	695	Neue ZF für UKW-Empfänger, Versuche mit einer —	545	Rauschgenerator, Der — ein billiges Gerät zur UKW-Empfindlichkeitsmessung	304
Röhrenvoltmeter Typ 267	170	Selbstgebautes Vielfachmeßinstrument	718	NF-Verstärker, Ein Mehrzweck- — für die Amateurstation	50	Rauschunterdrückung beim UKW-Empfang	300
Schwebungssumme Typ 1012	170	Schaltungstechnische Grundlagen und Aufbau von Multivibratoren	720	Superhet und — mit Flächentransistoren	626	— bei UKW-FM-Empfängern	489
Toleranzmeßbrücke Typ 1502 und Typ 1507	170	Zusatznetzgerät für Goertz-Vielfachmesser	723	Niederfrequenzübertrager, Die Berechnung von —	141	RC- und RL-Generatoren	498
Frequenz- und Klirrfaktormeßbrücke Typ 1602	171	Berechnung der Eigenschwingungsdauer eines selbstschwingenden Multivibrators	748	Nomogramm zur Bestimmung der Eigenkapazität von Spulen, Ein —	303	Referate siehe auch Auslandstechnik und Industriemitteilungen	
Überlagerungsröhrenvoltmeter Typ 2002	171	Zwei neue Resonanzwellenmesser	749	Normale		Direkte Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Elektrizität	5
Frequenzanalysator Typ 2105	171	Messungen an Rundfunkempfängern	39, 83	Weston-Normalelemente	307	Neue Meßgeräte zur Prüfung der Kontaktsicherheit von Kondensatoren	11
Automatische Pegelschreibanlage Typ 2314	171	Meteorologie		Aus der Tätigkeit des Deutschen Amtes für Maß und Gewicht	512	Direkte Umwandlung von Kernenergie in verwertbare Elektrizität	42
Dynamischer Pegelschreiber Typ 2304	171	Die Radiometeorologie in der Deutschen Demokratischen Republik	2	Normalfrequenzen		Ändern der Röhrenkennwerte	53
Megohmmeter Typ 2423	171	Radar im Dienste der —	88	Über Frequenz-Zieheinrichtungen von Quarzröhren	240	Radar im Dienste der Meteorologie	88
Künstliches Ohr Typ 4109	171	Ionosphärentagung in Tübingen	741	Ein Steuergerät zur Aussendung der — von 440 Hz bis 1000 Hz	739	Ein neues Bauelement — die Germaniumfotodiode	103
Künstlicher Mund Typ 4210	171	Mikrofone		Normung		Direkte Umwandlung von Licht in Elektrizität	117
Elektronenstrahlschreiber für Tonfrequenzkurven Typ 4707 und Typ 4708	172	Bauanleitung für hochwertige Kondensatormikrofone	80	Der Stand der Schaltzeichen-normung	9	Transistoren nun auch in Rechenmaschinen	196
Electronic-Testmeter	172	Zwei neue dynamische Mikrofone für Aufnahmen mit Heimmagnettonbandgeräten	147	Schaltzeichen für Induktivitäten und Widerstände	86	Transistorreisesuper	239
Neuheiten an Philips-Elektronenstrahlzilografen	201	Leipziger Messe 1955, Elektroakustik	175	Mit Normen und Staatlichen Standards rentabler arbeiten	111	Die Hochfrequenzküche	361
Ein Klirrfaktormeßgerät mit Transistorverstärker	213	Dynamische Kapsel Typ GW/S 242 F	179	Neue Schaltzeichennorm der CSR	376	Eine neue Atombatterie	387
Messung der magnetischen Feldstärke mit Hilfe einer Wismutspirale	230	Dynamische Kapsel Typ GW/S 242 FZ bzw. GW/S 242 FZS	179	Genormte Nennkapazitäten für Festkondensatoren	466	Die Entwicklung der elektronischen und der Rundfunkindustrie in den USA	391
Bauanleitung: Ein Grid-Dipper für UKW- und Fernseh-frequenzen	247	Dynamische Kapsel Typ GW/S 242 BL	179	Über einige Mängel in der Normung und Standardisierung von Bauelementen	567	Genormte Nennkapazitäten für Festkondensatoren	466
Widerstandsmesßgerät für 100 Ω bis 10 MΩ	268	Dynamische Kapsel Typ Holmco 100 BT und BM	180	OIR, Aus der Arbeit der —	140	Askarels für Transformatoren und Kondensatoren	466
Einfache Messung von kurzzeitigen elektronischen Vorgängen	269	Mikrofonkleinstlautsprecher	180	Oszillator mit einer Germaniumdiode, Ein —	519	Ein Oszillator mit einer Germaniumdiode	519
Der Rauschgenerator — ein billiges Gerät zur UKW-Empfindlichkeitsmessung	304	Mikrofonkleinstlautsprecher Holmco 100 A in Tubus nach SK 1190	180	Pentodenmischstufe, Die selbstschwingende —	47	Miniaturrechenautomat	524
Das Messen der Induktivität von Drosselpulen mit Eisenkern	308	Geräuschkompensiertes dynamisches Mikrofon Holmco 100 D-MK	180	Phasenschieber für Meßzwecke, Ein einfacher —	630	Erste Fernsehamateursendelizen in Westdeutschland	568
Industriemesse Hannover 1955, Funkmeßtechnik	323	Gegensprechmikrofon DYN 60 K-G	180	Physik der Lautsprecher, Die —	56	Copycord — eine Kopieranlage für Magnettonfilme	584
Industriemesse Hannover 1955, Meßtechnik	324	Dynamisches Cardioid-Mikrofon D 20 mit Baßschalter	180	Plattenspieler		Magnetbandzusatz für Fernsehempfänger?	593
Produktion von Meßgeräten im VEB Funkwerk Erfurt	352	Tauchspulen-Cardioid-Mikrofon D 25	180	Leipziger Messe 1955, Elektroakustik	175	Elektronische Kältemaschine	632
Universalmeß- und Reparaturhilfsgerät für die Funkwerkstatt	362	Stoßgesichertes Tauchspulenmikrofon D 45	181	Dreigeschwindigkeitenlaufwerk Typ 8422.010-00001	176	Eine neue Doppeltriode	690
Einige Betrachtungen zum „umgekehrten“ Röhrenvoltmeter	395	Dynamisches Submarinmikrofon DYN 120 UWS	181	Fonokoffer Intermezzo	176	Telepliff-Fernbedienungsanlage für Garagentore	692
Bauanleitung für einen HF-Generator hoher Amplitudenkonstanz	396	Zusatzgerät für ein Kohlemikrofon	275	Fonoschatulle Serenade	176	Störspannungsmeßgeräte der Industrie	695
Ein vielseitiger Fernseh-Service-Koffer	429	Industriemesse Hannover 1955, Elektroakustik	328	Fonoschrank Sinfonie	176	Festkondensatoren in Miniaturausführung	760
Ein AM/FM-Meßgenerator mit großem Frequenzbereich	433	Leipziger Herbstmesse 1955, Elektroakustik	580	Industriemesse Hannover 1955, Elektroakustik	328	Resonanzwellenmesser, Zwei neue —	749
Eichen von Diodenvoltmetern	465	Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Elektroakustik	616	Leipziger Herbstmesse 1955, Elektroakustik	580	Richtfunkverbindungen	678
Ein neues Meßgerät für den Funkdienst	487	Anschluß mehrerer Mikrofone oder Tontaster an einen Verstärker	752	Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Elektroakustik	616	Röhren	
Die Messung von stationären elektroakustischen Anlagen	492	Miniaturspannungsregelgerät, Ein — mit hoher Konstanz der Ausgangsspannung	242	Prüftechnik siehe Meßtechnik		Röhreninformation 6 L 6, EL 84	23
RC- und RL-Generatoren	498	Multivibrator, Schaltungstechnische Grundlagen und Aufbau von —	720	Quarze		Neue Allstromröhrenserie in den USA	55
Klirrfaktormeßgerät mit RC-Netzwerk	500	Berechnung der Eigenschwingungsdauer eines selbstschwingenden —	748	Leipziger Messe 1955, Bauelemente	185	Ändern der Röhrenkennwerte	58
Gemeinschaftswerk der volkseigenen Industrie; Standardmeßplatz für den Kundendienst	525	Musikschranke und -truhen		Erweiterung der Quarzfertigung im VEB Werk für Fernmeldewesen	341	Fernsehbildröhrenproduktion im VEB Werk für Fernmeldewesen	68
Ein Gerät zum Messen kleiner Kapazitätsänderungen	533	Gerufon, Ultraschall 55 W mit Magnettonbandgerät	132	Quarzoszillatoren	5	Neue Bildaufnahme- und Bildwiedergaberöhren	71
Grid-Dip-Meter — ein Meß- und Prüfgerät für KW und UKW	564	Leipziger Messe 1955, Radio	172	Quarzröhren, Über Frequenz-Zieheinrichtungen von —	240	Röhreninformation	
Anwendungsbeispiele elektronischer Meßgeräte in der Industrie	566	Industriemesse Hannover 1955, Radio	327	Radar siehe Funkmeßtechnik		EY 51, EZ 80, EL 83	89
Leipziger Herbstmesse 1955, Meßtechnik	576	Leipziger Herbstmesse 1955, Radio	577	Radio		Triftröhren	107
Elektronenschalter und Rechteckwellengenerator Typ 1591	576	Musikschrank 10 E 153 „Tannhäuser“	577	132, 172, 327, 577, 595		Subminiaturröhren	112
NF-Röhrenvoltmeter und Meßverstärker Typ 1315	577	Musikschrank 8 E 155 „Lohengrin“	578	Radioastronomie, Fachkonferenz — im Heinrich-Hertz-Institut	301	Leipziger Messe 1955, Röhren	133
RC-Tonfrequenzgenerator Typ 1113/B	577			Radiometeorologie, Die — in der Deutschen Demokratischen Republik	2	Empfängerröhren für Radio und Fernsehen	133
Die Geräte des neuen Standardmeßplatzes	582					Senderröhren	134
Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Meßtechnik	615					Katodenstrahlröhren	134

Leipziger Messe 1955, Röhren	184	Rundfunkwerkstätten O. Matuzsak, UKW - Vorsatzsuper 551 VWU	173	Industriemesse Hannover 1955, Sende- und Empfangsanlagen	322	Entwicklungsarbeiten und Versuchsfertigung im VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik „Carl von Ossietzky“	224
Röhreninformation PCC 84	215	Rundfunkwerkstätten O. Matuzsak, Spreequell	174	Dezirelaisender für Fernsehreportagen	393	Transistorreisesuper	239
Endpentode Valvo UL 84	236	Rundfunkwerkstätten O. Matuzsak, Kottmar	174	Schiffsfunkgeräte	546	Industriemesse Hannover 1955, Radio	328
Röhreninformation 6 N 7	279	UdSSR, Oktjabr	174	Der Sender Wendelstein	612	Industriemesse Hannover, 1955, Röhren und Transistoren	330, 617
Schaltungsvarianten für die Röhre in der Verstärkertechnik	295	UdSSR, Daugawa	174	Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf, Sende- und Empfangsanlagen	614	Germaniumdioden und -transistoren	463
Ist die Implosion von Bildröhren gefährlich?	297	UdSSR, Iskra	174	Serienresonanzkreis in der UKW-Empfangstechnik, Der	587	Miniaturrechenautomat	524
Industriemesse Hannover 1955, Röhren und Transistoren	330	UdSSR, Doroshny	175	Siliziumdiode, Neue — für Leistungsgleichrichtung	503	Sowjetische Spitzen- und Flächentransistoren	530
Röhreninformation 6 SH 7	345	Belgien, Typ 514	175	Soboljewmethode, Arbeitet nach der	449	Sowjetischer Amateursuper mit Transistoren	531
Wanderfeldröhren	388	Belgien, Typ 534	175	Spulen siehe Bauelemente		Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Röhren und Transistoren	617
Die Heptode EH 90 als Amplifudensieb mit Störunterdrückung im Fernsehempfänger	389	UKW-Empfang auch mit älteren Rundfunkgeräten	232	Stabilisierung		Superhet und NF-Verstärker mit Flächentransistoren	626
Röhreninformation 6 SK 7, SE 5	407	Transistorreisesuper	239	Elektronisch stabilisiertes Netzgerät	205	Ein Lichtsprechgerät mit Transistorbestückung	648
Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Röhrenheizfäden	439	Koffersuper mit Zerhacker	302	Ein Miniaturspannungsregelgerät mit hoher Konstanz der Ausgangsspannung	242	Röhren-Transistorempfänger von Graetz	723
Fertigungsaufnahme des Typs EF 89 (UF 89) im VEB Werk für Fernmeldewesen	440	Automatische Steuerung von Heimrundfunkempfängern	306	Der Selenstabilisator	298	Daten und Kennlinien der Telefonen-Transistoren	758
Neue Stabilisatorröhren und Thyatronen in Miniaturröhrenauführung	458	Industriemesse Hannover 1955, Radio	327	Die Dimensionierung von elektrischen Gleichspannungskonstanthaltern	709	Trennverstärker mit Fernschalteinrichtung, Bauanleitung für einen	245
Röhreninformation ECC 82	471	6/9-Kreis-AM/FM-Wechselstromsuper „Paganini“	333	Standardisierung		Triffröhren	107
Röhreninformation PCL 81	535	Ein „vollautomatischer“ Autosuper	374	Mit Normen und Staatlichen Standards rentabler arbeiten	111	UKW-Empfang auch mit älteren Rundfunkgeräten	232
Leipziger Herbstmesse 1955, Röhren	580	UKW-Einbauper „Brockenhexe II“	394	Über einige Mängel in der Normung und Standardisierung von Bauelementen	567	UKW-Empfängerpraxis, Etwas aus der	37
Röhreninformation EF 89	599	UKW-Großsuper „Amati“ EAW 1194 WKU	402	Standardmeßplatz		UKW-Vorsatzgeräte siehe Rundfunkempfänger	
Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung, Düsseldorf 1955, Röhren und Transistoren	617	AM/FM-10/11-Kreis-Wechselstromsuper „Allegro“	430	Gemeinschaftswerk der volkseigenen Industrie: — für den Kundendienst	525	Ultraschallwellentechnik	
Röhreninformation EF 89, UF 89	663	Bauanleitung für ein Universalmusikgerät	434	Die Geräte des neuen Standardmeßplatzes	582	Etwas aus der UKW-Empfängerpraxis	37
Zählröhre mit kalter Katode	677	Gleichlaufmessungen an Rundfunkempfängern	467	Steuerschrank für eine Cottonmaschine	88	Die selbstschwingende Pentodenmischstufe	47
Röhreninformation EL 84, EL 81	727	AM/FM-6/11-Kreis-Super Weimar	526	Störstrahlung, -sicherheit bei UKW-Oszillatoren	267	Bauanleitung für einen UKW-Einbauempfänger	114
Röhreninformation		Sowjetischer Amateursuper mit Transistoren	531	Messung der — von UKW-Empfängern	756	Der Zwischenfrequenzverstärker im AM/FM-Super	144
6 L 6, EL 84	23	Leipziger Herbstmesse 1955, Radio	577	Synchrondetektor als FM-De- modulator, Der	469	UKW-Eingangsabstimmaggregat	186
EY 51, EZ 80, EL 83	89	Batteriesuper Tesla-Minor	579	Tagungen, Konferenzen, Vorträge		UKW-Empfang auch mit älteren Rundfunkgeräten	232
ECC 91, EL 84	153	Tesla 622 A	579	Aus der Arbeit der OIR	140	Bauelemente der UKW-Technik	233
PCC 84	215	Tesla 720 A	579	Arbeitstagung des Rundfunkmechanikerhandwerks der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg	293	Beim UKW- und Fernsehempfang mögliche Störungen und Bedingungen für eine UKW-Funkentstörung funkfremder elektrischer Geräte	237, 260
6 N 7	279	9/11-Kreis-AM/FM-Wechselstromsuper Stradivari	589	Fachkonferenz Radioastronomie im Heinrich - Hertz - Institut	301	Bauanleitung: Grid-Dipper für UKW- und Fernsehfrequenzen	247
6 SH 7	345	Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955, Radio	595	Neue Erfahrungen auf dem Gebiet des industriellen Fernsehens	360	Störstrahlungssicherheit bei UKW-Oszillatoren	267
6 SK 7, 6 E 5	407	Superhet und NF-Verstärker mit Flächentransistoren	626	Dezirelaisender für Fernsehreportagen	393	UKW- und Fernsehweitempfang durch Antennenverbesserung	272
ECC 82	471	Technische Einzelheiten der in Düsseldorf gezeigten Rundfunkempfänger	651	II. Konferenz der Wissenschaftler und Ingenieure	421	Schaltungsvarianten für die Röhre in der Verstärkertechnik	295
PCL 81	535	Röhren-Transistorempfänger von Graetz	723	Aluminium- oder Tantalelektrolytkondensatoren	515	Rauschunterdrückung beim UKW-Empfang	300
EF 89	599	Empfindlichkeitsmessungen an UKW-Rundfunkempfängern	742	Ionosphärentagung in Tübingen	741	Der Rauschgenerator — ein billiges Gerät zur UKW-Empfindlichkeitsmessung	304
EF 89, UF 89	663	Messung der Störstrahlung an UKW-Empfängern	756	Tantalelektrolytkondensatoren, Aluminium- oder	515	UKW- und Fernsehantennen aus dem VEB Fernmeldewerk Bad Blankenburg	450
EL 84, EL 81	727	Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Düsseldorf 1955	594, 614	Tonabnehmer siehe auch Elektroakustik		Der Synchrondetektor als FM-De- modulator	469
Röhrenkennwerte, Ändern der	58	Schallplattenspieler siehe Plattenspieler		Anpassung und Unterdrückung des Nadelgeräusches bei der Verwendung von Kristalltonabnehmern	342	Rauschunterdrückung bei UKW-FM-Empfängern	489
Röhrenvoltmeter, Einige Betrachtungen zum „umgekehrten“	395	Schalter, Ein akustischer — für das automatische Ein- und Ausschalten des Tonbandgerätes	440	Breitband-Kristalltonabnehmersysteme	425	Maßnahmen zur Entstörung von UKW-Oszillatoren	534
Rundfunkempfänger		Schaltzeichen für Induktivitäten und Widerstände	86	Anschluß mehrerer Mikrofone oder Tontaster an einen Verstärker	752	Versuche mit einer neuen ZF für UKW-Empfänger	545
AM/FM-6/11-Kreis-Allstromsuper „Zwinger 5“	12	Schaltzeichennormung, Der Stand der	9	Transformatoren siehe Bauelemente		Ein UKW-Antennenverstärker	555
Messungen an Rundfunkempfängern	39, 83	Neue Schaltzeichennorm der CSR	376	Transistorempfänger siehe Rundfunkempfänger		Grid-Dip-Meter — ein Meß- und Prüfergerät für KW und UKW	564
Bauanleitung: Kofferkleinempfänger für Batteriebetrieb	52	Schiffsfunkgeräte	546	Industrielle Fertigung von Transistoren	10	Der Serienresonanzkreis in der UKW-Empfangstechnik	587
Bauanleitung für einen UKW-Einbauempfänger	114	Schiffsnavigation, Rückstrahler bei der	390	Neues vom Transistor	117	Der Sender Wendelstein	612
Leipziger Messe 1955, Radio	132	Seignettesalzkristalle, Zucht- und Verarbeitung von — im VEB Funkwerk Leipzig	98	Transistoren nun auch in Rechenmaschinen	196	Zwei neuartige UKW- und Fernsehantennen	650
Elektromaschinenbau Sachsenwerk, Olympia 542 WM	132	Selbstbaufernsehempfänger, Beschreibung eines	556, 622	Ein Klirrfaktormeßgerät mit Transistorverstärker	213	Die Funkentstörung von Kraftfahrzeugen unter beson-	
Elektromaschinenbau Sachsenwerk, Olympia 552 WU	132	Selbstgebautes Vielfachmeßinstrument	718				
Elektromaschinenbau Sachsenwerk, Olympia 551 WU	132	Selenstabilisator, Der	298				
Funkwerk Halle, Autosuper Rudelsburg Typ 1049-E/3	132	Sende- und Empfangsanlagen Quarzoszillatoren	5				
Gerufon, Ultrarecord 55 W	132	Leipziger Messe 1955, Sende- und Empfangsanlagen	164				
Gerufon, Ultraklang 55 W	132	Großsenderbau im VEB Funkwerk Köpenick	192				
Gerufon, UKW-Vorsatzsuper Typ 95 W	133						
VEB Elektroakustik, Mittel-super Helena	133						
Leipziger Messe 1955, Radio	172						
Stern-Radio Rochlitz, Stradivari	172						
Stern-Radio Rochlitz, Paganini	173						
Funkwerk Dresden, Pillnitz	173						
Stern-Radio Staßfurt, Gigant	173						
Stern-Radio Staßfurt, Admiral	173						
Rundfunkgerätewerk Elbia, Saturn	173						

derer Berücksichtigung des UKW- und Fernsehbereiches	654, 694	Universalmeß- und Reparaturhilfsgerät für die Funkwerkstatt	362	Bauanleitung: 50-(25-)Watt-Kraftverstärker für Gleichstromnetzbetrieb	206	Anschluß mehrerer Mikrofone oder Tontaster an einen Verstärker	752
Spulen, Transformatoren, UKW-Bauteile	672	Universalmusikgerät, Bauanleitung für ein —	434	Ein Klirrfaktormeßgerät mit Transistorverstärker	213	Verstärkungsregelung, Automatische —	264
Zum Beitrag: Ein UKW-Antennenverstärker	722	Verordnungen		Bauanleitung für einen Trennverstärker mit Fernschalteinrichtung	245	Vierpol, Ein — für gehör-richtige Lautstärkerregelung	340
Empfindlichkeitsmessungen an UKW-Empfängern	742	Bestimmungen über den Erwerb von Seefunkzeugnissen	8	Automatische Verstärkungsregelung	264	Vorsicht — Killer!	721
Messung der Störstrahlung von UKW-Empfängern	756	Funkentstörungen	70	Bauanleitung für einen leistungsfähigen Mikrofonvorverstärker	270	Wanderfeldröhren	388
Impuls- und Störsperre im UKW-Empfänger	759	Anordnung über die Erteilung von Genehmigungen zur Fernsteuerung von Modellen mittels Funkanlagen	212	Schaltungsvarianten für die Röhre in der Verstärkertechnik	295	Weston-Normalelemente	307
Ultrallnear-Schaltung, Was ist die — ?	621	Verstärker, Verstärkertechnik		Industriemesse Hannover 1955, Elektroakustik	328	Widerstände siehe Bauelemente	
Ultraschall		Eine neuartige Schaltung der Gegentaktendstufe	10	Leuchtphosphor als direkter Lichtverstärker	332	Widerstandsmeßgerät für 100 Ω bis 10 MΩ	266
Ultraschallmaterialprüfgerät Typ 9002	129	Bauanleitung für einen 20-Watt-Koffermischpultverstärker mit Schallzeile	16	Leistung und Wirkungsgrad des A-Verstärkers	493	Zehn Jahre „Firma Rema“, 1955 —	34
Leipziger Messe 1955, HF-Wärme und —	183	Ein Mehrzweck-NF-Verstärker für die Amateurstation	50	Leistung und Wirkungsgrad des B-Verstärkers	521	Zunahme des Klirrfaktors durch Gegenkopplung?	693
Piezoelektrische Ultraschallwandler	188	Der Zwischenfrequenzverstärker im AM/FM-Super	144	Eine Schaltungsanordnung zur Brummkompensation	532	Zusatzgerät für ein Kohlemikrofon	275
— als Antrieb für Bohrmaschinen	665	Leipziger Messe 1955, Elektroakustik	175	Superhet und NF-Verstärker mit Flächentransistoren	626	Zusatznetzgerät für Goertz-Vielfachmesser	723
Telepfiß-Fernbedienungsanlage für Garagentore	692	Arbeitsweise und Eigenschaften gegengekoppelter Verstärker	194	Ein neuer Oszillatorverstärker	724	Zwei einfache Vorrichtungen für wirtschaftliches Verzin- nen	520
Umwandlung von Kernenergie in verwertbare Elektrizität, Direkte —	42			Bauanleitung für einen 6-W-Verstärker	726	Zwischenfrequenzverstärker im AM/FM-Super, Der —	144
Umwandlung von Sonnenenergie, Direkte — in nutzbare Elektrizität	5						

AUTORENVERZEICHNIS

Bahr, Bertram Ein Mehrzweck-NF-Verstärker für die Amateurstation . . . 50	Fischer, Karl-Heinz Fernsehüberreichweite auf 60 MHz 22	Ein Steuergerät zur Aussendung der Normalfrequenzen von 440 Hz und 1000 Hz . . . 739	Erweiterung des UKW-Teiles im Elbia W 579 253
Bauermeister, H. Diskussionsvorschlag über neue Abkürzungen für die Begriffe der Stromarten . . . 21	Forner, Fritz Die Herstellung von Magnettonträgern 736	Hollmann, H. Beschreibung eines Selbstbaufernsehempfängers . . . 556 Beschreibung eines Selbstbaufernsehempfängers (Teil II) 622	Kuckelt, Giselher UKW- und Fernsehantennen aus dem VEB Fernmelde- werk Bad Blankenburg . . . 450 Schiffsfunkgeräte 546
Berkling, Manfred Eine Schaltungsanordnung zur Brummkompensation . . . 532	Gärtner, Heinz Bauanleitung für ein Universalmusikgerät 434	Iser, Friedrich Ein Fotoblitzzgerät mit normalen Glühlampen 750	Kunath, Heinz Die Funkentstörung von Kraftfahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung des UKW- und Fernsbereiches . . . 654 Die Funkentstörung von Kraftfahrzeugen unter besonderen Berücksichtigung des UKW- und Fernsbereiches . . . 694
Biermann, Manfred Ein neuer Fotovervielfacher . . . 292	Gasse, Hans-Joachim Zusatzgerät für ein Kohlemikrofon 275	Junge, Hans-Dieter Ein Gerät zum Messen kleiner Kapazitätsänderungen . . . 533	Kunze, Fritz Der Stand der Schaltzeichen- normung 9 Röhreninformation 6 L 6, EL 84 23 Neue Allstromröhrenserie in den USA 55 Schaltzeichen für Induktivitäten und Widerstände . . . 86 Röhreninformation EY 51, EZ 80, EL 83 89 Subminiaturröhren 112 Röhreninformation ECC 91, EL 84 153 Röhreninformation PCC 84 . . . 215 Röhreninformation 6 N 7 . . . 279 Röhreninformation 6 SH 7 . . . 345 Neue Schaltzeichennormen der ČSR 376 Die Entwicklung der elektronischen und der Rundfunkindustrie in den USA 391 Röhreninformation 6 SK 7, 6 E 5 407 Röhreninformation ECC 82 . . . 471 Röhreninformation PCL 81 . . . 535 Röhreninformation EF 89 . . . 599 Der Sender Wendelstein . . . 612 Röhreninformation EF 89, UF 89 663 Röhreninformation EL 84, EL 81 727
Blernatzki, Siegfried Arbeitstagung des Rundfunkmechanikerhandwerks der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 293	Gaudernack, Gottfried Die HF-Löschung im Heim-magnettonbandgerät 438	Kaczmarek, Horst Verzögerungsschalter für Fotozwecke 669	Kusserow, Herbert Großsenderbau im VEB Funkwerk Köpenick 192 Lautsprecherbau im VEB (K) Elektro-physikalische Werkstätten Neuruppin 384 Fertigung von Bauelementen im VEB Keramische Werke Hermsdorf 480
Block, Otto Leistung und Wirkungsgrad des A-Verstärkers 493 Leistung und Wirkungsgrad des B-Verstärkers 521	Genannt, J. Messungen an Rundfunkempfängern 39 Messungen an Rundfunkempfängern 83 Gleichlaufmessungen an Rundfunkempfängern . . . 467	Kayßner, Ernst Fernsehempfangsversuche in Erfurt 276	Kutscherow, I. Aufbau und Anwendung funkgesteuerter Raketen . . . 642
Blodszun Aus der Tätigkeit des Deutschen Amtes für Maß und Gewicht 512 VEB Stern-Radio Sonneberg . . . 640	Gräfe, Gerhard Bauanleitung für hochwertige Kondensatormikrofone . . 80 Bauanleitung für einen UKW-Einbauempfänger . . . 114 Ein UKW-Antennenverstärker 555	Kießling, Heinz Einige Betrachtungen zum „umgekehrten“ Röhrenvoltmeter 395 Ein direktanzeigendes Ohmmeter bis $10^{10} \Omega$ 631 Selbstgebautes Vielfachmeßinstrument 718	Langhans, Kurt Die Elektromedizin im Wandel der Zeit 713
Bloom, I. UKW-Großsuper „Amati“ EAW 1194 WKU 402	Hahn, Wilhelm Bestimmungen über den Erwerb von Seefunkzeugnissen . . . 8	Kimla, Konrad Zwei neue dynamische Mikrofone für Aufnahmen mit Heimmagnettonbandgeräten . . 147	Lattorf, Hans-Erich Bauanleitung für einen 20-Watt-Koffermischpultverstärker mit Schallzelle 16 Bauanleitung: 50-(25-)Watt-Kraftverstärker für Gleichstromnetzbetrieb 206 Bauanleitung für einen Trennverstärker mit Fernschalteinrichtung 245 Bauanleitung für einen leistungsfähigen Mikrofonvorverstärker 270
Bottke, Ernst Etwas aus der UKW-Empfängerpraxis 37	Heilmann, Reinhard Direkte Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Elektrizität 5 Fernsehmikroskopie 6 Direkte Umwandlung von Kernenergie in verwertbare Elektrizität 42 Direkte Umwandlung von Licht in Elektrizität . . . 117 Transistoren nun auch in Rechenmaschinen 196 Industrielles Fernsehen — Anwendung und Anlagen . . . 198 Leuchtphosphor als direkter Lichtverstärker 332 Eine elektronische Kurzzeitschaltuhr hoher Genauigkeit . . 336 Neue Erfahrungen auf dem Gebiet des industriellen Fernsehens 360 Die Hochfrequenzküche . . . 361 Eine neue Atomatterie . . . 387 Miniaturrechenautomat . . . 524 Neuentwicklungen auf dem Gebiet des industriellen Fernsehens 552 Copicord — eine Kopieranlage für Magnettonfilme . . . 584 Magnetbandzusatz für Fernsehempfänger 593 Elektronische Kältemaschine . . 632 Zwei neue Resonanzwellenmesser 749	Kirsten, Wolfgang Koffersuper mit Zerhacker . . . 302	
Bruck, Armin Die Cubical-Quad-Antenne . . . 339 Einfache Drahtantennen für mehrere Amateurbänder . . . 422 Drahtantennen mit Speiseleitung 627	Hennicke, Reinhold Ein Vierpol für gehörriichtige Lautstärkeregelung 340	Klamroth, Dietrich Fernsehbildröhrenproduktion im VEB Werk für Fernmeldewesen 68 Entwicklungsarbeit an Kondensatoren 608 Spulen, Transformatoren, UKW-Bauteile 672	
Dickfeld, Siegfried Weston-Normalelemente . . . 307	Herrmann, A. Über Frequenz-Zieheinrichtungen von Quarzuhren . . . 240	Klinger, H. H. Wanderfeldröhren 388	
Dietz, Albert Weston-Normalelemente . . . 307		Köhler, Karlheinz Bauanleitung für ein Diodenvoltmeter mit Tastkopf . . . 138 Bauanleitung: Ein Grid-Dip- per für UKW- und Fernseh- frequenzen 247	
Fischer, Hans-Joachim Elektronischer Integrator . . . 43 Zwei einfache Schaltungen für Kippgeräte 54 Elektronisch stabilisiertes Netzgerät 205 Ein Miniaturspannungsregelgerät mit hoher Konstanz der Ausgangsspannung 242 UKW- und Fernsehweit- empfang durch Antennen- verbesserung 272 Die Konstruktion elektronischer Geräte 426 Ein Oszillator mit einer Germaniumdiode 519 Hochspannungsgerät in Kleinstausführung 645 Ein Lichtsprechergerät mit Transistorbestückung . . . 643 Schaltungstechnische Grundlagen und Aufbau von Multi- vibratoren 720 Ein neuer Oszillator- verstärker 724 Berechnung der Eigenschwingungsdauer eines selbstschwingenden Multi- vibrators 748		Köpke, Erwin Flexofolienantenne 659	
		Köppen, Hans 25 Jahre elektronisches Fernsehen 704	
		Körner, Willy Bauanleitung: Kofferklein- empfänger für Batterie- betrieb 52 Grid-Dip-Meter — ein Meß- und Prüfgerät für KW und UKW 564	
		Krutzsch, Carl-Heinz Empfindlichkeitsmessungen an UKW-Empfängern . . . 742	
		Kummer, Roland Lötkolbenständer mit Wärmeregulierung 59	

Lehne, H. J. Funkfernsteuerung von Flugmodellen	209	Kleintransformatoren und Drosseln mit Schnittbandkernen	504	Bauanleitung für ein Niederfrequenzmeßgerät	686	Lehrgang Fernsehrundfunk .	761
Lieb, Gerhard Fernsempfangsversuche in Erfurt	276	Schmidt, Martin Die elektrotechnischen Berufe im Berufsausbildungsplan	420	Sutaner, Hans Der Zwischenfrequenzverstärker im AM/FM-Super . .	144	Taubenheim, J. Ionosphärentagung in Tübingen	741
Matthes, Herbert Wie organisiert man eine Fließbandfertigung im Apparatbau?	310	Schneidereit, Martin Zum Ingenieurstudium an der Fachschule für Elektrotechnik „Fritz Selbmann“ . .	485	Zwei einfache Schaltungen für Tonbandgeräte mit 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit.	502	Taudt, Lothar 3-D-Ton = Stereophonie? . .	585
Meyer, Johannes Erfahrungen mit dem Fernsehempfänger Rembrandt FE 852	669	Schreiber, Ernst Grundlagen der elektronischen Klangerzeugung . . .	680	Taeger, Werner Das Raumklangproblem . .	44	Telno, N. Drei Aufnahmeverfahren zur Registrierung von Fernsehsendungen	104
Missler, Ernst Breitbandige Richtantenne mit konzentrischem Kabelanschluß	356	Schrieber, Horst Beim UKW- und Fernsehempfang mögliche Störungen und Bedingungen für eine UKW-Funkentstörung funkfremder elektrischer Geräte	237, 260	Die Graetz-Fernsehempfänger der Produktion 1954/55 .	46	Tewes, H. Eine elektronische Zählrichtung	278
Möckel, Harald Elektronischer Belichtungsautomat für Vergrößerungszwecke	460	Installation von Funkentstörmitteln	453	Lehrgang Fernsehrundfunk .	61	Richtfunkverbindungen . .	678
Möhring, Fritz Triftröhren	107	Schubert, Karl-Heinz Grundsaltungen für einfache Amateur-Kurzwellenempfänger	620	Die neuen Saba-Fernsehempfänger	102	Tolk, Alfred Anpassung und Unterdrückung des Nadelgeräusches bei der Verwendung von Kristalltonabnehmern .	342
Morgenroth, O. Tonabnehmer verursacht Störungen beim Rundfunkempfang	22	Schuldt, Walter Arbeitsweise und Eigenschaften gegengekoppelter Verstärker	194	Lehrgang Fernsehrundfunk .	121	Klirrfaktormeßgerät mit RC-Netzwerk	500
Neidhardt, Peter Die technische Lösung von Problemen der Farbfernsehtechnik	76	Die Vorteile der Graetz-Schaltung bei kapazitiv abgeschlossener Gleichrichtung .	392	Die Berechnung von Niederfrequenzübertragern	141	Topuria, S. Die Funktechnik im Dienste des Sowjetvolkes	448
Neumann, Heinz Bauanleitung für ein Universalmusikgerät	434	Schulze-Manitius, Hans Chronik der Nachrichtentechnik 32, 64 a, 96, 126, 152, 190 a, 222, 254, 286, 318, 350 a, 382, 414, 446, 478, 510, 542, 574, 605, 637, 670, 702, 733, 766		Lehrgang Fernsehrundfunk .	189	Voigt, Alexander Warum rechnen wir mit Bel, Dezibel und Neper?	646
Pabst, Bernhard Widerstandsmeßgerät für 100 Ω bis 10 M Ω	268	Schuster, Günter Der Rauschgenerator — ein billiges Gerät zur UKW-Empfindlichkeitsmessung . .	304	Lehrgang Fernsehrundfunk .	197	Voigt, Werner Bauanleitung für einen 6-W-Verstärker	726
Petereit, Peter Bauanleitung für einen HF-Generator hoher Amplitudenkonstanz	396	Schuster, W. Die Dimensionierung von elektronischen Gleichspannungskonstanthaltern . . .	709	Bauelemente der UKW-Technik	233	Walther, Arno AM/FM-6-(11-)Kreis-Super „Weimar“	526
Zusatznetzgerät für Goertz-Vielfachmesser	723	Seidel, Roland Berechnung von Stromteilern .	755	Lehrgang Fernsehrundfunk .	249	Weinert, Kurt Die Entwicklung des Rundfunkmechanikerhandwerks .	66
Präkelt, Erich Bauanleitung für einen Klein-Regeltransformator . .	660	Senner, Karlheinz Zwei einfache Vorrichtungen für wirtschaftliches Verzinnen	520	Automatische Verstärkungsregelung	264	Bericht über die erste ordentliche Fernschfachzusatzprüfung	67
Pushai, A. Germaniumflächendiode, Typen $\Delta\Gamma$ -II 21 bis $\Delta\Gamma$ -II 24 . .	649	Sklarewitz, Norman Durch Funk gesteuerte Verkehrsampeln	684	Das Messen der Induktivität von Drosselspulen mit Eisenkern	308	Werner, Paul Aluminium- oder Tantal-elektrolytkondensatoren . .	515
Raschkowitsch, A. Lehrgang Hörrundfunk 27, 91, 155, 217, 281, 347, 409, 473, 537, 601, 665, 729		Sobszak, Walter Mit Normen und staatlichen Standards rentabel arbeiten .	111	Lehrgang Fernsehrundfunk .	313	Wilhelm, Rudolf Eichen von Diodenvoltmetern	465
Samsonow, J. Sowjetischer Amateursuper mit Transistoren	531	Springstein, K.-A. Rückstrahler bei der Schiffsnavigation	390	Ein vollautomatischer Autosuper	374	Rauschunterdrückung bei UKW-FM-Empfängern . . .	489
Sapatow, P. Sowjetischer Amateursuper mit Transistoren	531	Steube, Horst 3-Geschwindigkeiten-Chassis H 13-50	120	Funktionsbeschreibung des TEKADE-Fernsehempfängers 3 S 53	386	Messung der Störstrahlung von UKW-Empfängern . .	756
Dr. Schad Der Selenstabilisator	298	Strauß, Helmut Universalmeß- und Reparaturhilfsgerät für die Funkwerkstatt	362	Lehrgang Fernsehrundfunk .	377	Wolf, E. Ändern der Röhrenkennwerte	58
Der Hallgenerator	361			Der Serienresonanzkreis in der UKW-Empfangstechnik .	587	Radar im Dienste der Meteorologie	88
				Superhet und NF-Verstärker mit Flächentransistoren . .	626	Wolf, W. Über einige Mängel in der Normung und Standardisierung von Bauelementen . .	567
				Lehrgang Fernsehrundfunk .	633	Shunt oder Vorwiderstand? .	669
				Technische Einzelheiten der in Düsseldorf gezeigten Rundfunkempfänger	651	Woskoboinow, P. 1956: Eine Million neue Fernsehempfänger in der UdSSR .	707
				Industrierausstellung Berlin 1955	661	Wunderlich, Werner Bauanleitung für einen einfachen HF-Prüfgenerator . .	118
				Grundsaltungen für elektronische Zähl- und Rechengeräte	675		
				Lichtgesteuerte Schalt- und Regelanordnungen	691		
				Lehrgang Fernsehrundfunk .	697		
				Schaltungseinzelheiten der neuen Fernsehempfänger . .	714		
				Anschluß mehrerer Mikrofone oder Tontaster an einen Verstärker	752		

